
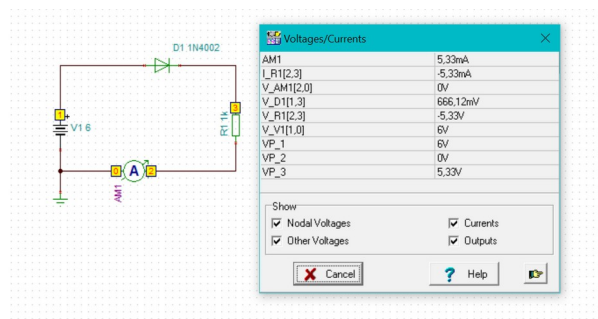
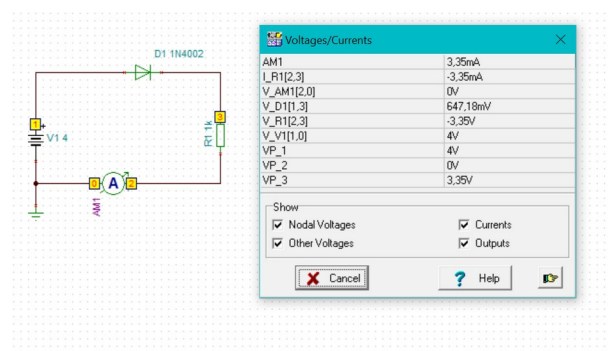
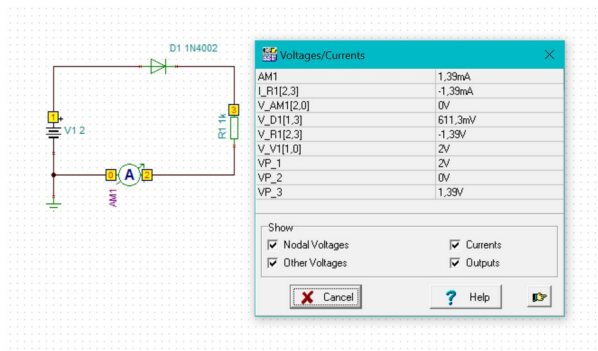
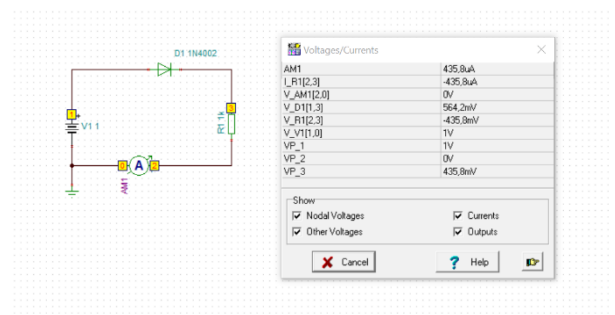
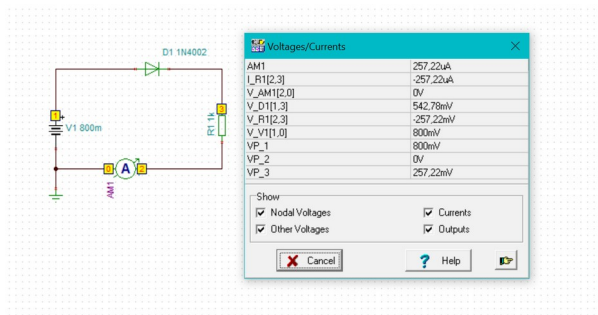
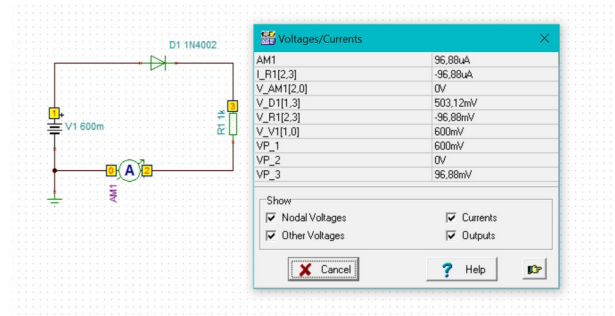


TP1- Díodos

Experiência 1- Obtenção das características diretas e inversas de um diodo de junção PN

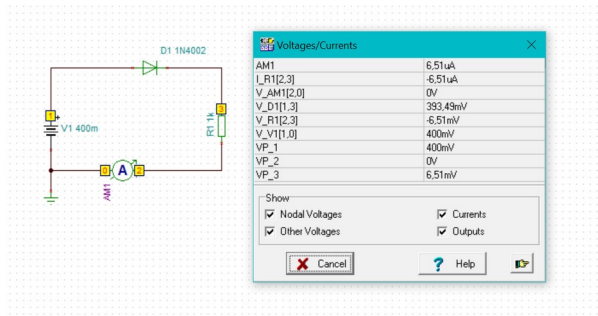
- Quando o Diodo está diretamente polarizado:




- Quando o diodo está inversamente polarizado:




Experiência 2- Funcionamento do diodo como circuito limitador

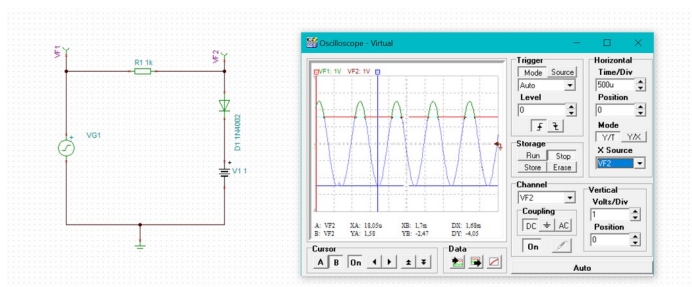

Experiência 3- Funcionamento do diodo como circuito fixador (capping)

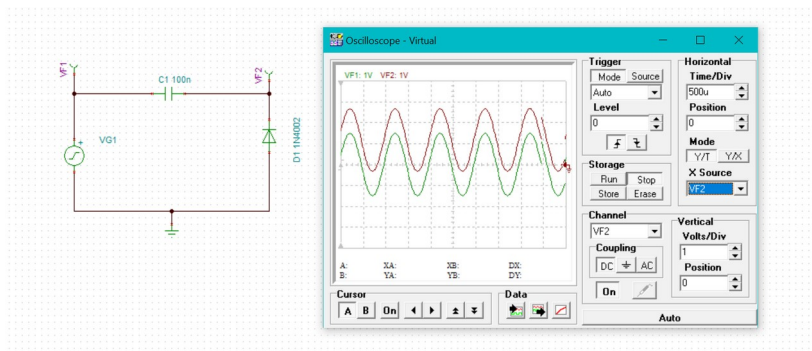

Experiência 4- Funcionamento do díodo num circuito como multiplicador de tensão

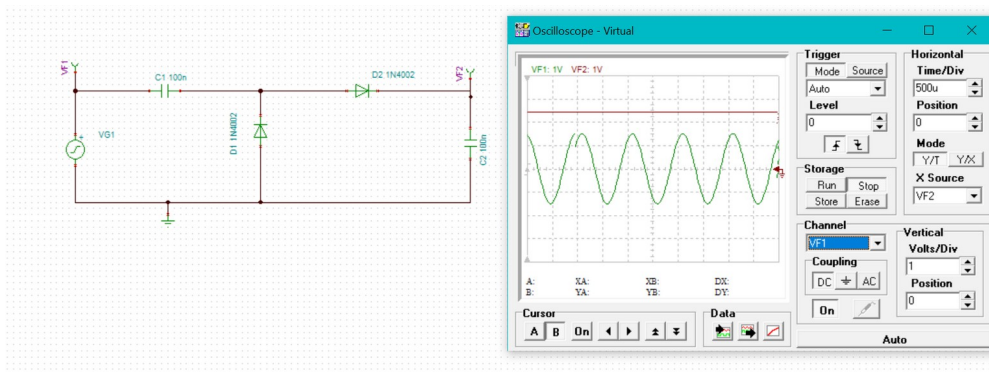

Experiência 5- Funcionamento do díodo de zener

