

Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica

Microtecnologias no Silício

Trabalho Prático

Ana Luisa Oliveira

16-01-2015

Introdução

Este trabalho consiste numa estrutura *Master Slave* que a permitir comunicação de vários sensores com o *master*. A comunicação é feita em código *Manchester* e utiliza duas linhas em *open-drain* (linha de relógio e linha de dados). O *master* é quem determina qual o sensor que vai colocar os dados na linha e quando é que a comunicação se inicia ou se deixa de fazer.

A codificação *Manchester* (ver tabela 1) permite o sincronismo entre o *busdata* e o *clock* uma vez que há sempre mudança de nível a cada ciclo de relógio. Assim não é necessario enviar bits para controlo de erros uma vez que estes podem ser facilmente detetados pela falta de sincronismo. Este tipo de codificação é vantajoso porque, por exemplo, se o código enviado fosse o nível lógico “0” e “1” correspondente a 0 e 5 V, no caso de existir falha na comunicação, o *receiver* iria interpretar o que estava a receber como “0” lógico, o que não deveria acontecer. Isto não acontece na codificação *Manchester*.

Tabela 1 Codificação Manchester

Clk	10	1
Dados	10	
Clk	10	0
Dados	01	
Clk	10	Idle
Dados	11	
Clk	10	Nulo
Dados	00	

As linhas em *open-drain* têm resistências *pull-up* de modo à linha ter o nível logico “1”. Deste modo possibilita-se que vários sensores estejam ligados à mesma linha e que possam ler ou escrever nela.

Todos os sensores vão estar a ler a informação da linha e quando reconhecem que são chamados pelo *master*, enviam um bit de reconhecimento e procedem ao envio dos dados. Assim a linha de dados tem de ser bidirecional e garantir que os dados que estão a ser escritos na linha sejam provenientes de um só sensor, portanto, tem de ser em *open-drain*. No entanto a linha de *clock* não tem de o ser obrigatoriamente uma vez que os sensores só vão ler a partir dela.

 


Figura 1 Esquema da comunicação

A linha de dados inicialmente encontra-se a “11” (em idle) e quando o *master* pretende iniciar a comunicação envia o *start bit* que na linha corresponde a “01” (0 em Manchester). Os sensores ficam à espera dos dois bits seguintes que correspondem aos bits de endereçamento. Se estes bits corresponderem ao seu endereço, o sensor envia o sinal de reconhecimento “10” (*acknowledge*) a informar o *master* que reconheceu o seu chamamento e procede ao envio dos dados. Esta estrutura de comunicação encontra-se visível no esquema abaixo.

 


Figura 2 Estrutura de dados

Neste trabalho, foi realizada a estrutura para um só sensor, com o endereço 11 e que envia “1’s” lógicos. No entanto, como se tem 2 bits de endereço, pode-se ter até 4 endereços diferentes e portanto 4 sensores.

A estrutura foi criada utilizando o programa *S-Edit*. Como entrada no sistema para a simulação foi colocado o sinal “0011110110101010111” (figura 5) numa fonte de sinal com as configurações visíveis na figura 3. O clock (figura 5) foi gerado com repetições da sequência “10” e com as configurações da figura 4. Os parâmetros FT e RT são colocados com valores muito reduzidos de forma a que as transições de nível lógico dos sinais se dêem o mais rápido possível.

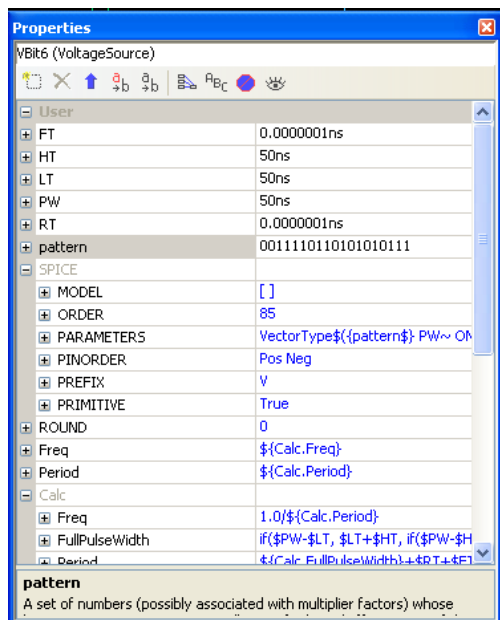


Figura 4 Configurações do sinal busdata


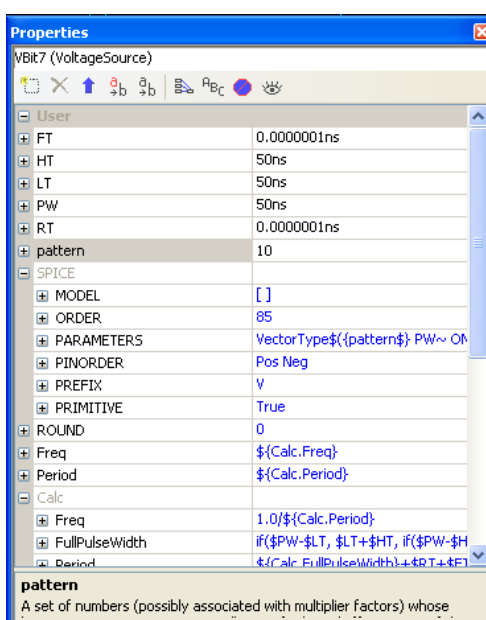


Figura 3 Configurações do sinal clock

 


Descodificador Manchester

Um primeiro componente necessario é um decodificador *Manchester* para converter os dados que são recebidos.

O *busdata* entra numa *p-latch* que é obtida colocando um inversor antes da entrada do sinal do clock de uma *n-latch*. Usa-se uma *p-latch* porque, ao contrário dos *flip-flops*, elas respondem durante todo o ciclo e não apenas durante a subida ou descida. Para além disso, têm memória, o que é imprescindível na descodificação *Manchester*.

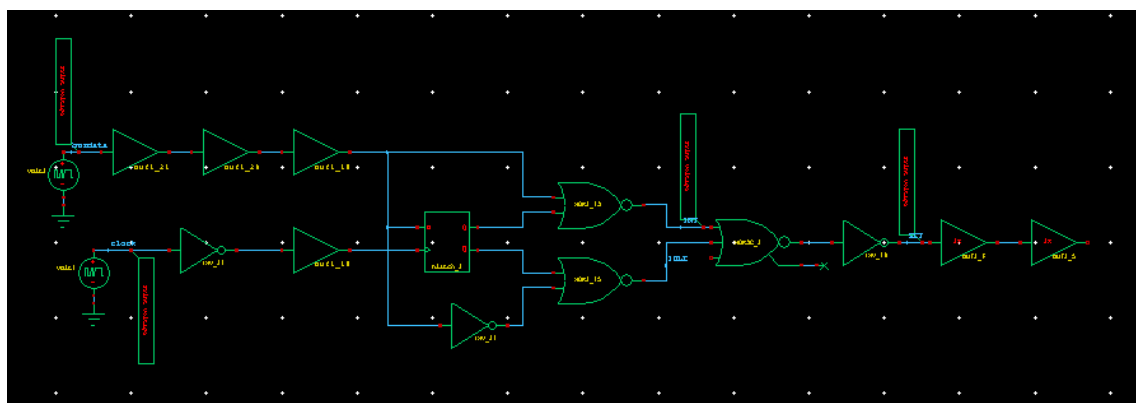A *p-lacth* permite a passagem do que está na entrada quando o nível lógico do *clock* é “1” e envia o estado anterior quando o nível lógico do *clock* é “0”, ignorando a entrada. Assim à saída de *p-lacth* tem-se “00” se a entrada for um nulo ou o nível lógico “0” e “11” se a entrada for um *idle* ou o valor lógico “1”. Com isto consegue-se adescodificação do primeiro bit.



Nas portas lógicas seguintes, as saídas Q e Q negada da *latch* são comparadas com o sinal de entrada de forma a se distinguir entre valor lógico e nulo ou idle. Sai “10” se o sinal que está a entrar for valor lógico ou “11” caso contrário.

Na primeira NOR a saída Q da *latch* é comparada com o *busdata* de forma a se distinguir entre o nulo e o valor lógico zero. Assim o sinal INT vai ser “11”, “10” ou “00” se a entrada for nulo, “0” lógico ou um dos restantes casos, respetivamente.

Na segunda NOR a saída Q negada é comparada com o *busdata* de forma a se distinguir entre o *idle* e o valor lógico “1”. Assim o sinal IDLE vai ser “11” se a entrada for *idle*, “10” se for o valor lógico “1” ou “00” se for uma das restantes hipóteses.

A entrada dos sinais INT e IDLE numa OR resulta na geração do sinal SET que toma o valor “10” em caso de valor lógico e “11” em caso contrário. Este sinal irá ser aplicado no controlo dos *flip-flops*. Esta OR posteriormente irá receber também o sinal ERROR de forma a que, no caso de existir um erro (por exemplo, perda do sincronismo entre os vários sistemas), o sinal SET seja ativado e assim haja o *set* dos *flip-flops*.

Tabela 2 Resposta da p-latch, das NOR e da OR

Clk	Busdata	Q	Q negada	INT	IDLE	SET
10	00	00	11	11	00	11
10	01	00	11	10	00	10
10	10	11	00	00	10	10
10	11	11	00	00	11	11

São colocados *buffers* na saída do *clock*, do *busdata* e do SET para que os sinais tenham potência suficiente para serem aplicados noutros pontos do sistema.

Os sinais IDLE, INT e SET obtidos no fim do decodificador *Manchester* são visíveis nos gráficos seguintes.

 


Figura 7 Sinais SET, IDLE e INT

Startbit e Endereçamento

O circuito que permite a discriminação do *startbit* e do endereçamento enviado pelo master encontra-se na figura 8.

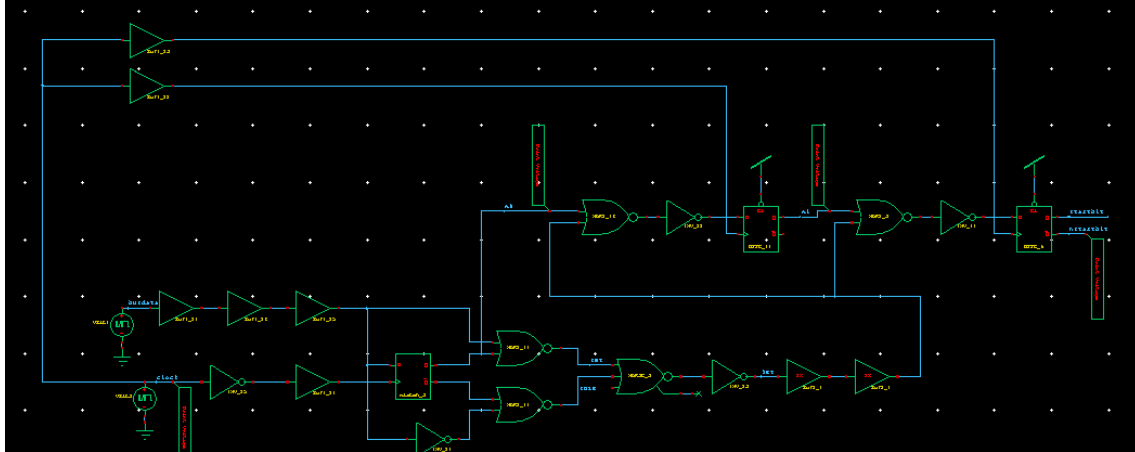


Figura 8 Circuito que permite a recolha dos bits de endereçamento e do startbit

Quando o sinal SET tem o valor “11” é feito o set dos *flip-flops* e estes vão ter “1” como saída, ou seja, a linha é mantida com o valor lógico “1”. Quando o SET tem valor “10”, os *flip-flops* vão ter como saída “1” ou “0” de acordo com o valor lógico de entrada.

Quando se dá o envio do startbit “01”, a saída da *latch* é “00” e o valor tomado pelo SET é “10”, assim o valor resultante da porta lógica OR será “10” e portanto a saída do *flip-flop* é “10”. Ou seja, a linha, que se encontrava a 1, é colocada a 0.

Tabela 3 Saída dos flip-flops

Clk	Busdata	Q	SET	Flip-flop
10	00	00	11	11
10	01	00	10	10
10	10	11	10	11
10	11	11	11	11

A seguir ao startbit aparecem os bits de endereçamento. Como os *flip-flops* causam desfasamento nos sinais e são usados 2 *flip-flops*, é possível ver o sinal *startbit* e os sinais com os bits de endereçamento (A0 e A1). Na saída do segundo *flip-flop* é visível o sinal de *startbit*, à saída do primeiro vê-se o primeiro bit de endereçamento e na saída da *p-latch* vê-se o segundo bit de endereçamento.

O *startbit* indica o início da transmissão de dados e os bits de endereçamento permitem a identificação do sensor para o qual se pretende enviar a informação. O sensor ao qual o endereço corresponde terá de o reconhecer e enviar um sinal a indicar que o reconhecimento foi concretizado.

Os sinais obtidos podem ser visualizados na figura 9.

 


Figura 9 Sinal Startbit, A1 e A0

Sinal STOP

O circuito apresentado abaixo permite a obtenção do sinal STOP. Este sinal diferencia se existe ou não o *startbit*. Quando chegam dois *idles* o sinal altera-se para 1 e quando aparece um *startbit* altera-se para 0. É colocado um *flip-flop* para que o sinal seja atrasado um período de forma a que a alteração do sinal STOP só ocorra depois do *startbit*. Quando aparece um novo *idle* o sinal volta a mudar para 1.

O sinal obtido pode ser visualizado na figura 10.

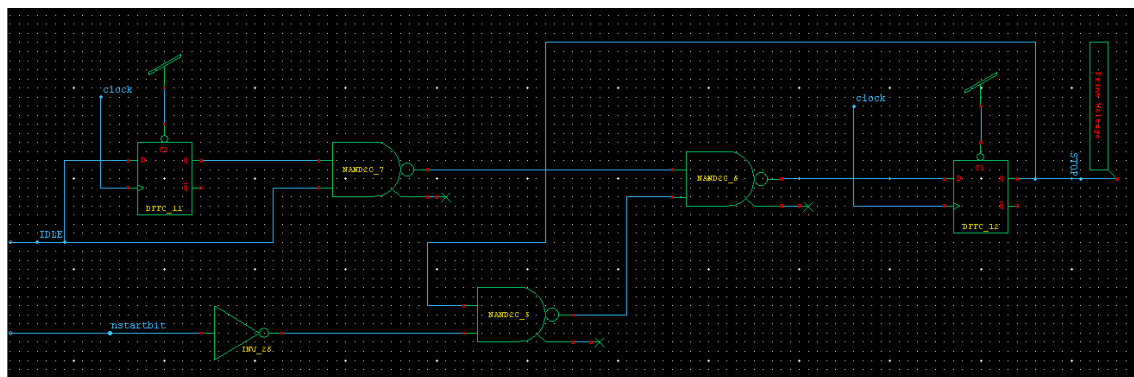


Figura 10 Circuito para obter o sinal STOP

 


Figura 11 Sinal STOP e sinais que entram no circuito

Reconhecimento do endereço (Acknowledge)

O circuito apresentado dá o exemplo de um sensor cujo endereço é “11”. Este endereço é dado pelos *buffers*. Os sinais A0 e A1 são comparados com o endereço do sensor e resultam num sinal com o nível logico “1” à saída da XOR se forem iguais ao endereço. Se o endereço presente no *busdata* corresponder ao do sensor, se o sinal STOP estiver a “1” e o *startbit* também, o resultado à saída da NAND3 é “1” e é enviado o sinal *acknowledge* (ACK) (visível na figura 12). Este sinal é colocado no *busdata* e dá a indicação de que o sensor reconheceu que estava a ser chamado e que vai dar início ao envio dos dados.

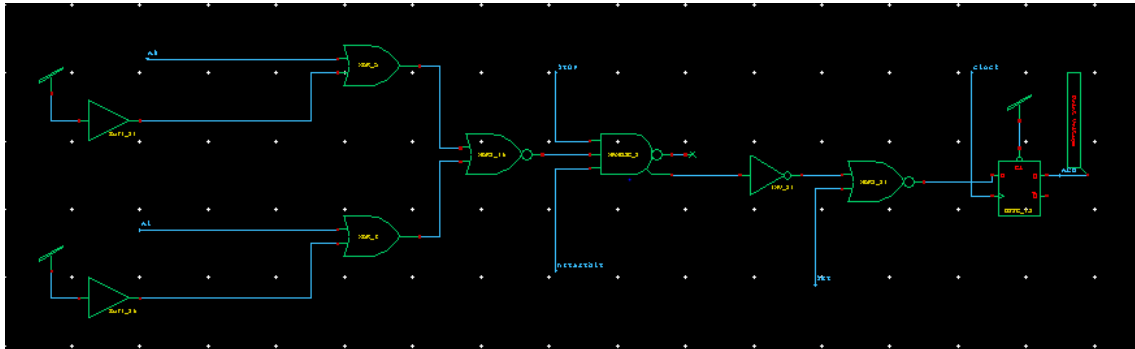


Figura 12 Circuito para obter o sinal ACK

É colocado um flip-flop com set para atrasar o sinal de forma a que o ACK apareça depois do *startbit*. O sinal set neste momento é “10” uma vez que corresponde à entrada do segundo bit de endereçamento e portanto, a um valor lógico. Este *flip-flop* é conseguido colocando um inversor e uma OR na entrada.

 


Figura 13 Sinal ACK

Sinal ENABLE

O sinal ENABLE permite ao sensor escrever na linha. Quando está a “1”, o sensor consegue enviar os dados, quando está a “0”, o sensor deixa de conseguir colocar os dados na linha de dados.

Inicialmente tanto o ACK como o ENABLE estão a zero. Quando o ACK passa a “1”, o ENABLE é ativado passando a “1”. Como se pretende que o ENABLE só apareça depois do ACK, é colocado um *flip-flop* para o atrasar.

O sinal ENABLE volta a “0” quando o set toma o valor “11”, ou seja, quando surge um *idle* no *busdata*, o que significa que a comunicação terminou e portanto o sensor deve deixar de enviar informação.

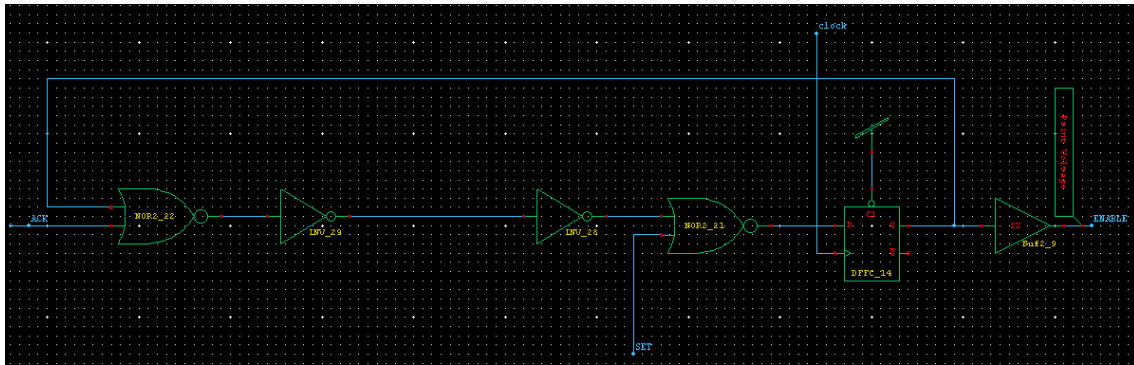


Figura 14 Circuito para a geração do sinal ENABLE

 


Figura 15 Sinal ENABLE

Codificador Manchester

Para que o sensor possa enviar os dados para a linha é necessário codificar primeiro os dados para código Manchester.

A codificação é feita com recurso a uma XNOR que tem como entradas o sinal *clock* e os dados enviados pelo sensor. Como este sensor está a enviar “1’s” lógicos e numa XNOR o resultado é 1 quando os valores são iguais e 0 quando são diferentes, estes valores ao serem comparados com o sinal *clock* vão resultar em vários “10” que correspondem ao “1” no código *Manchester*.

O sinal codificado é comparado com o sinal ENABLE invertido numa OR. Quando o ENABLE invertido se encontra a “0”, o valor de saída da OR corresponde aos dados enviados pelo sensor. Quando o ENABLE invertido passa a “1”, a saída da OR terá sempre o valor “1” (o sensor fica calado).

No entanto é de salientar que antes de serem enviados os dados é necessário enviar o ACK que também necessita de ser codificado. Neste caso a codificação é feita com recurso a uma OR na qual entra o sinal ACK negado e o sinal *clock*. Assim quando o ACK é “0”, vai entrar como “1” na OR e a saída desta porta lógica vai ser sempre “1”. Quando o ACK é “1”, vai entrar como “0” na OR e a saída desta será igual ao *clock*, ou seja, “10”, que corresponde ao valor “1” no código *Manchester*. É de salientar que o sinal ACK aparece sempre primeiro que os dados uma vez que o sinal ENABLE só toma o valor 1 depois do ACK voltar a 0.

Os sinais codificados entram na AND. Quando o ACK está a zero e o ENABLE é 1 a AND é sensível aos dados enviados pelo sensor e os dados são enviados - sinal Dout.

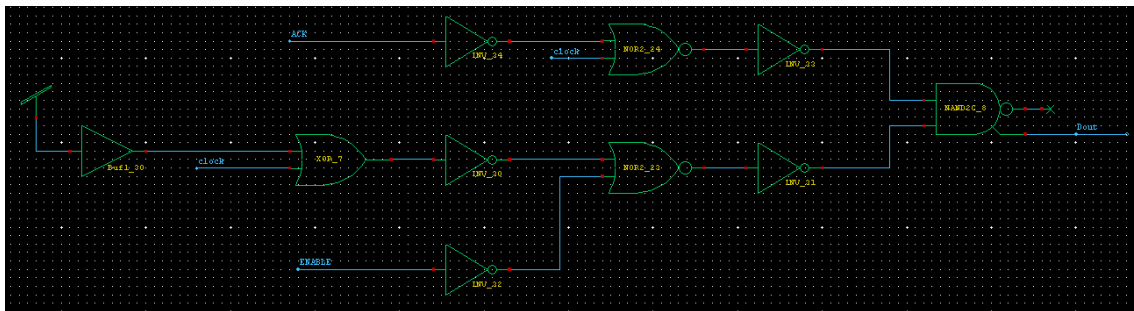


Figura 16 Codificador Manchester – sinal Dout

O sinal de saída Dout assemelha-se ao *busdata* a partir do momento em que o sistema está ativo.

 


Figura 17 Sinal Dout

Deteção de Erros - Sinal ERROR

O sistema de deteção de erros permite detetar se há falta de sincronismo entre o *clock* e o *busdata* e faz a comparação entre estes dois sinais.

O sinal ACK e ENABLE entram numa NOR e a saída desta porta logica é “0” uma vez que eles são sempre diferentes. O sinal Dout é comparado com o *busdata* e sempre que forem iguais, ou seja, sempre que não haja erro, a saída da XNOR é “1”. Estas duas saídas vão ser aplicadas numa NOR que terá uma saída igual a “0” sempre que não houver erro ou “1” no caso do Dout não corresponder ao *busdata*.

Este sinal vai ser aplicado a dois *flip-flops* em paralelo, um com resposta na subida e outro na descida, o que permite sensibilidade aos 2 bits uma vez que há resposta a cada meio ciclo de relógio.

As saídas dos *flip-flops* são aplicadas numa OR o que resulta num sinal igual a “0” quando não há erro e num sinal igual a “1” quando há erro.

Este sinal ERROR é aplicado numa OR com o sinal Dout e assim se for o sinal ERROR for “0” os dados enviados pelo sensor são postos na linha, caso contrário, a saída vai ser “1” e a

linha vai ser colocada a “1”. Deste modo os dados enviados pelo sensor não vão aparecer na linha.

Há também a aplicação deste sinal na geração do sinal SET. Assim, no caso de existir um erro, o sinal ERROR vai provocar a mudança do sinal SET para “11” que por sua vez faz set aos *flip-flops*, colocando o *busdata* a “1” e terminando assim a comunicação.

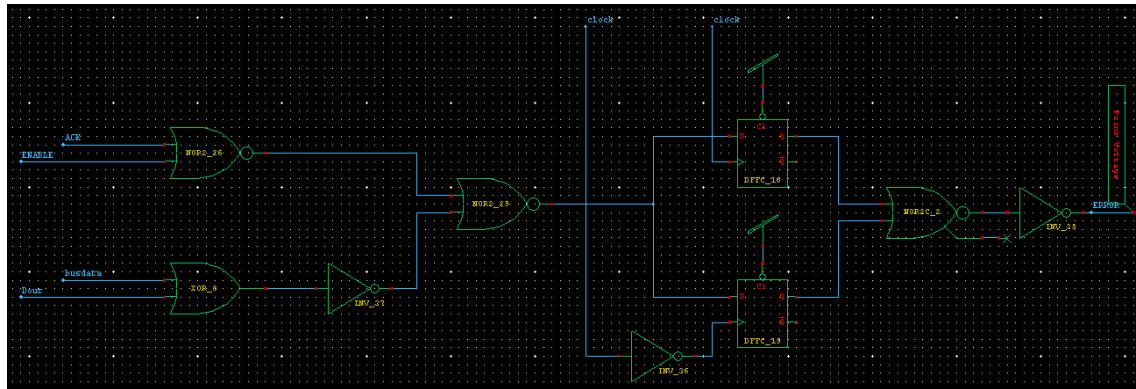


Figura 18 Circuito que gera o sinal ERROR

 


Figura 19 Sinal ERROR

Sinais Obtidos

