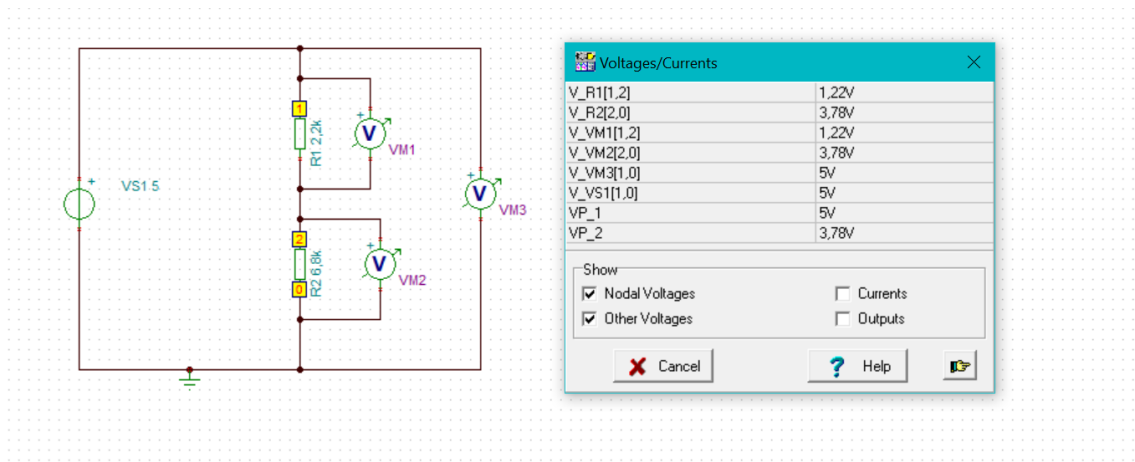



Esquema dos circuitos na Tina

Parte 1

1.1



1.2

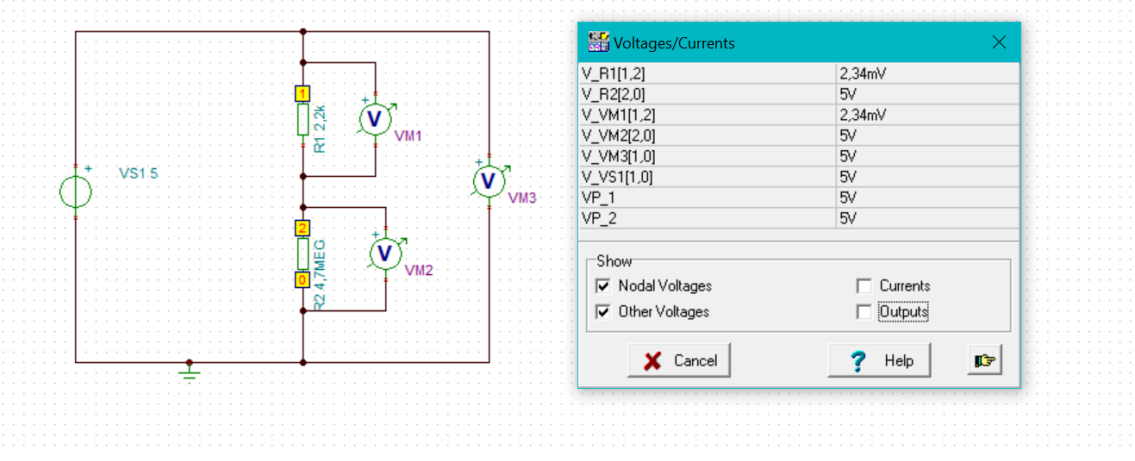

Parte 2

2.

