


Departamento de Engenharia Elétrica
FEIS - UNESP

Aula 07 : Portas Lógicas e Álgebra Booleana


7.1 – Portas Lógicas e Expressões Algébricas

AND $\begin{array}{c} a \\ b \end{array}$  $f(a,b) = ab$

OR $\begin{array}{c} a \\ b \end{array}$  $f(a,b) = a + b$

NOT a  $f(a) = \bar{a}$

NAND $\begin{array}{c} a \\ b \end{array}$  $f(a,b) = \overline{ab}$

NOR $\begin{array}{c} a \\ b \end{array}$  $f(a,b) = \overline{a + b}$

EXCLUSIVE OR $\begin{array}{c} a \\ b \end{array}$  $f(a,b) = a \oplus b$

EXCLUSIVE NOR $\begin{array}{c} a \\ b \end{array}$  $f(a,b) = \overline{a \oplus b}$

7.1 – Portas Lógicas e Tabela-Verdade

Saída

Entradas

A	B	x
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


A	B	C	D	x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

(b)

(c)

FIGURA 3.1

 Exemplos de tabelas-verdade para circuitos de: (a) duas entradas, (b) três entradas e (c) quatro entradas.



7.1 – Portas Lógicas e Tabela-Verdade

FIGURA 3.1

Exemplos de tabelas-verdade para circuitos de: (a) duas entradas, (b) três entradas e (c) quatro entradas.

Saída

Entradas


A	B	x
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

A	B	C	x
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(b)

A	B	C	D	x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1


(c)

 

OR

A	B	$x = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(a)

 


(b)


FIGURA 3.2

(a) Tabela-verdade que define a operação OR; (b) Símbolo de uma porta OR de duas entradas.

7.2 – Porta Lógica OR (OU ou ≥ 1)

 


A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

OR		
A	B	$x = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(a)

 

Porta OR

(b)

FIGURA 3.2

(a) Tabela-verdade que define a operação OR; (b) Símbolo de uma porta OR de duas entradas.

FIGURA 3.3

Símbolo e tabela-verdade para uma porta OR de três entradas.



A	B	C	$x = A + B + C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

7.2 – Porta Lógica OR (OU ou ≥ 1)


 


FIGURA 3.2

(a) Tabela-verdade que define a operação OR; (b) Símbolo de uma porta OR de duas entradas.

FIGURA 3.4 Exemplo do uso de uma porta OR em um sistema de alarme.

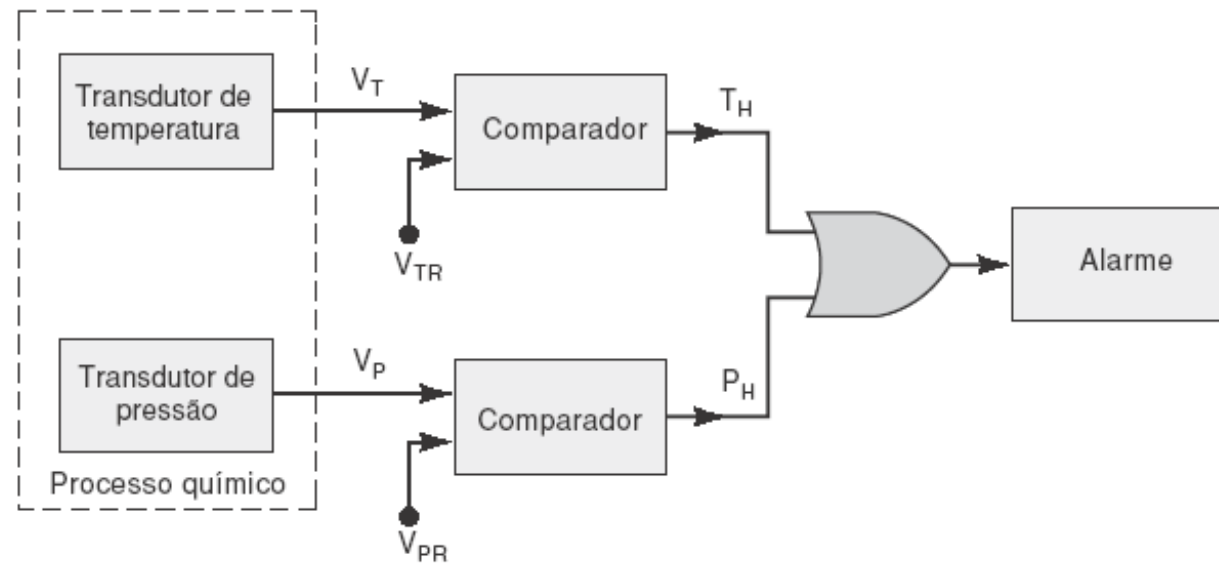

7.2 – Porta Lógica OR (OU ou ≥ 1)

Diagrama de temporização: 2 Entradas

 
 


FIGURA 3.5
Exemplo 3.2.

7.2 – Porta Lógica OR (OU ou ≥ 1)

Diagrama de temporização: 2 Entradas

 
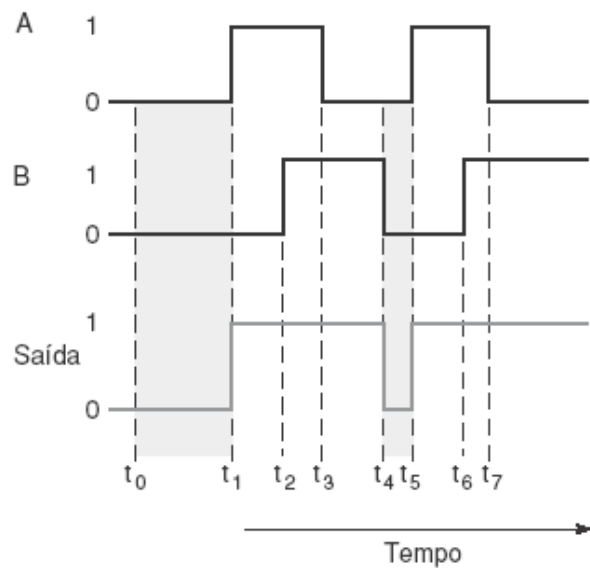


FIGURA 3.5
Exemplo 3.2.

7.2 – Porta Lógica OR (OU ou ≥ 1)

Diagrama de temporização: 3 Entradas

 
 


FIGURA 3.6
Exemplos 3.3A e 3.3B.


7.3 – Porta Lógica AND (E ou &)

FIGURA 3.7


(a) Tabela-verdade para a operação AND; (b) símbolo da porta AND.

AND		
A	B	$x = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


(a)

 

(b)

 

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

A	B	C	$x = ABC$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 


FIGURA 3.8

Tabela-verdade e símbolo para uma porta AND de três entradas.


7.3 – Porta Lógica AND (E ou &)

FIGURA 3.7

(a) Tabela-verdade para a operação AND; (b) símbolo da porta AND.

AND		
A	B	$x = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a)

 

(b)

 
 


FIGURA 3.9
Exemplo 3.4.


7.3 – Porta Lógica AND (E ou &)

FIGURA 3.7

(a) Tabela-verdade para a operação AND; (b) símbolo da porta AND.

AND		
A	B	$x = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a)

 

(b)

 
 


FIGURA 3.9
Exemplo 3.4.


7.3 – Porta Lógica AND (E ou &)

FIGURA 3.7

(a) Tabela-verdade para a operação AND; (b) símbolo da porta AND.

AND		
A	B	$x = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a)

 

(b)

 


FIGURA 3.10
Exemplos 3.5A e 3.5B.

7.4 – Porta Lógica NOT (NÃO ou 1)

 


FIGURA 3.11
(a) Tabela-verdade;
(b) Símbolo para o INVERSOR (circuito NOT); (c) Exemplos de formas de ondas.

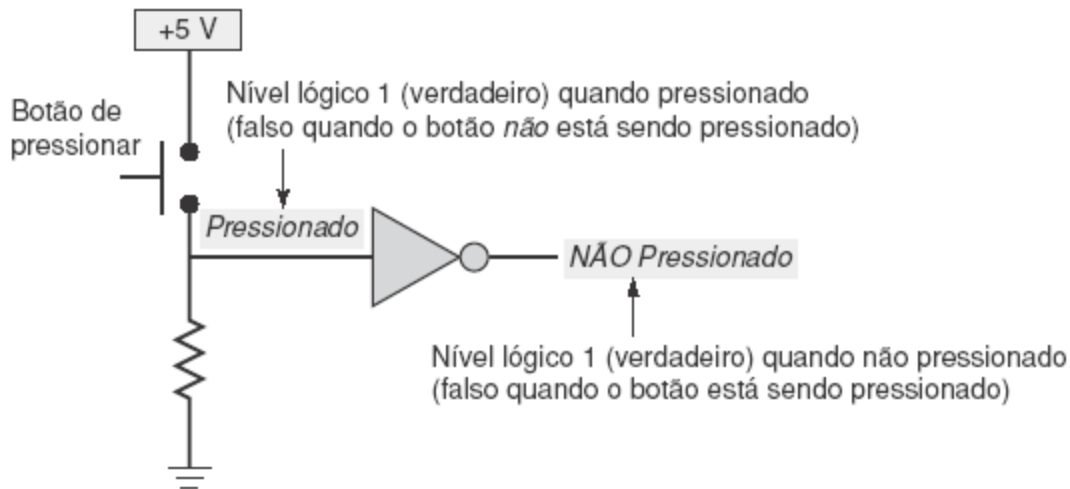


FIGURA 3.12
Uma porta NOT indicando que um botão *não* está pressionado quando a saída é verdadeira.


7.5 – Circuitos Lógicos e Expressões Booleanas

 Obtenha a expressão de X.

 


FIGURA 3.13

(a) Um circuito lógico e suas expressões booleanas;
(b) Circuito lógico com uma expressão que requer parênteses.



(a)




 (b)

 


FIGURA 3.14

Circuitos com INVERSORES.



(a)



(b)

7.5 – Circuitos Lógicos e Expressões Booleanas

 


FIGURA 3.13

(a) Um circuito lógico e suas expressões booleanas;
(b) Circuito lógico com uma expressão que requer parênteses.



(a)




(b)



FIGURA 3.14

Circuitos com INVERSORES.

 


(a)



(b)

 7.5 – Circuitos Lógicos e Expressões Booleanas



(a)


 



FIGURA 3.15

(b)

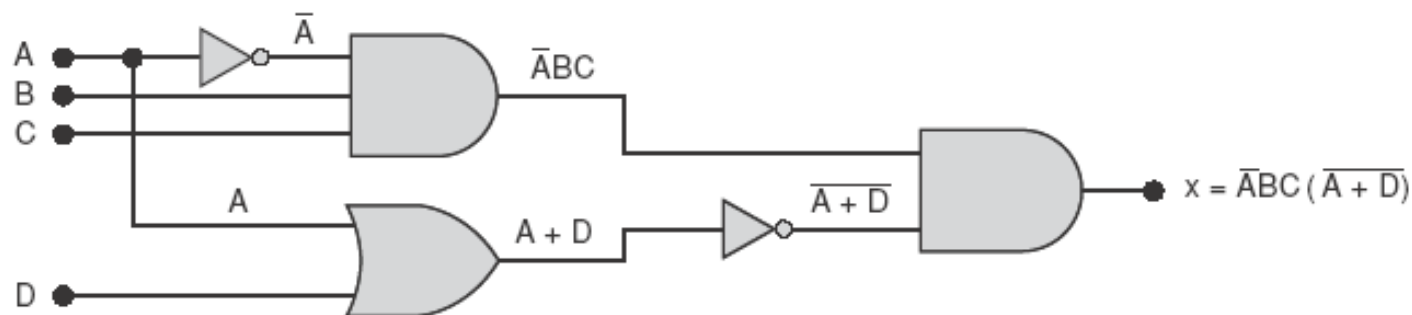7.5 – Circuitos Lógicos e Expressões Booleanas



(a)

 

(b)



FIGURA 3.15
Mais exemplos.

7.6 – Resumo Geral das Principais Portas Lógicas



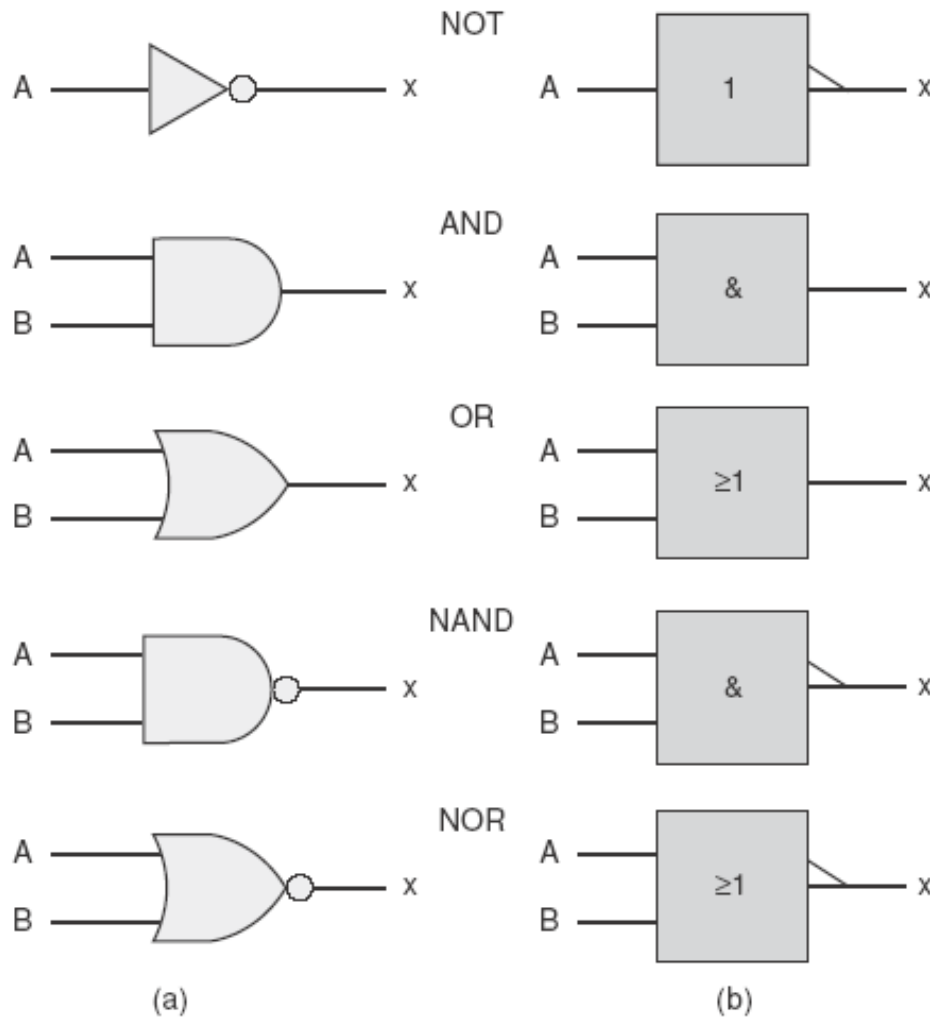


FIGURA 3.41
Símbolos lógicos-padrão:
(a) tradicional; (b) IEEE/ANSI.

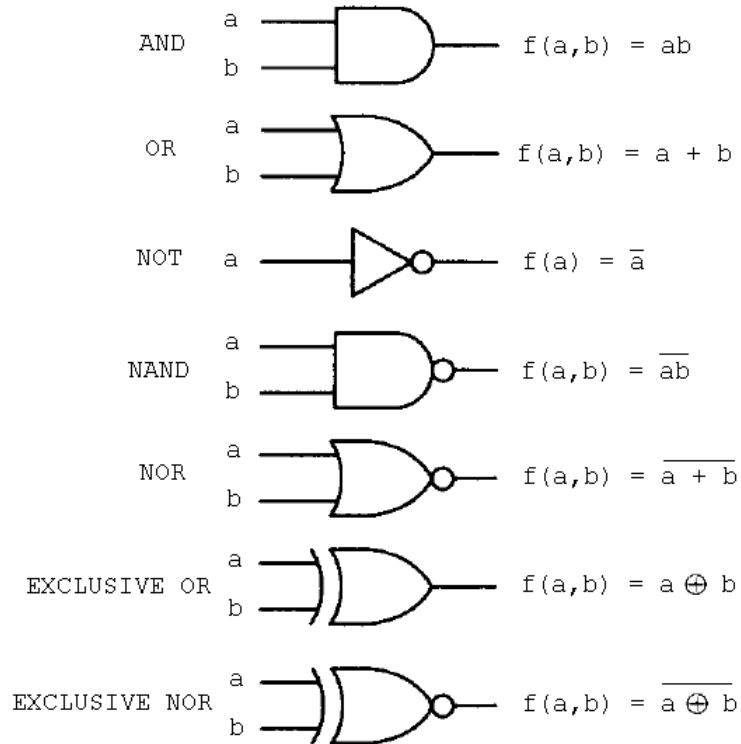7.7 – Portas Lógicas e Principais Circuitos Integrados



NAND – 7400 – Família TTL

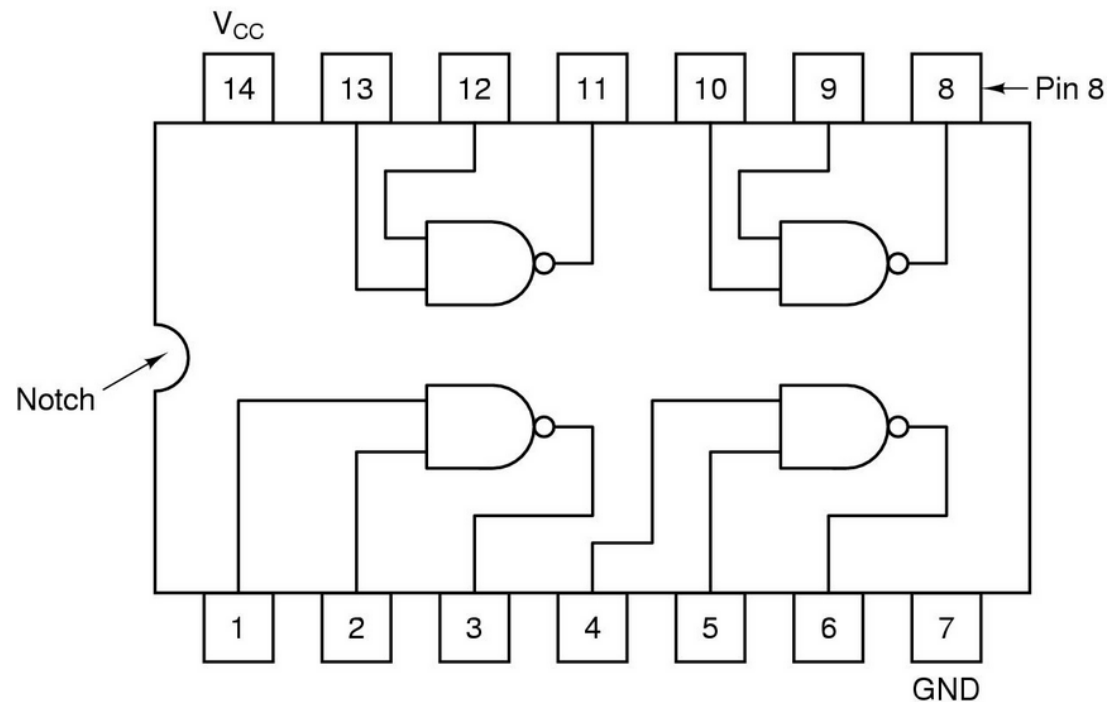

7.7 – Portas Lógicas e Principais Circuitos Integrados




SN5400, SN54LS00, SN54S00

SN7400, SN74LS00, SN74S00

QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES


SDLS025 – DECEMBER 1983 – REVISED MARCH 1988

schematics (each gate)

   


7.9 – Portas Lógicas e Principais Circuitos Integrados

NAND – 7410 e 7420 – Família TTL

 


$$7410: Y = \overline{ABC}$$

 


$$7420: Y = \overline{ABCD}$$

7.10 – Portas Lógicas e Níveis de Tensão

 




a	b	$f_{\text{AND}}(a, b) = ab$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	Y
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

 

a	b	$f_{\text{OR}}(a, b) = a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	Y
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	H

   


NOTE




+5 V = Logic HIGH = 1
0 V = Logic LOW = 0

7.10 – Portas Lógicas e Níveis de Tensão

AND





 


OR

   

7.10 – Portas Lógicas e Níveis de Tensão

AND

     

7.11 - Identidades Booleanas => Resumo

Additive

$$A + 0 = A$$

$$A + 1 = 1$$

$$A + A = A$$

$$A + \overline{A} = 1$$

Multiplicative

$$0A = 0$$

$$1A = A$$


$$AA = A$$

$$A\overline{A} = 0$$

7.12 – Propriedade Comutativa - OR

Commutative property of addition

$$A + B = B + A$$

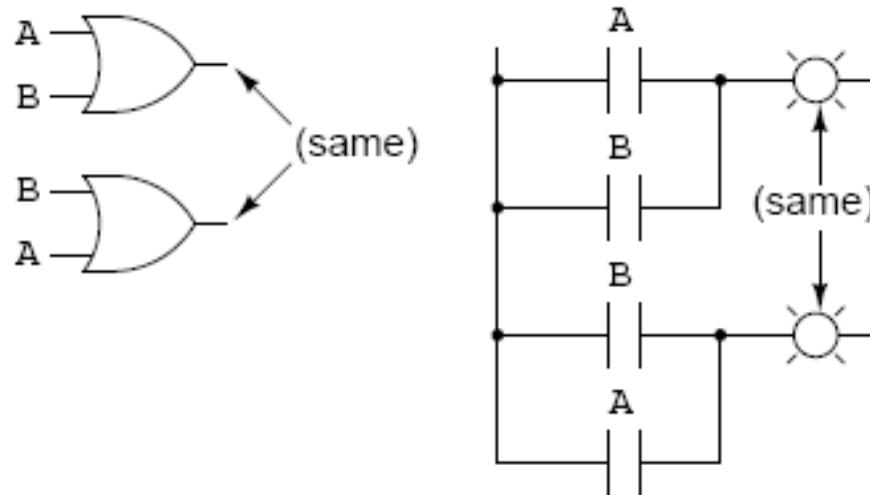

Generic switch contact designation

Normally-open




Normally-closed



7.12 – Propriedade Comutativa - AND


Commutative property of multiplication

$$AB = BA$$

 

Generic switch contact designation

Normally-open

 


Normally-closed



7.13 – Propriedade Associativa - OR

Associative property of addition


$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

 

7.13 – Propriedade Associativa - AND

Associative property of multiplication


$$A(BC) = (AB)C$$

 

7.14 – Propriedade Distributiva

Distributive property

$$A(B + C) = AB + AC$$

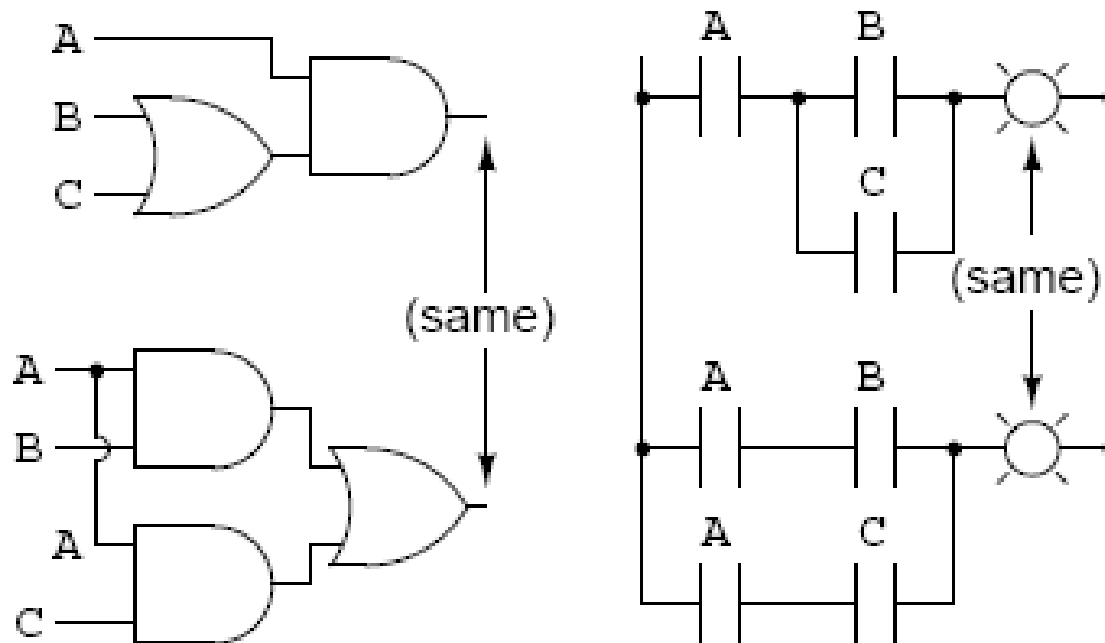

7.15 – Propriedades: Resumo

Basic Boolean algebraic properties

Additive

$$A + B = B + A$$

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A(B + C) = AB + AC$$



Multiplicative

$$AB = BA$$

$$A(BC) = (AB)C$$


7.16 – Propriedades para Simplificação

$$A + AB = A$$

  

7.16 – Propriedades para Simplificação



$$A + AB = A$$

 

$$\begin{array}{l} A + AB \\ \downarrow \text{Factoring } A \text{ out of both terms} \\ A(1 + B) \\ \downarrow \text{Applying identity } A + 1 = 1 \\ A(1) \\ \downarrow \text{Applying identity } 1A = A \\ A \end{array}$$



7.16 – Propriedades para Simplificação

$$A + \bar{A}B = A + B$$

  

7.16 – Propriedades para Simplificação


$$A + \bar{A}B = A + B$$

  

$$\begin{aligned}
 &A + \bar{A}B \\
 &\downarrow \text{Applying the previous rule to expand } A \text{ term} \\
 &A + AB + \bar{A}B \\
 &\downarrow \text{Factoring } B \text{ out of 2}^{\text{nd}} \text{ and 3}^{\text{rd}} \text{ terms} \\
 &A + B(A + \bar{A}) \\
 &\downarrow \text{Applying identity } A + \bar{A} = 1 \\
 &A + B(1) \\
 &\downarrow \text{Applying identity } 1A = A \\
 &A + B
 \end{aligned}$$


7.17 – Propriedades para Simplificação

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

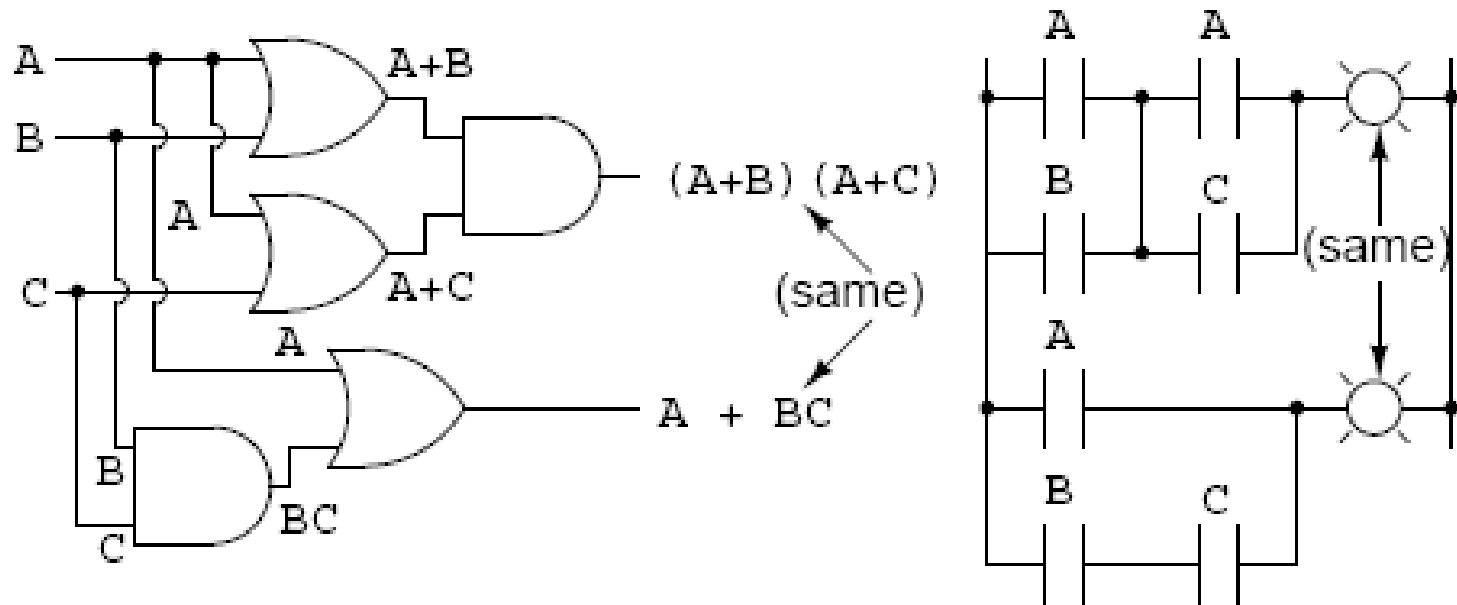

7.17 – Propriedades para Simplificação

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

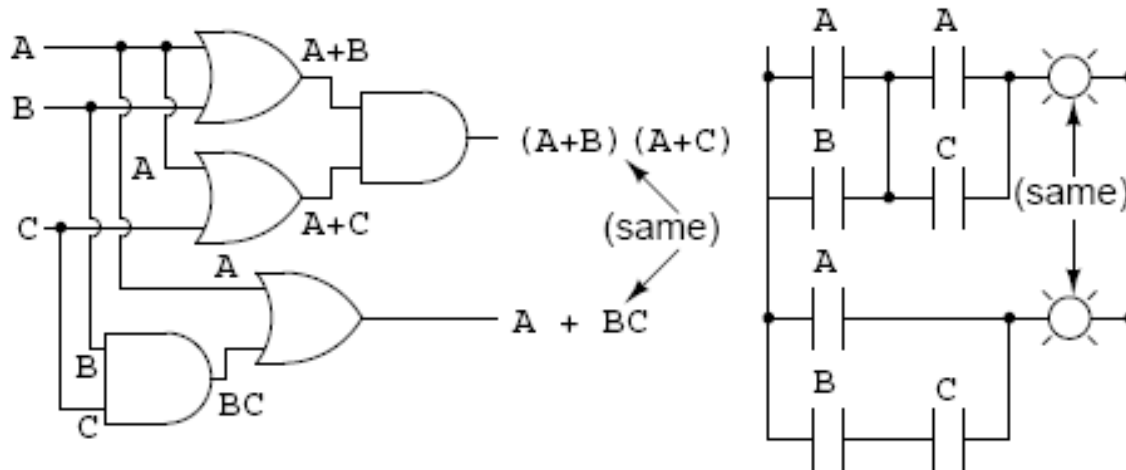

$$\begin{aligned}
 &(A + B)(A + C) \\
 &\quad \downarrow \text{Distributing terms} \\
 &AA + AC + AB + BC \\
 &\quad \downarrow \text{Applying identity } AA = A \\
 &A + AC + AB + BC \\
 &\quad \downarrow \text{Applying rule } A + AB = A \text{ to the } A + AC \text{ term} \\
 &A + AB + BC \\
 &\quad \downarrow \text{Applying rule } A + AB = A \text{ to the } A + AB \text{ term} \\
 &A + BC
 \end{aligned}$$

7.18 – Propriedades para Simplificação


Useful Boolean rules for simplification

$$A + AB = A$$


$$A + \overline{A}B = A + B$$

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

 Exercicio: Obter a tabela-verdade do circuito




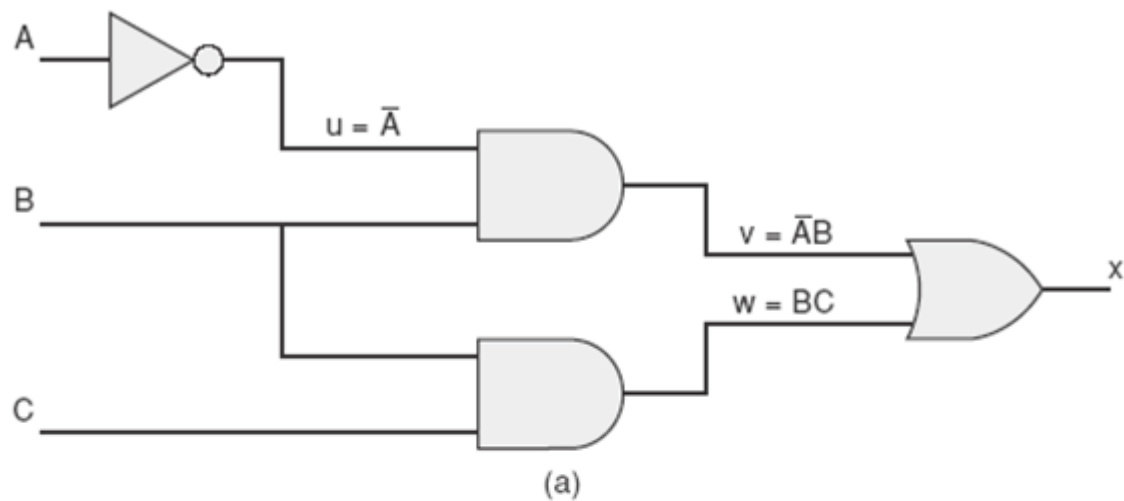Exercício: Obter a tabela-verdade do circuito



A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	1	0			
1	1	0	0			
1	1	1	0			

(b)

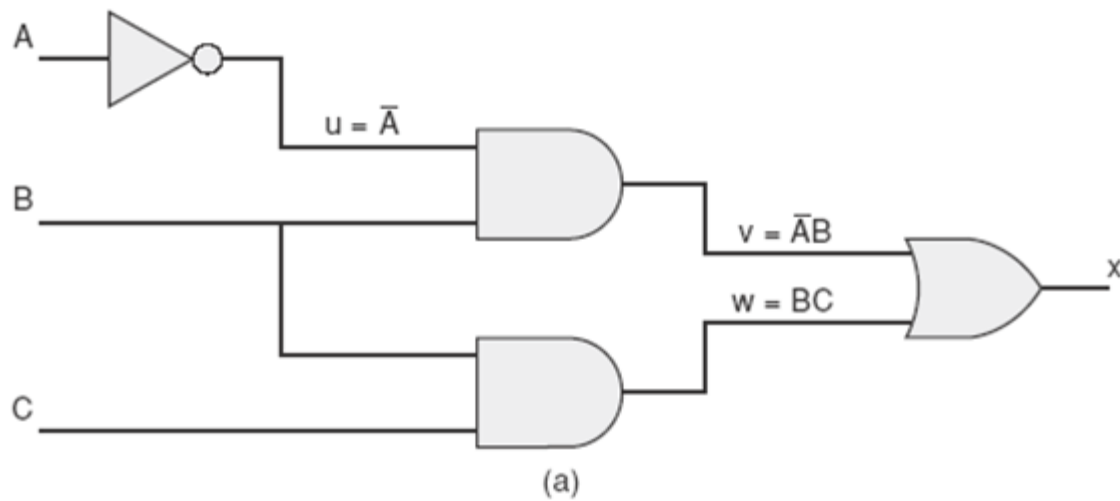


A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	1	0			
1	1	0	0			
1	1	1	0			

(b)

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1	0		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	0	0		
1	0	1	0	0		
1	1	0	0	0		
1	1	1	0	0		

(c)

 

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	1	0			
1	1	0	0			
1	1	1	0			

(b)


A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1	0		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	0	0		
1	0	1	0	0		
1	1	0	0	0		
1	1	1	0	0		

(c)

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	0	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	

(d)

FIGURA 3.16
Análise de um circuito lógico usando tabelas-verdade.

 

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	1	0			
1	1	0	0			
1	1	1	0			

(b)

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1	0		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	0	0		
1	0	1	0	0		
1	1	0	0	0		
1	1	1	0	0		

(c)


A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	0	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	

(d)

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

(e)

FIGURA 3.16
Análise de um circuito lógico usando tabelas-verdade.

 

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1			
0	0	1	1			
0	1	0	1			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	1	0			
1	1	0	0			
1	1	1	0			

(b)

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1	0		
0	0	1	1	0		
0	1	0	1	1		
0	1	1	1	1		
1	0	0	0	0		
1	0	1	0	0		
1	1	0	0	0		
1	1	1	0	0		

(c)

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	0	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	1	

(d)

A	B	C	$u = \bar{A}$	$v = \bar{A}B$	$w = BC$	$x = v + w$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

(e)



FIGURA 3.16
Análise de um circuito lógico usando tabelas-verdade.

Exemplo 1: Construindo um Circuito Lógico a partir da expressão

$$y = AC + B\bar{C} + \bar{A}BC$$

Exemplo 1: Construindo um Circuito Lógico a partir da expressão

$$y = AC + B\bar{C} + \bar{A}BC$$

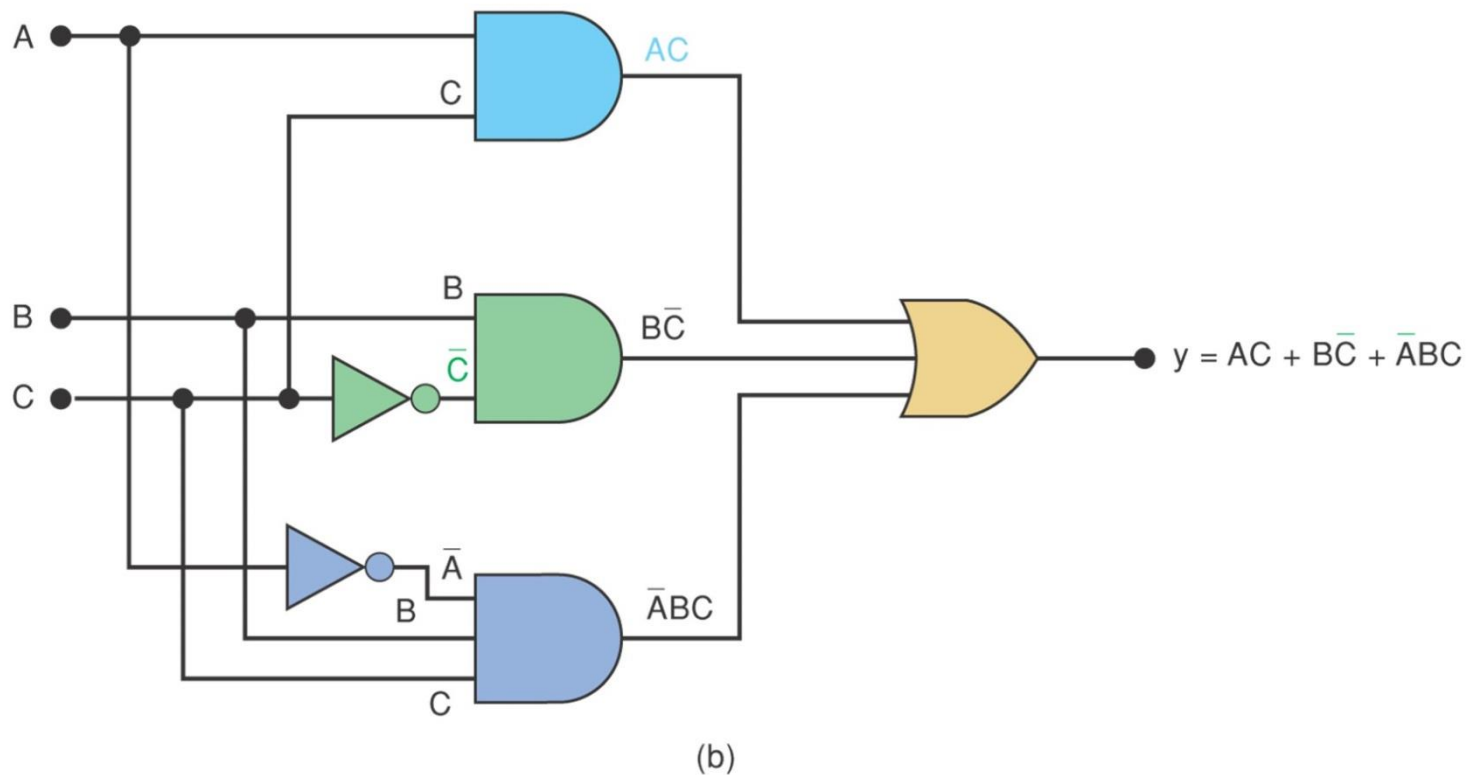 


Exemplo 2: Construindo um Circuito Lógico a partir da expressão

$$X = (A + B) (\overline{B} + C)$$

Exemplo 2: Construindo um Circuito Lógico a partir da expressão

$$X = (A + B) (\bar{B} + C)$$

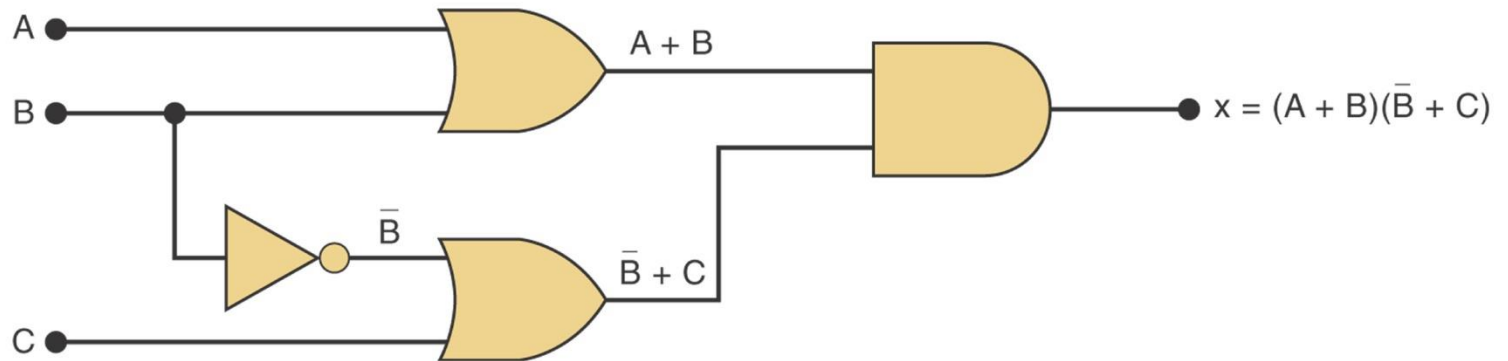

Porta NOR: Not OR

 


FIGURA 3.19

- (a) Símbolo da porta NOR;
(b) Circuito equivalente;
(c) Tabela-verdade.



		OR	NOR
A	B	$A + B$	$\overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

(c)

Porta NOR: Not OR

Diagrama de Temporização



FIGURA 3.20
Exemplo 3.8.

  


Porta NOR: Not OR

Diagrama de Temporização

FIGURA 3.20
Exemplo 3.8.

  

Porta NAND: Not AND

 



		AND		NAND	
A	B	AB		\overline{AB}	
0	0	0		1	
0	1	0		1	
1	0	0		1	
1	1	1		0	

(c)

FIGURA 3.22
(a) Símbolo da porta NAND;
(b) Circuito equivalente;
(c) Tabela-verdade.

Porta NAND: Not AND


Diagrama de Temporização: Obtenha x.

  


Exemplo 3.10.


Porta NAND: Not AND

Diagrama de Temporização

 


Exemplo 3.10.

 

 


Obtenha a Tabela-Verdade.

 


(1) $x \cdot 0 = 0$



(2) $x \cdot 1 = x$

 


(3) $x \cdot x = x$

 


(4) $x \cdot \bar{x} = 0$




(5) $x + 0 = x$

 

(6) $x + 1 = 1$

 


(7) $x + x = x$

 

(8) $x + \bar{x} = 1$

FIGURA 3.25
Teoremas para uma
única variável.

 


(a)




(b)

FIGURA 3.26

 (a) Circuitos equivalentes
relativos ao teorema (16);
(b) Símbolo alternativo para
a função NOR.



(a)

 


(b)

FIGURA 3.27

(a) Circuitos equivalentes relativos ao teorema (17);


(b) Símbolo alternativo para a função NAND.

FIGURA 3.21
Exemplo 3.9.

 


Obtenha a expressão do circuito abaixo e simplifique

FIGURA 3.28
Exemplo 3.17.

 

Obtenha a expressão do circuito abaixo e simplifique


FIGURA 3.28
Exemplo 3.17.

 


$$z = \overline{A \cdot B \cdot \bar{C}} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{\bar{C}} = \bar{A} + \bar{B} + C$$

Porta NAND


Obtenha as expressões de saída.

 

(a)

 



(b)

 

(c)

Porta NAND

Obtenha as expressões de saída.

 
 


Porta NAND


Obtenha as expressões de saída.



(a)

  

(b)

 

Porta NAND

Obtenha as expressões de saída.


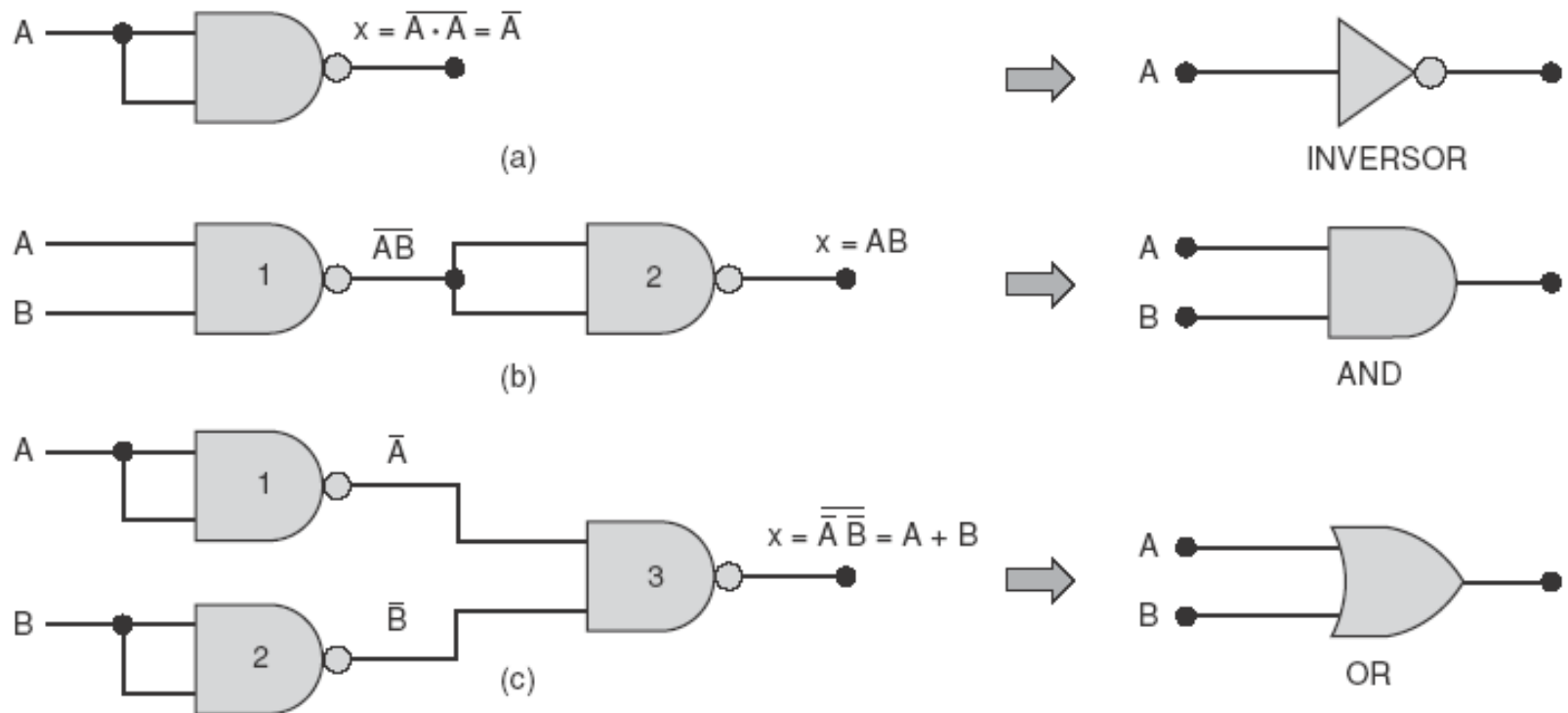


FIGURA 3.29


As portas NAND podem ser usadas para implementar qualquer função booleana.

Porta NOR


Obtenha as expressões de saída.

 

(a)

 

(b)

 

(c)

Porta NOR

Obtenha as expressões de saída.


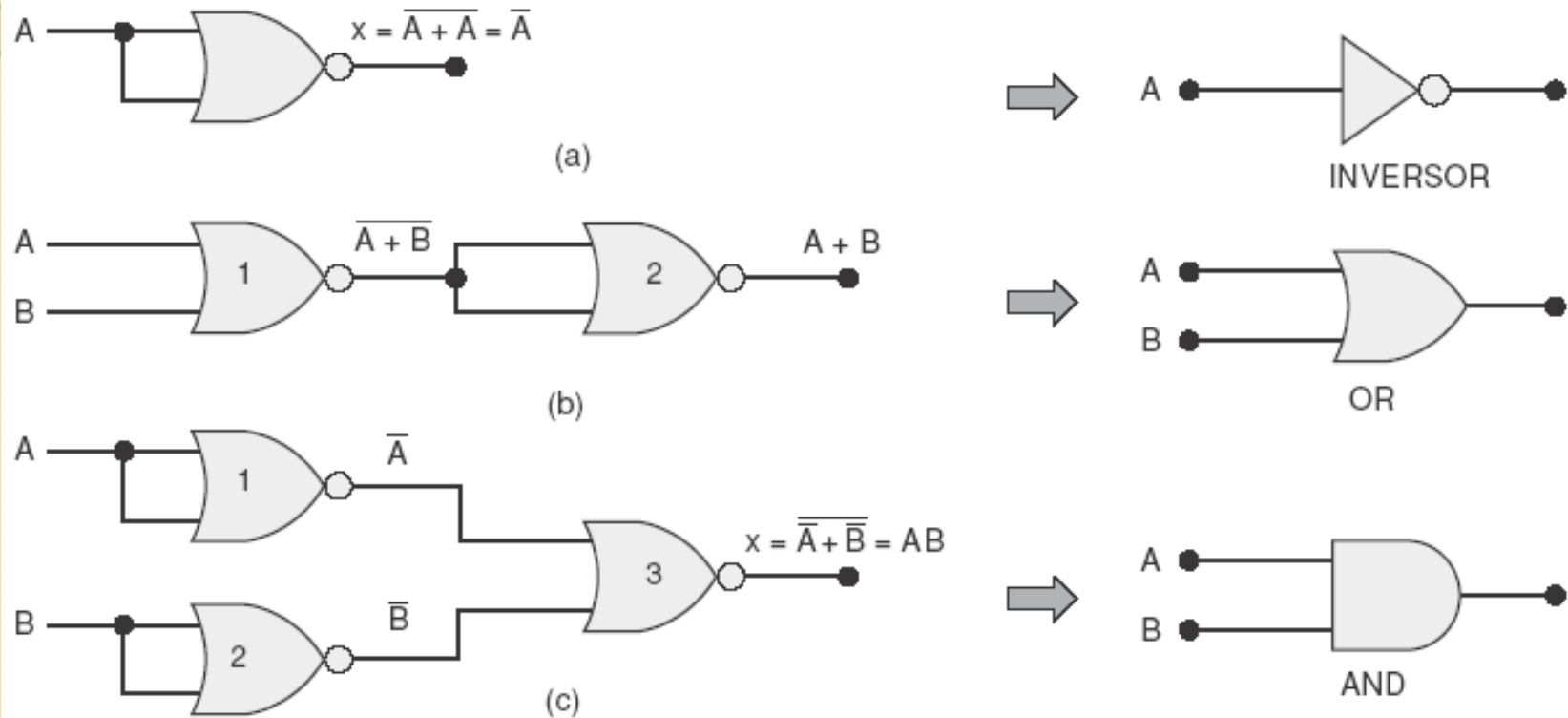



FIGURA 3.30

As portas NOR podem ser usadas para implementar qualquer operação booleana.

 Exercício: Implementar o seguinte circuito usando apenas portas NAND



(a)

 

(b)

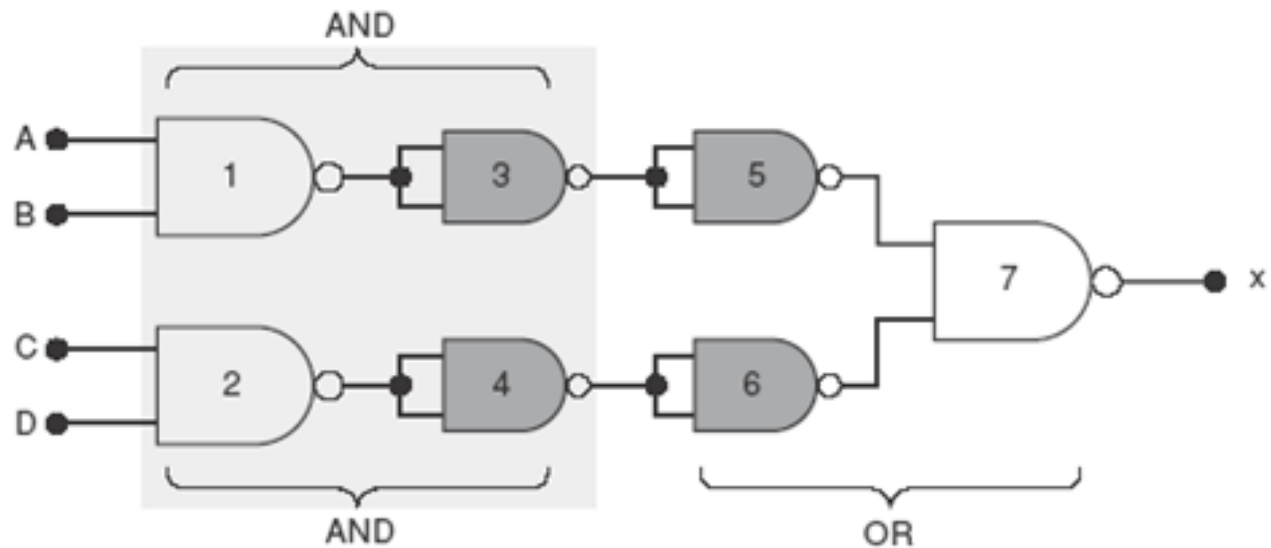


FIGURA 3.32
Implementações possíveis
para o Exemplo 3.18.



 



FIGURA 3.32
Implementações possíveis
para o Exemplo 3.18.

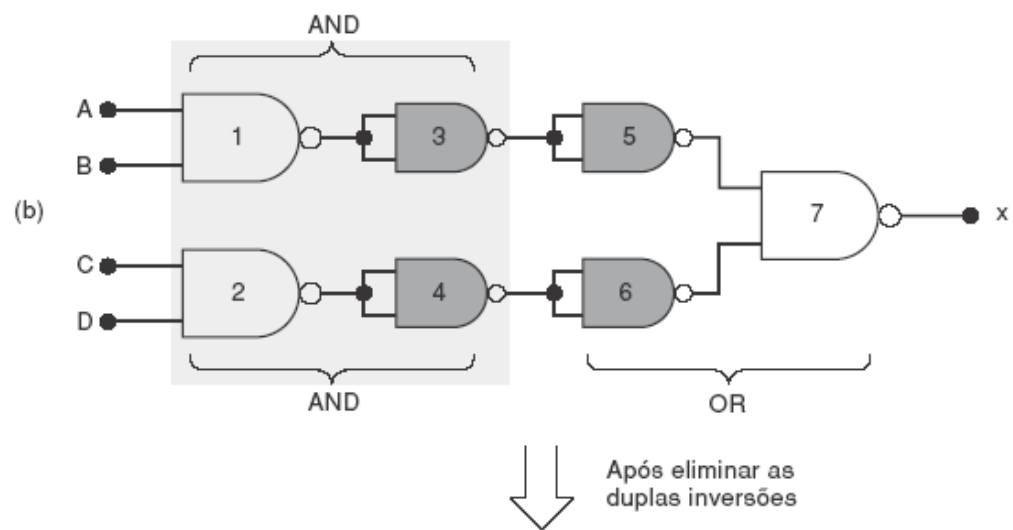

Após eliminar as
duplas inversões

 


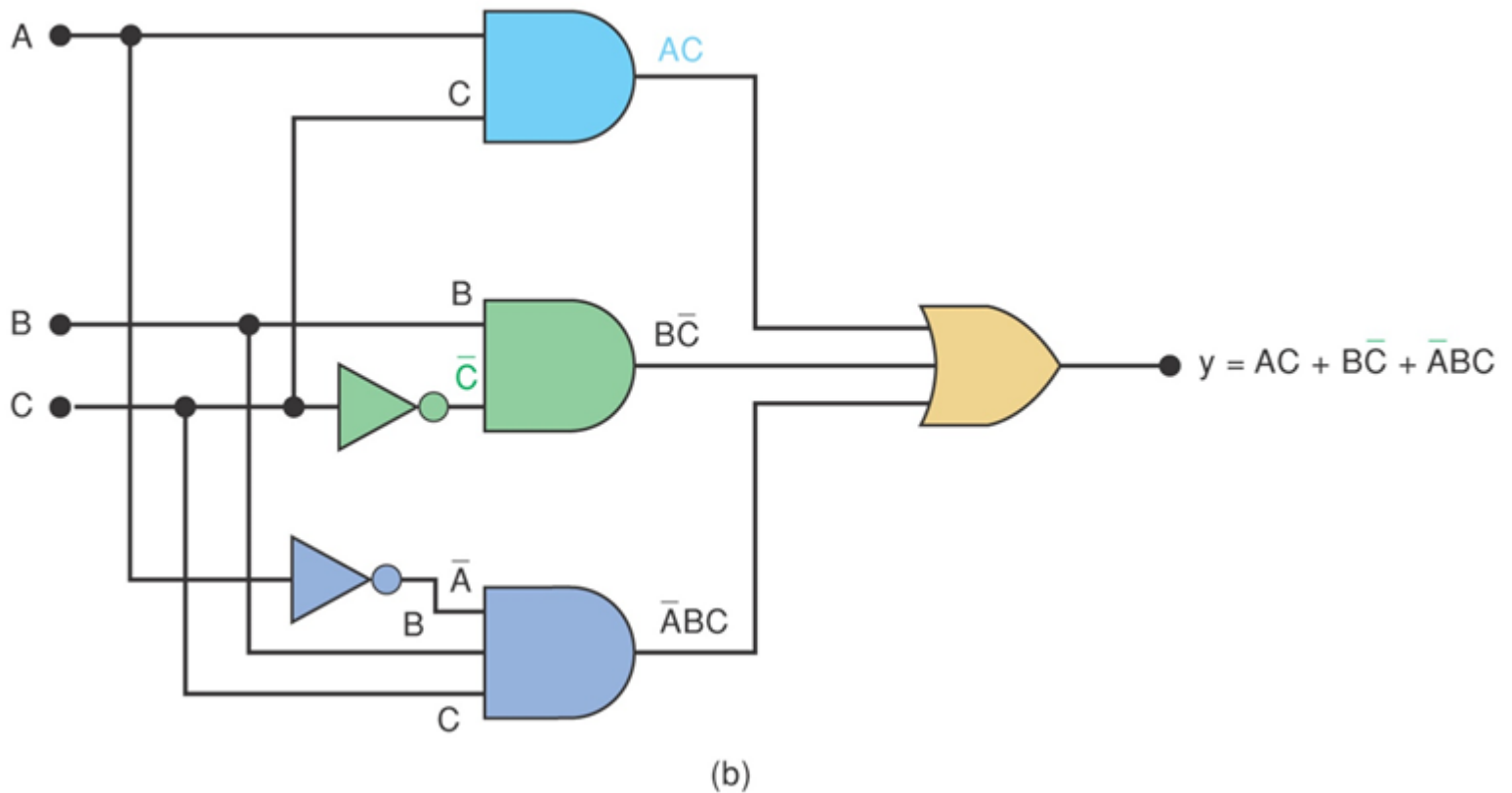Refazer o circuito seguinte utilizando apenas portas NAND de duas entradas (CI 7400).




7.7 – Portas Lógicas e Principais Circuitos Integrados


NAND – 7400 – Família TTL

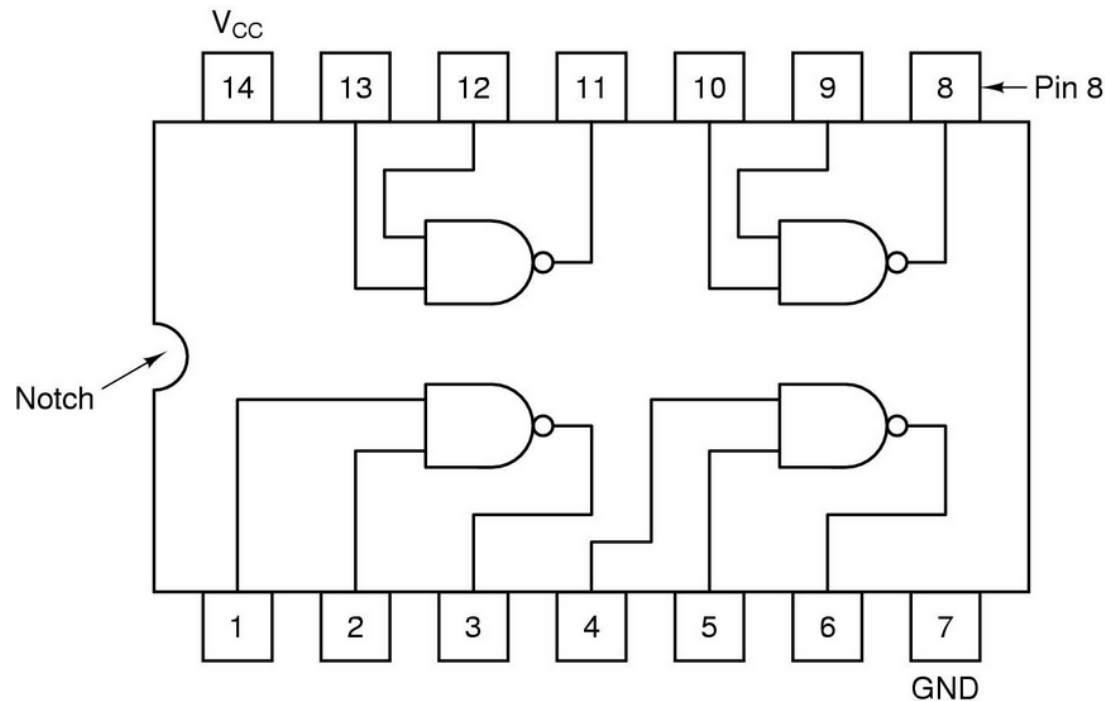

 Refazer o circuito seguinte utilizando apenas portas NOR de duas entradas (CI 7400).



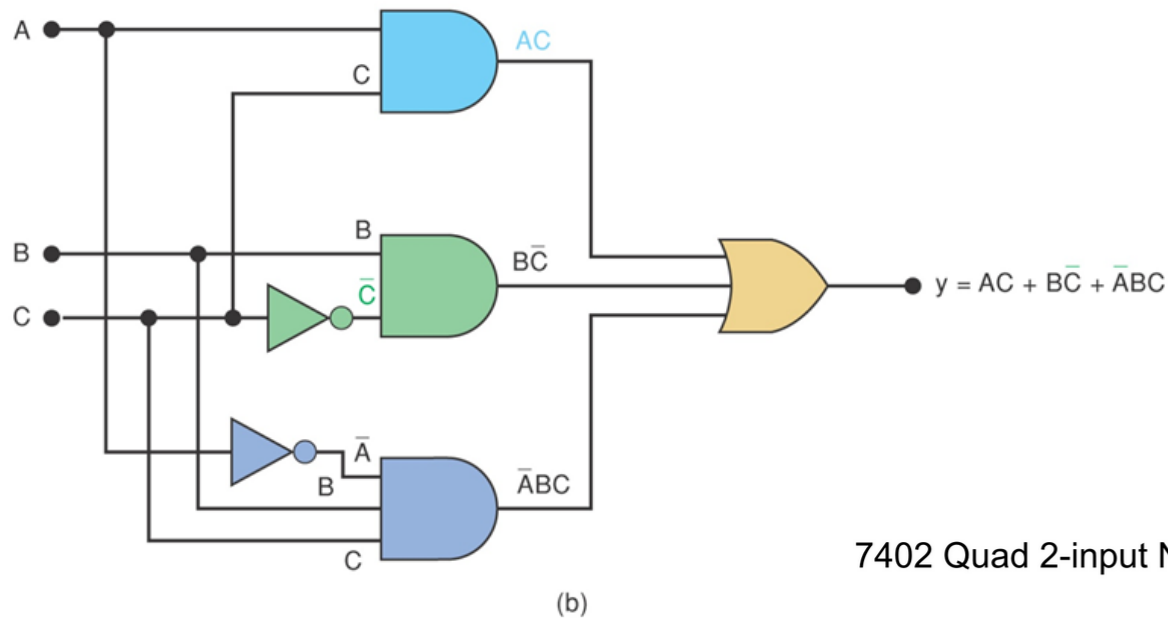Refazer o circuito seguinte utilizando apenas portas NOR de duas entradas (CI 7400).



7402 Quad 2-input NOR Gates



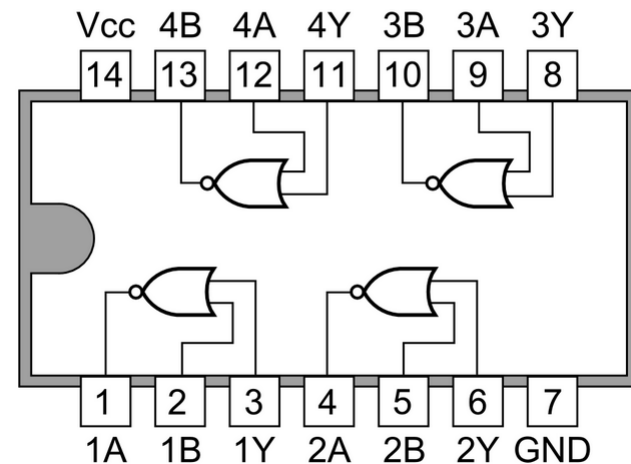



FIGURA 3.33
Símbolos-padrão e
alternativos para
várias portas lógicas
e para o inversor.

 

 Obtenha a tabela-verdade do seguinte circuito:




 Obtenha a tabela-verdade do seguinte circuito:




A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

 Obtenha a tabela-verdade do seguinte circuito:




A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


Porta Or-Exclusivo ou XOR

 Obtenha a tabela-verdade do seguinte circuito:



A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

 Obtenha a tabela-verdade do seguinte circuito:



A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Obtenha a tabela-verdade do seguinte circuito:


 


Tabela-Verdade XOR

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 
Obtenha a tabela-verdade do seguinte circuito:




A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabela-Verdade XOR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

 Obtenha a tabela-verdade do seguinte circuito:



NXOR ou Coincidencia

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


Tabela-Verdade XOR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Equivalencia entre portas



 


FIGURA 3.33
Símbolos-padrão e
alternativos para
várias portas lógicas
e para o inversor.

 Entrada / Saída Ativa – Nível Alto / Nível Baixo



 
A saída vai para o nível BAIXO somente quando *todas* as entradas forem para o nível ALTO.



A saída vai para o nível ALTO quando *qualquer* entrada for para o nível BAIXO.


FIGURA 3.34
Interpretação dos dois
símbolos da porta
NAND.

 Entrada / Saída Ativa – Nível Alto / Nível Baixo



A saída vai para o nível ALTO quando *qualquer* entrada for para o nível ALTO.

(a)

 

A saída vai para o nível BAIXO somente quando *todas* as entradas forem para o nível BAIXO.

(b)

FIGURA 3.35
Interpretação dos dois
símbolos da porta OR.


FIGURA 3.36

(a) Circuito original usando símbolos-padrão NAND;

(b) Representação equivalente em que a saída Z é ativa-ALTO;

(c) Representação equivalente em que a saída Z é ativa-BAIXO;

(d) Tabela-verdade.


 


A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(d)




FIGURA 3.36

  - (a) Circuito original usando símbolos-padrão NAND;
 (b) Representação equivalente em que a saída Z é ativa-ALTO;
 (c) Representação equivalente em que a saída Z é ativa-BAIXO;
 (d) Tabela-verdade.



A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(d)

   

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(d)

FIGURA 3.36

(a) Circuito original usando símbolos-padrão NAND;
 (b) Representação equivalente em que a saída Z é ativa-ALTO;
 (c) Representação equivalente em que a saída Z é ativa-BAIXO;
 (d) Tabela-verdade.


 
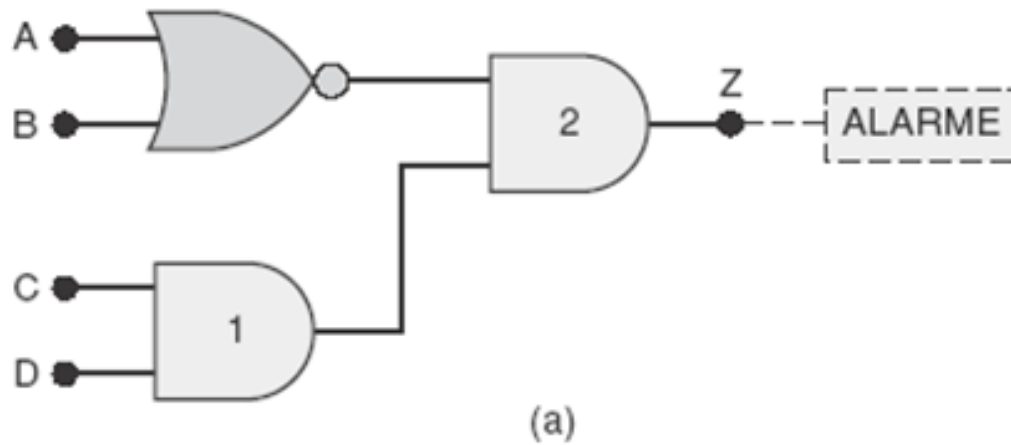


FIGURA 3.37
Exemplo 3.20.

Quais são as entradas para $MEM = 0$?

FIGURA 3.39
Exemplo 3.22.

 

Quais são as entradas para DRIVE =1 ?

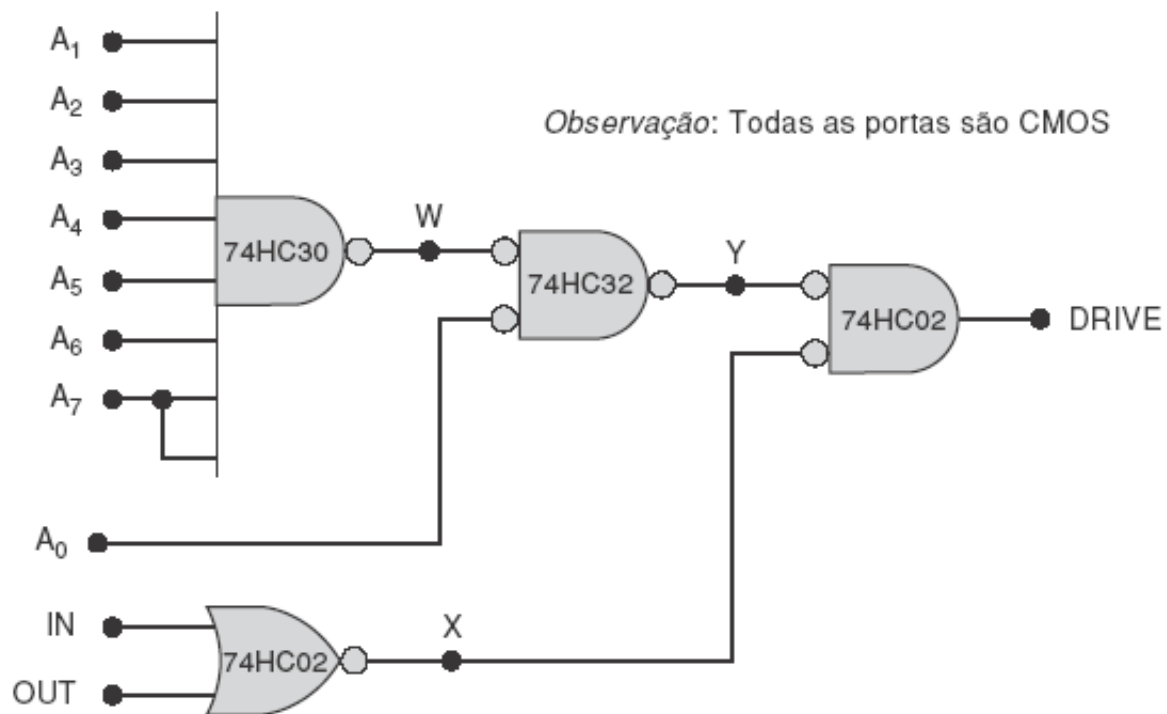


FIGURA 3.40
Exemplo 3.23.