



ELECTRÓNICA

CIRCUITOS COM TRANSÍSTORES BIPOLARES

REGISTO DE RESULTADOS

GRUPO_____

NOME _____

NOME _____

NOME _____

1.1

1.2

1.3

$I_B =$ _____

$I_C =$ _____

$V_{BE} =$ _____

$V_{CE} =$ _____

1.4

1.5

$I_B =$ _____

$I_C =$ _____

$V_{BE} =$ _____

$V_{CE} =$ _____




1.6

1.7



2.1

2.2 e 2.3

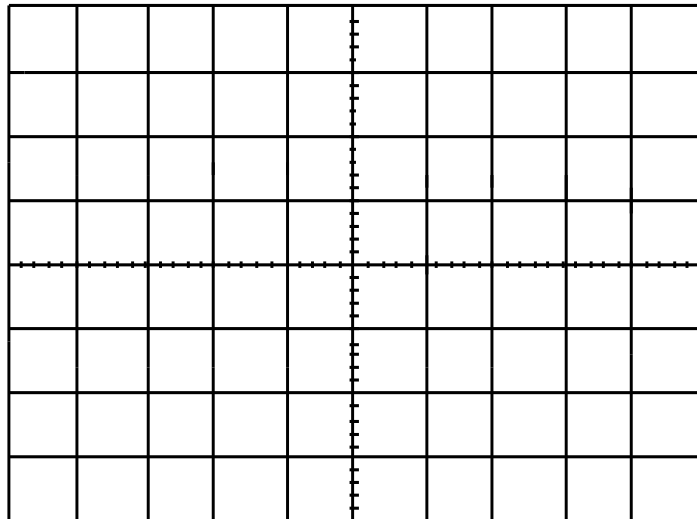


2.4



3.1

3.2

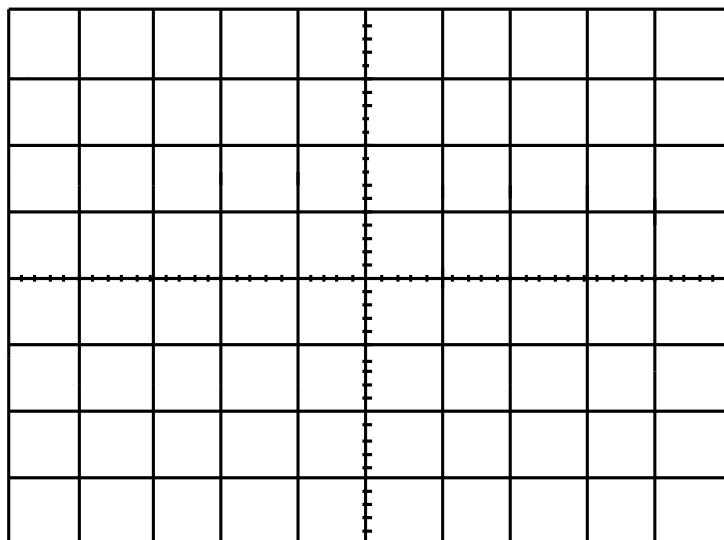

3.3

$I_B =$ _____



3.4

3.5

$I_B =$ _____

3.6

$I_B =$ _____




4.1

CANAL 1 = _____/div

CANAL 2 = _____/div

B. TEMPO = _____/div

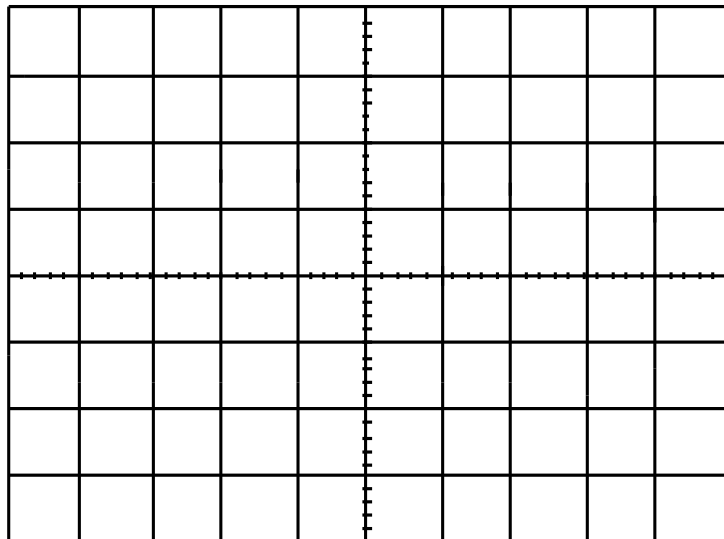

4.2

4.3

$V_B =$ _____

$V_C =$ _____



4.4


V_i	V_o	V_o/V_i
0,2		
0,5		
1		
2,5		

4.5

CANAL 1 = _____/div

CANAL 2 = _____/div

B. TEMPO = _____/div

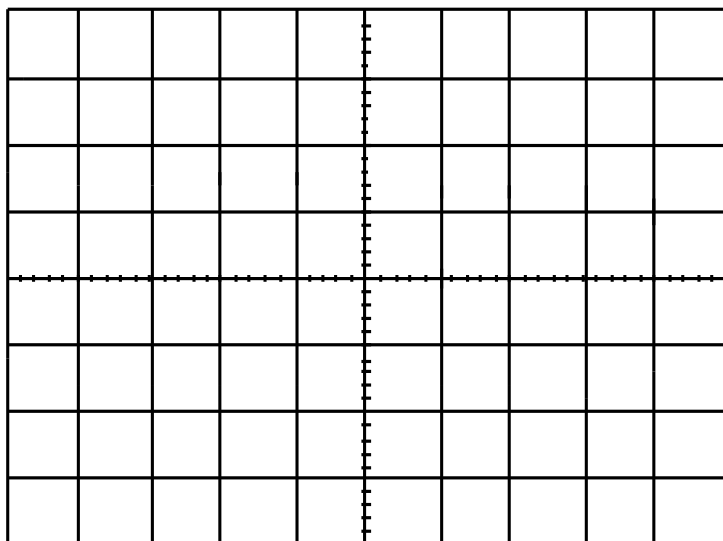

4.6

V_i	V_o	V_o/V_i
0,2		
0,5		
1		
2,5		

4.7



4.8