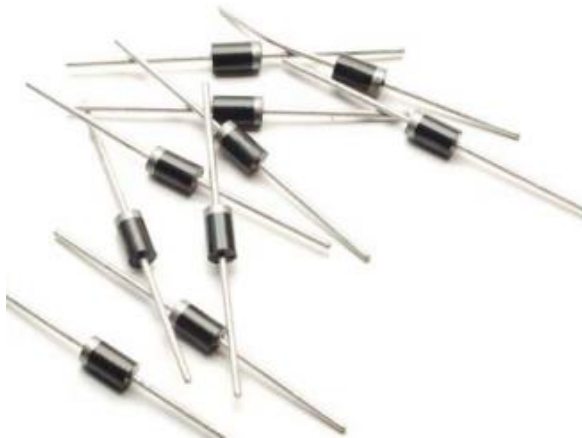




# DÍODOS



# Díodo Semicondutor

## ■ Princípios de física dos semicondutores
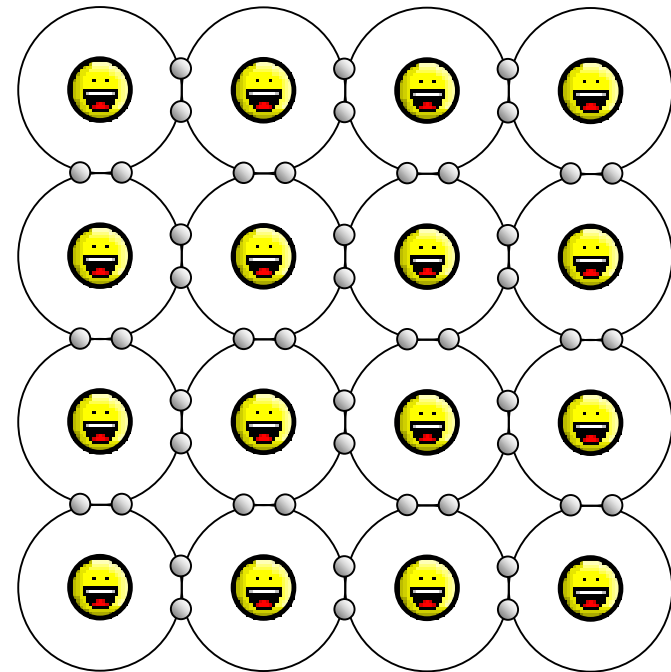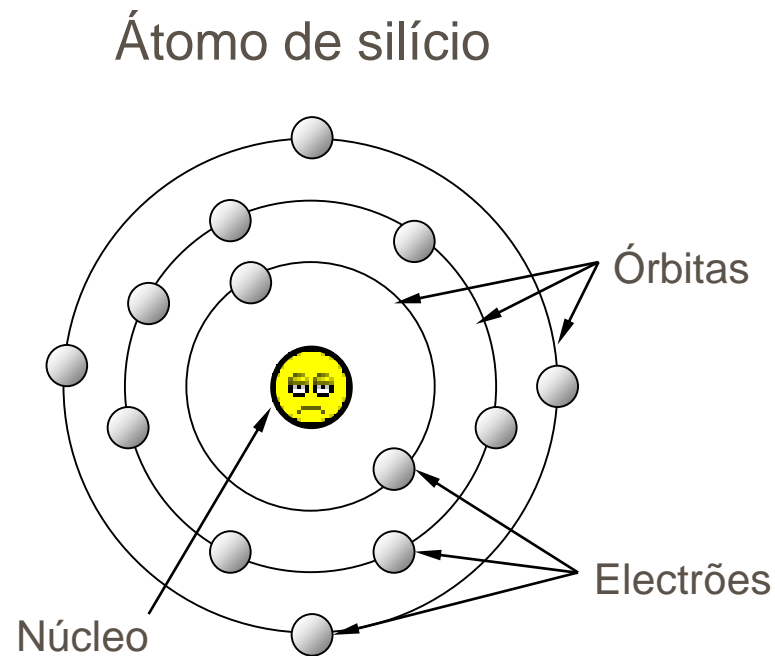
### ■ Funcionamento do díodo semicondutor – junção P-N




Cristal de silício (estrutura)

## ■ Princípios de Física dos Semicondutores

### ■ Funcionamento do díodo semiconductor – junção P-N

#### Semicondutor tipo-N


Resultado da dopagem:  
electrões extra

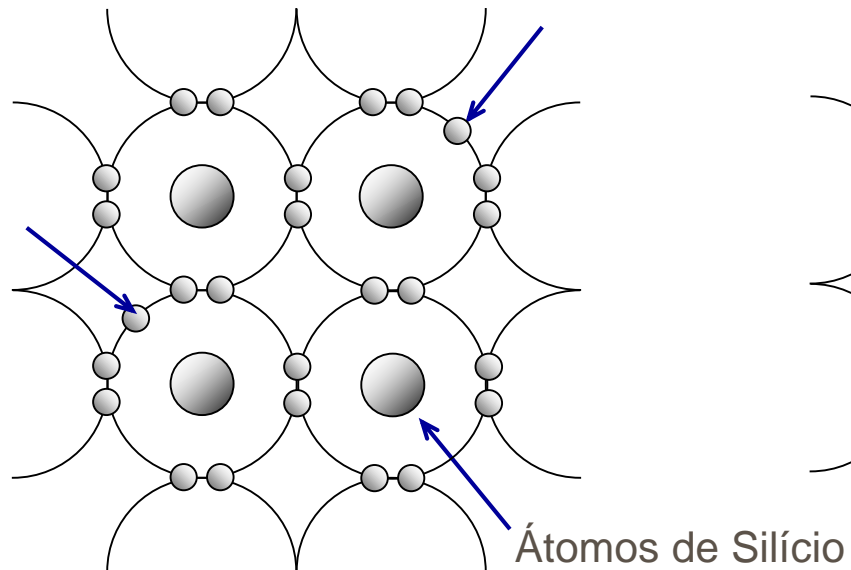

Fósforo
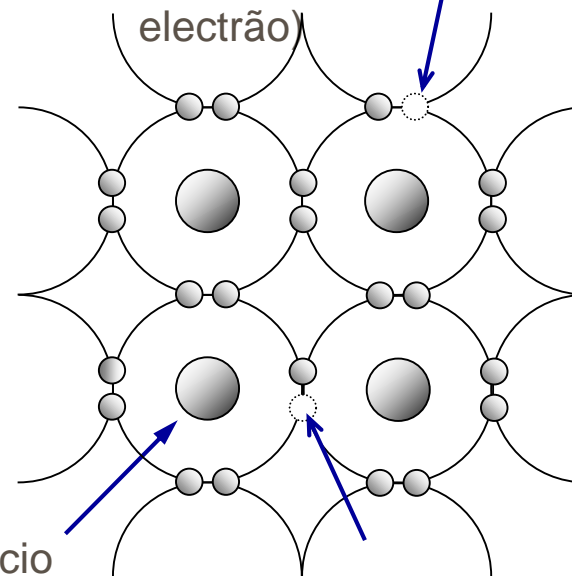
#### Semicondutor tipo-P

Resultado da dopagem:  
lacunas (ausência de um  
electrão)




Boro

# Díodo Semicondutor

## ■ Princípios de Física dos Semicondutores


### ■ Funcionamento da junção P-N

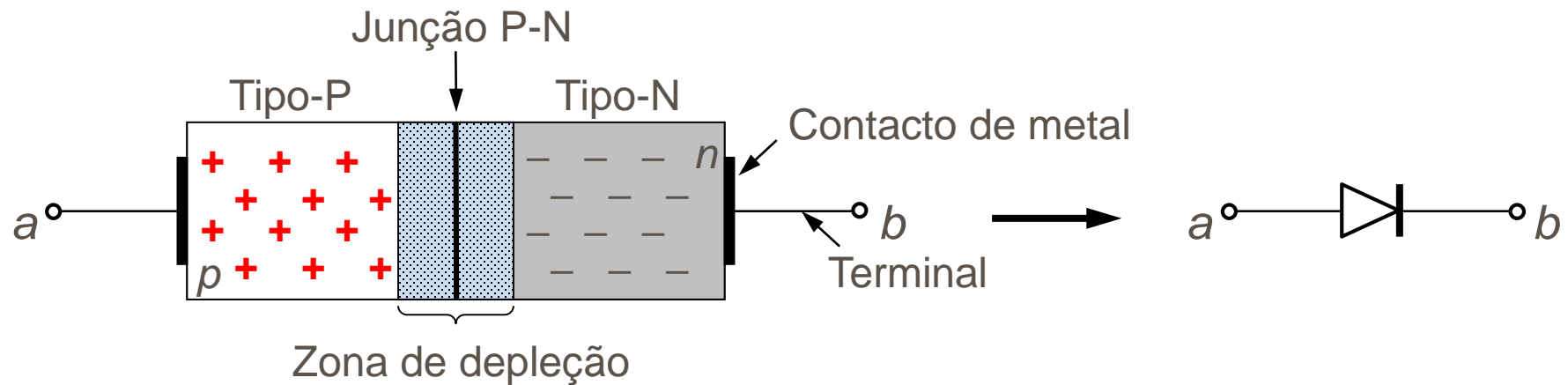


## ■ Princípios de Física dos Semicondutores

### ■ Funcionamento da junção P-N

Junção inversamente polarizada

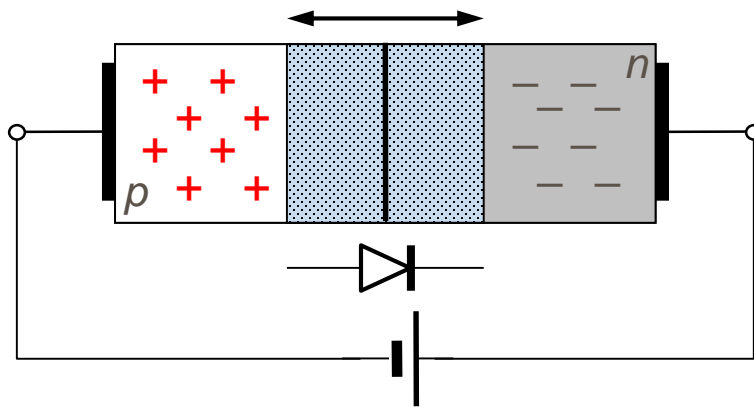

Junção directamente polarizada

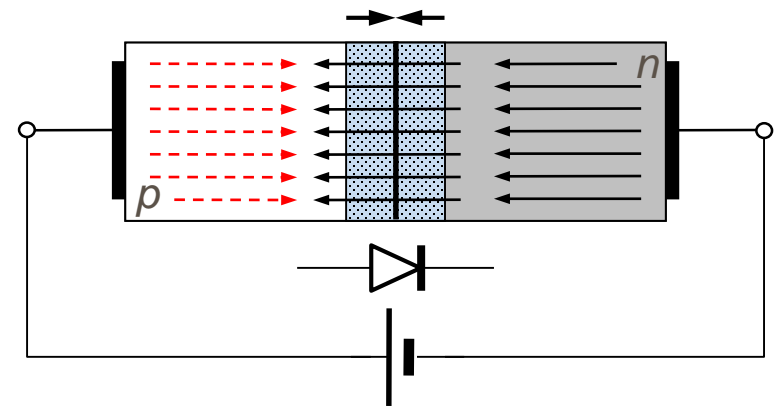


# Díodo Semicondutor


## ■ Comportamento do Díodo Ideal

### ■ Característica $v-i$ do díodo

Directamente polarizado

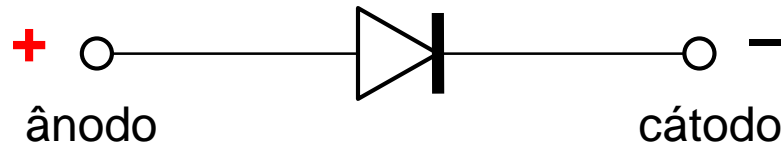


Inversamente polarizado

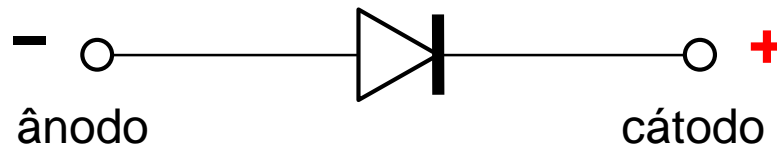

# Díodo Semicondutor

## ■ Comportamento do Díodo Ideal

### ■ Característica $v$ - $i$ do díodo

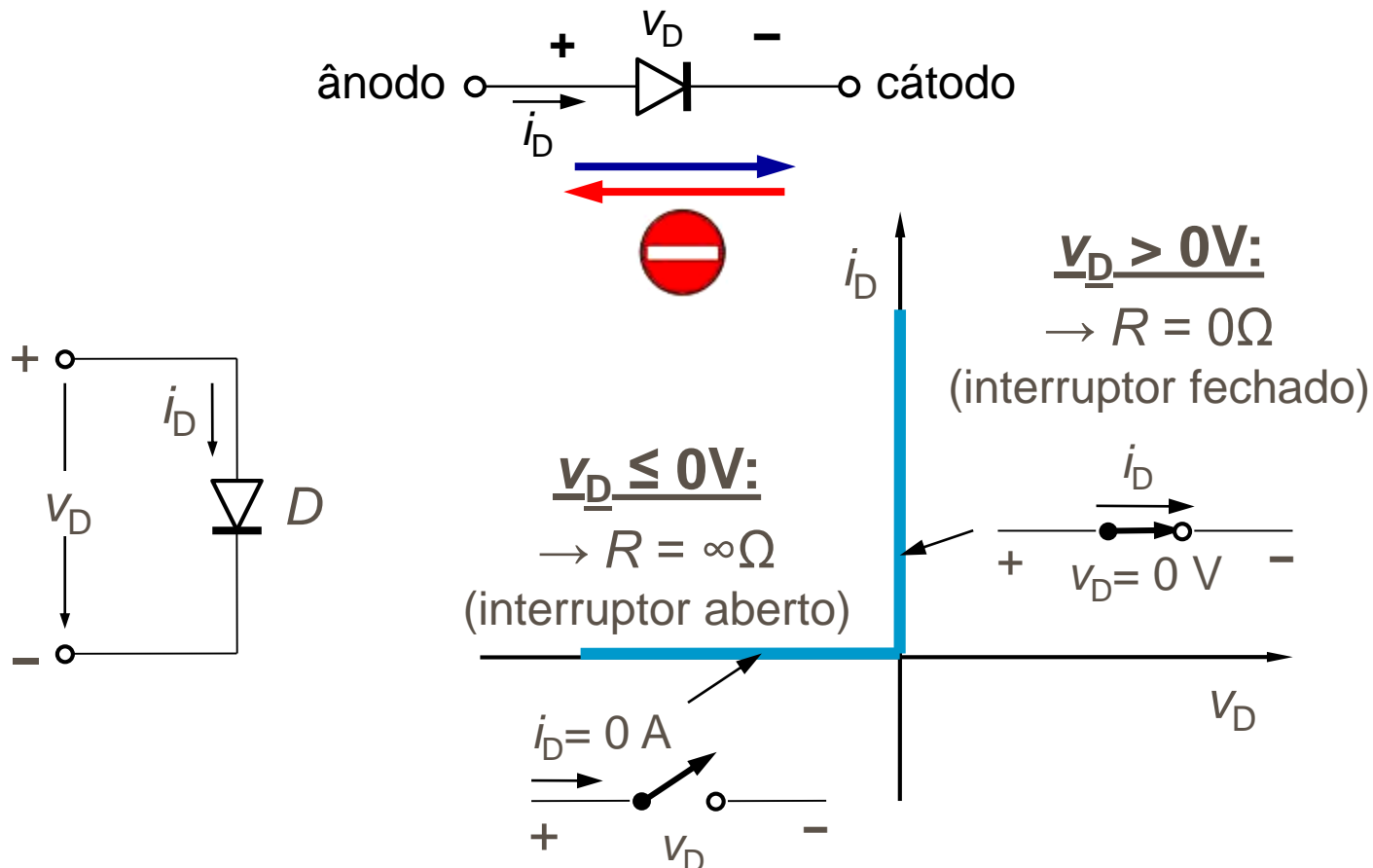

## ■ Comportamento do Díodo Ideal

- Análise de circuitos com díodos (exemplo)

$$v_i = V_m \text{sen}(\omega t)$$


$$i_D = ?$$

$$v_i(t) = v_R + v_D$$

↓                      ↓ ?

$$v_i(t) = R_L i_D + v_D$$


$$i_D = \frac{v_i - v_D}{R_L}$$

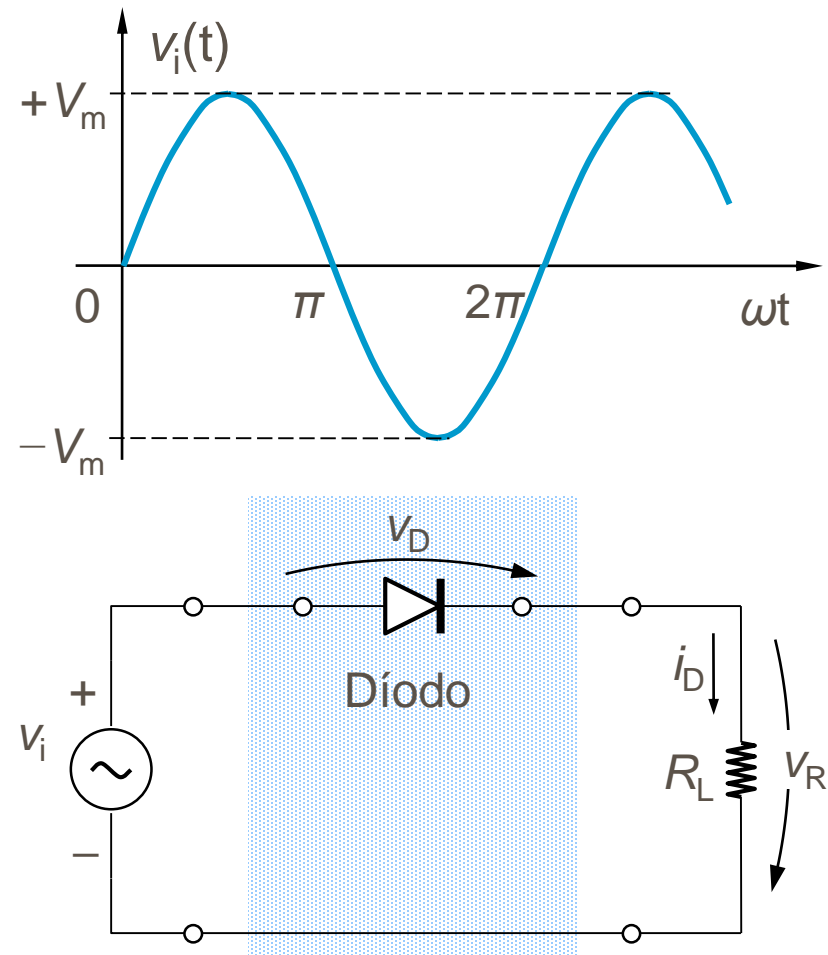



## ■ Comportamento do Díodo Ideal


### ■ Exemplo

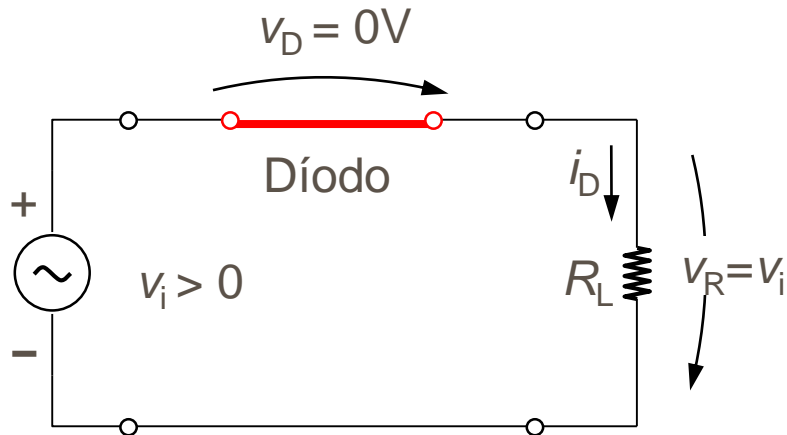

Para  $v_i > 0$ :

$$i_D = \frac{v_i}{R_L} = \frac{V_m}{R_L} \text{sen}(\omega t)$$

$$v_R = R_L i_D$$

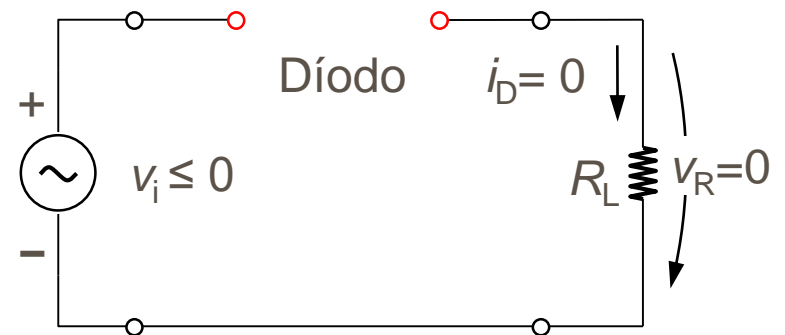


Para  $v_i \leq 0$ :



$$i_D = 0$$

# Díodo Semicondutor
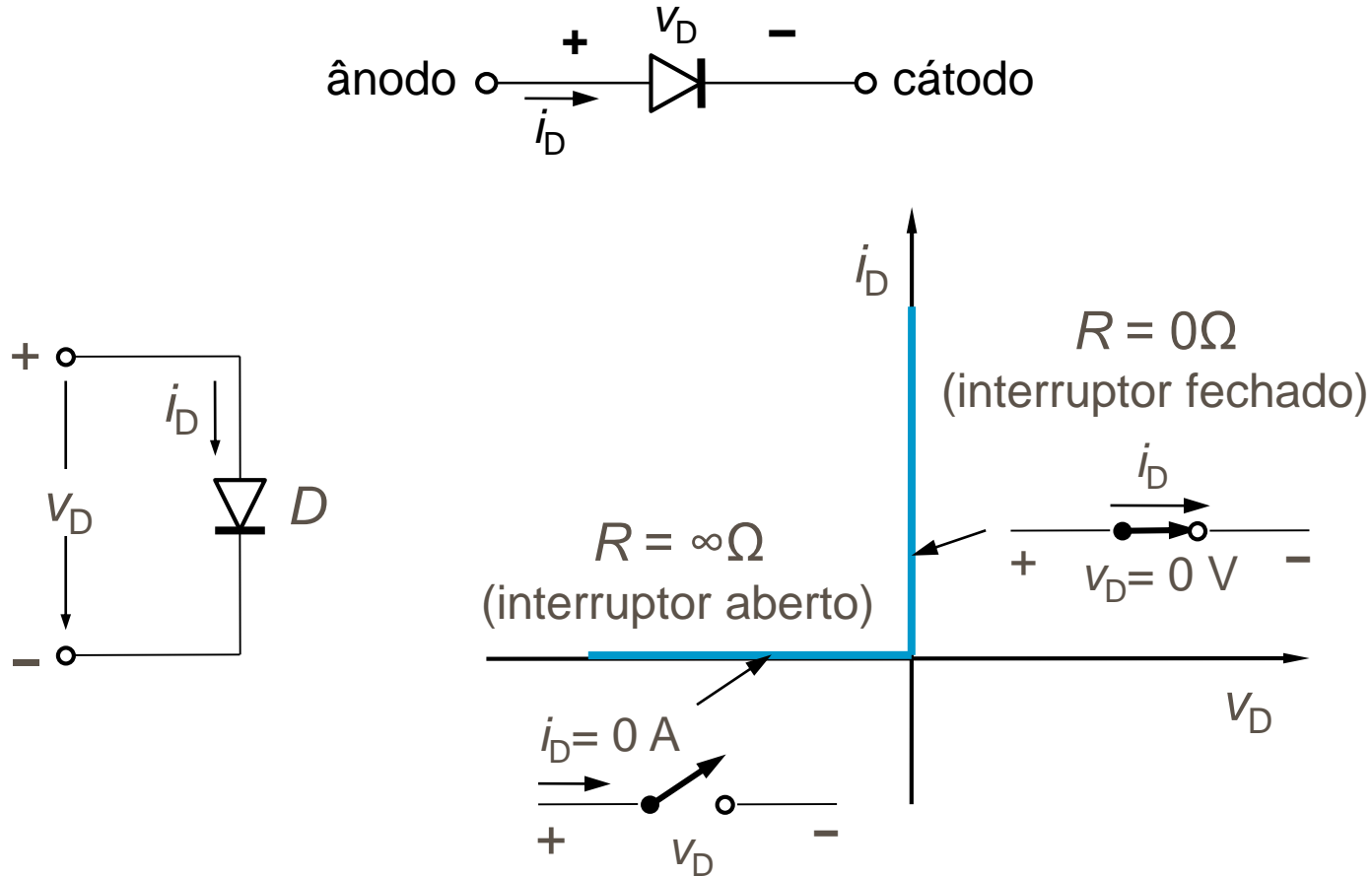
## ■ Característica $v$ - $i$ do Díodo Ideal


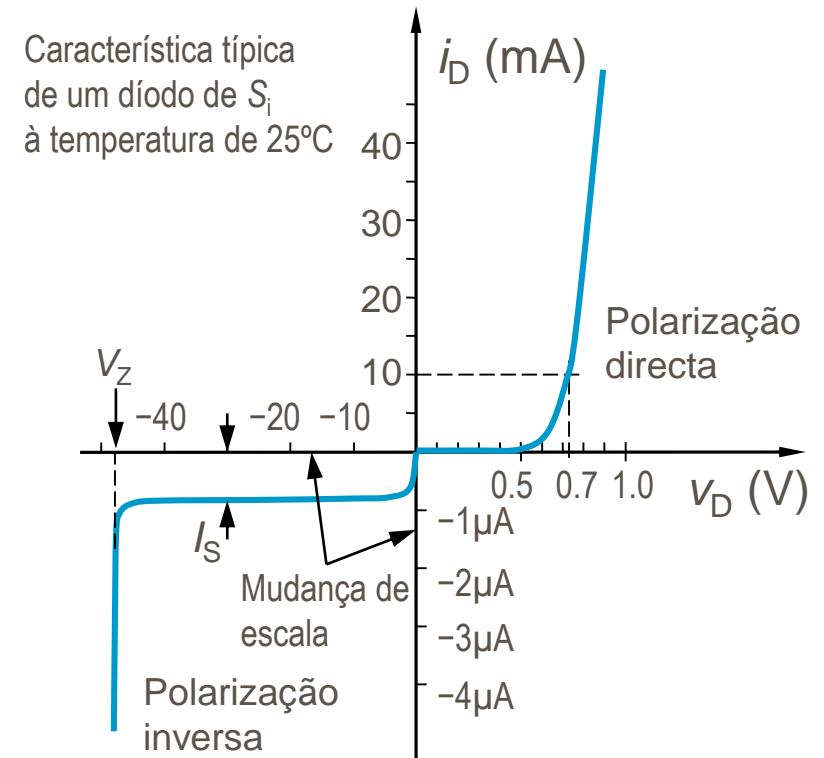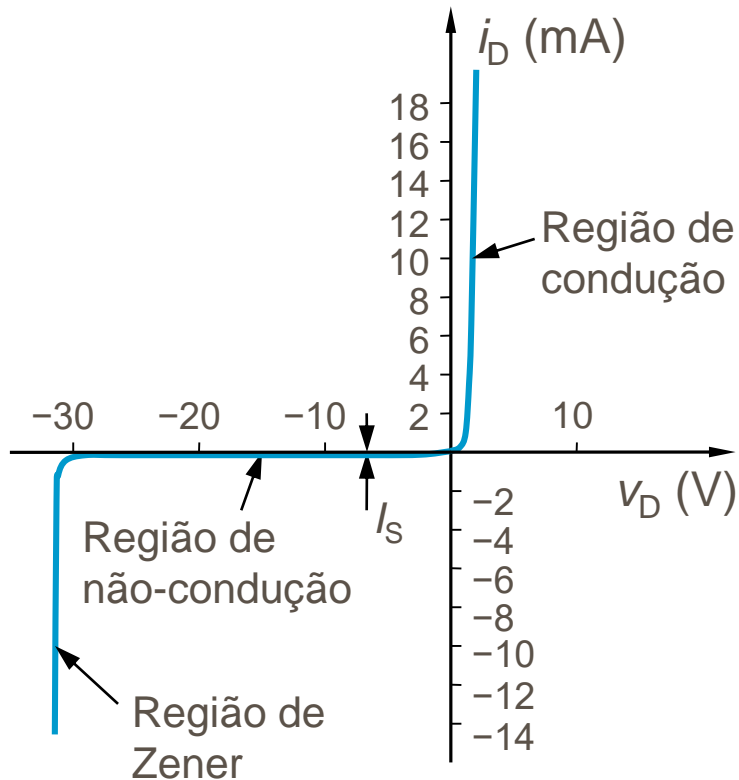
## ■ Característica V-I do Díodo Semicondutor



## ■ Característica V-/I do Díodo Semicondutor


Desligado



Interruptor ideal

$$p = v \cdot i = v \cdot 0A = 0 \text{ W}$$


Ligado

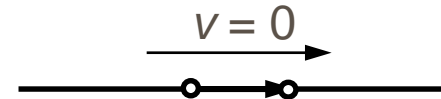

Interruptor ideal


$$p = v \cdot i = 0V \cdot i = 0 \text{ W}$$

Inversamente polarizado

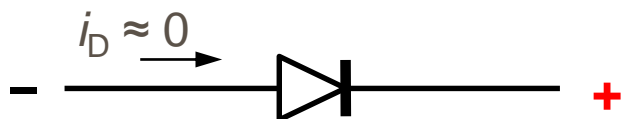

$$p_D = v_D \cdot i_D \approx v_D \cdot 0A = 0 \text{ W}$$



Directamente polarizado

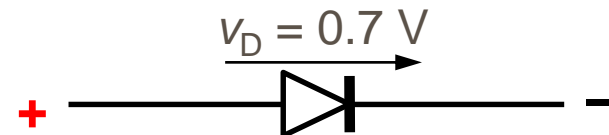

$$p_D = v_D \cdot i_D \approx 0.7V \cdot i_D$$


# Díodo Semicondutor

## ■ Polarização do Díodo Semicondutor

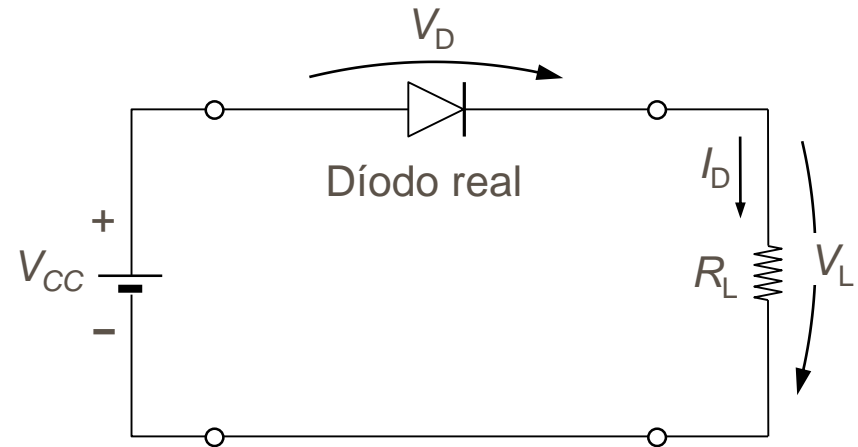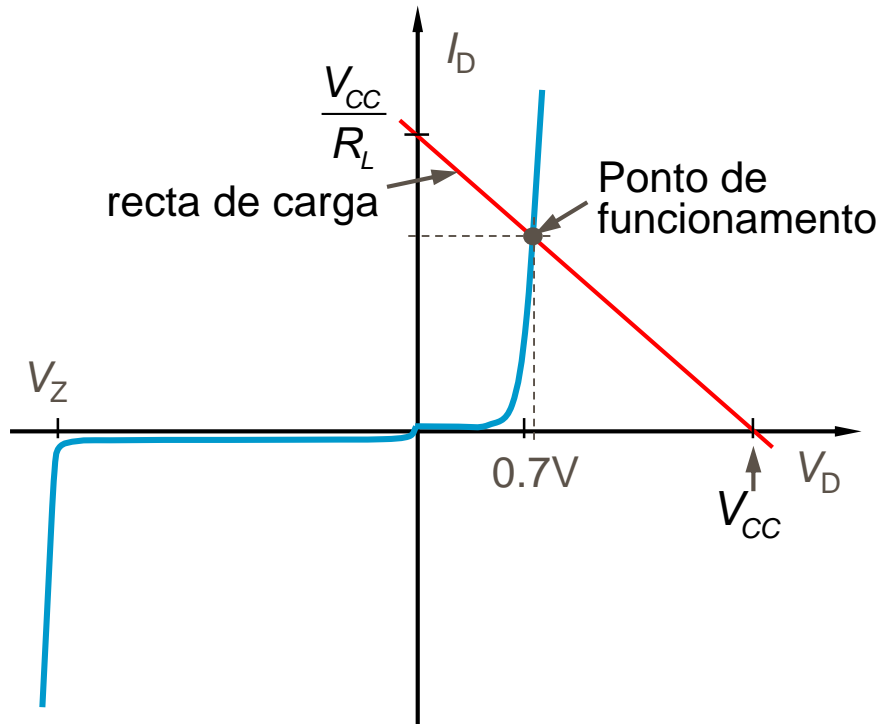


$$V_{CC} = R_L I_D + V_D \rightarrow \text{Recta de carga}$$

## ■ Polarização do Díodo Semicondutor

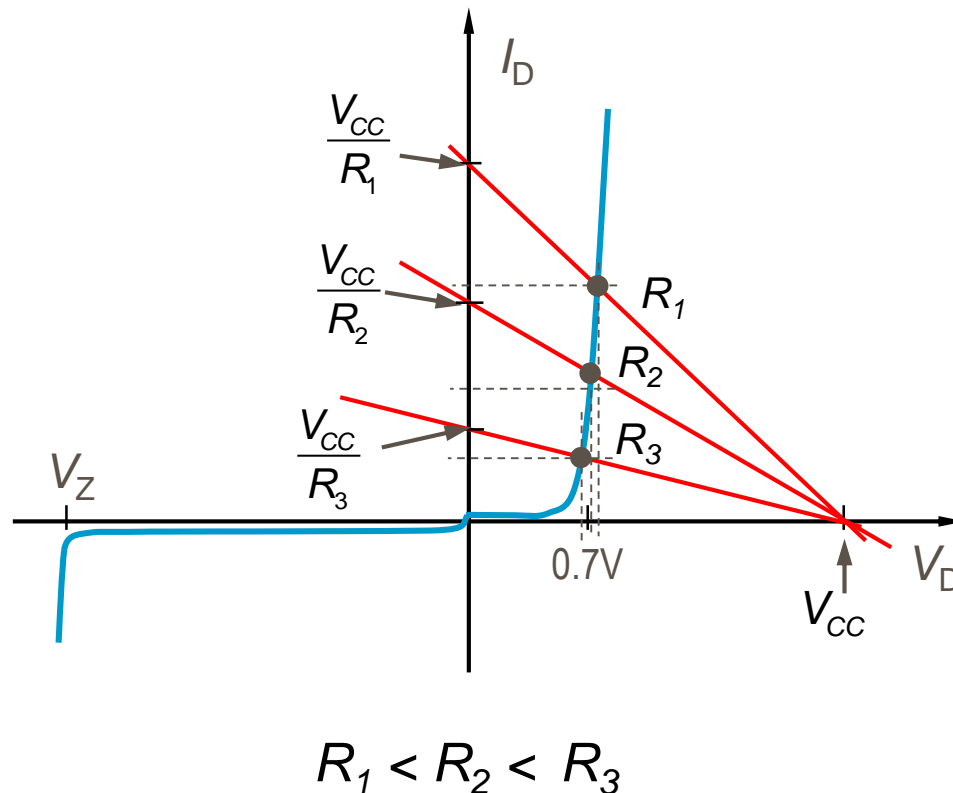

## ■ Comportamento do Díodo Semicondutor

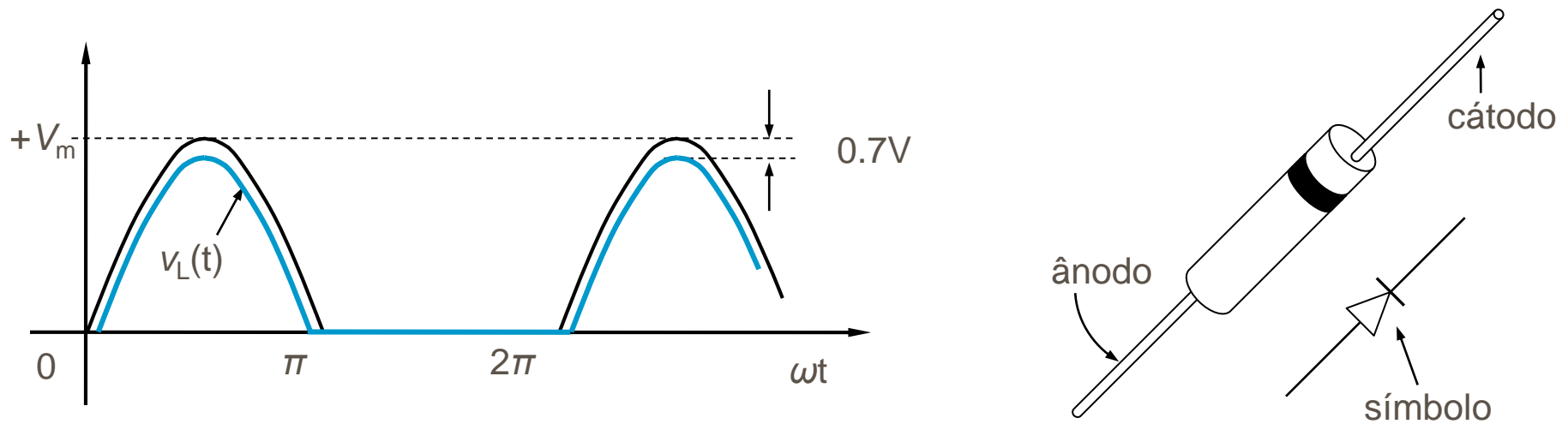

# Díodo Semicondutor

## ■ Tipos de Díodos

### Pequenos Sinais



### Emissor de Luz (LED)



### Díodo de Zener



### Díodo de Potência




### Fotodíodo







## ■ Limites de Operação dos Díodos

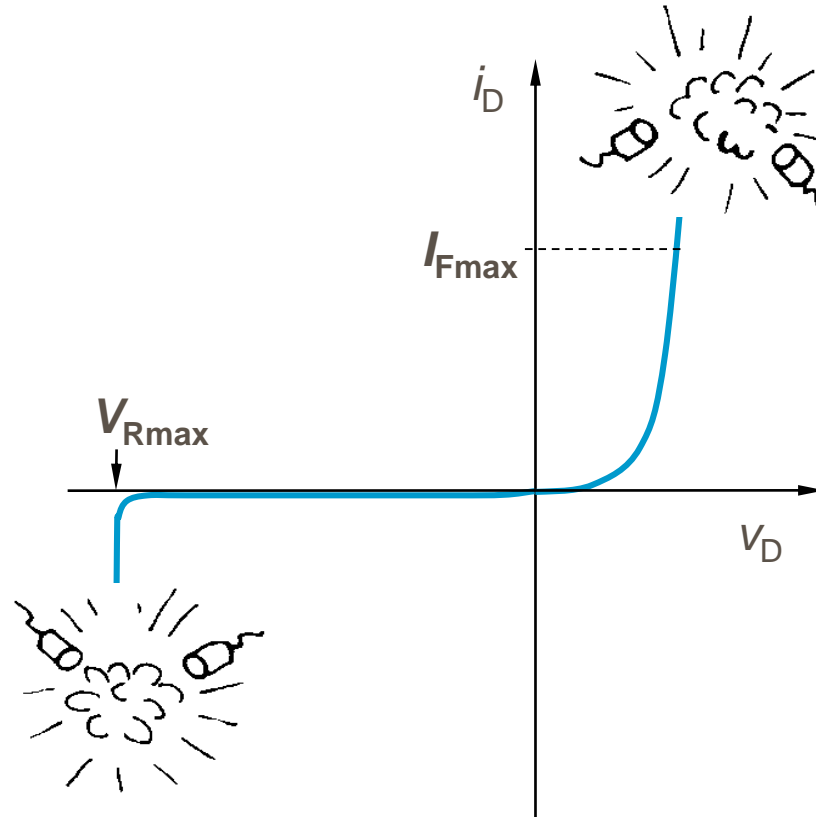


## ■ Comportamento do Díodo Ideal

### ■ Exemplo

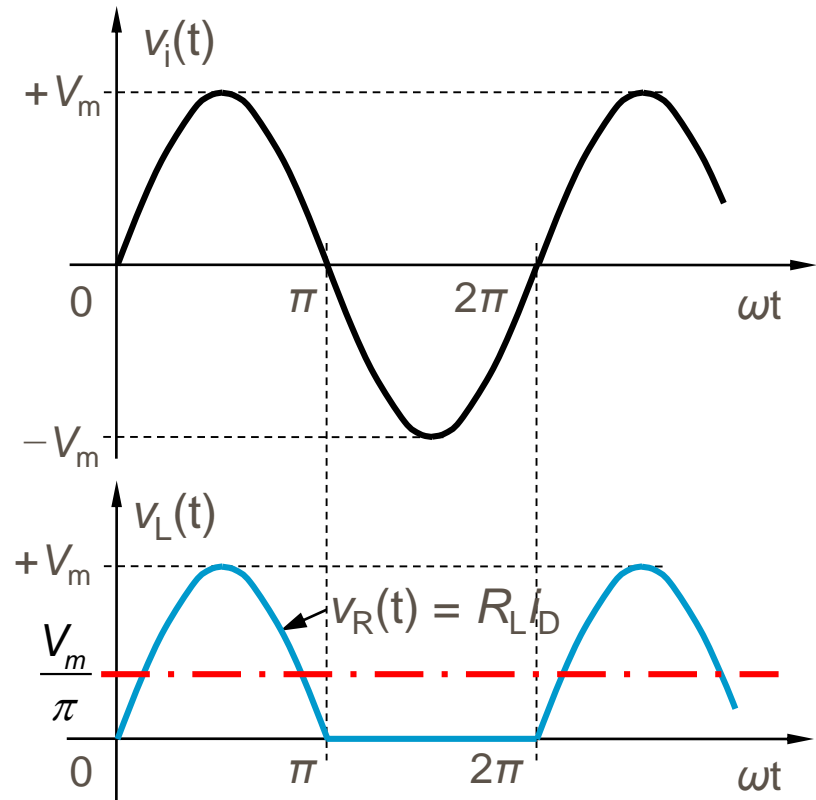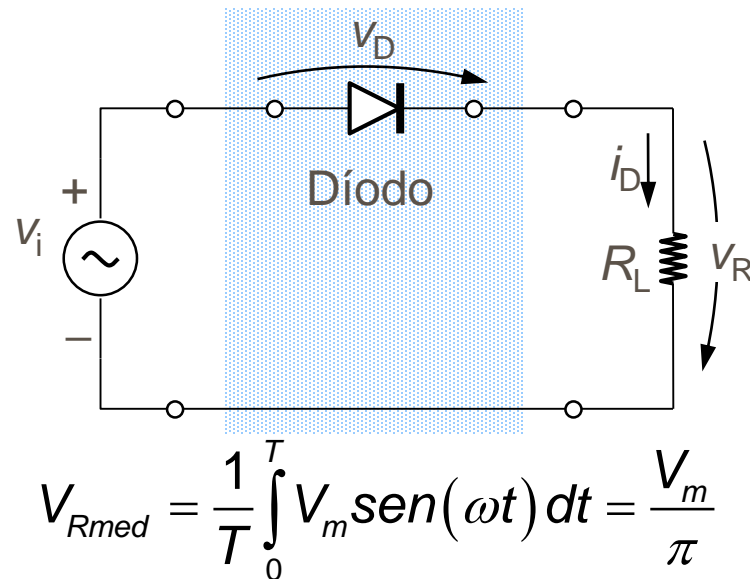



## ■ Comportamento do Díodo Ideal

### ■ Bloco Rectificador

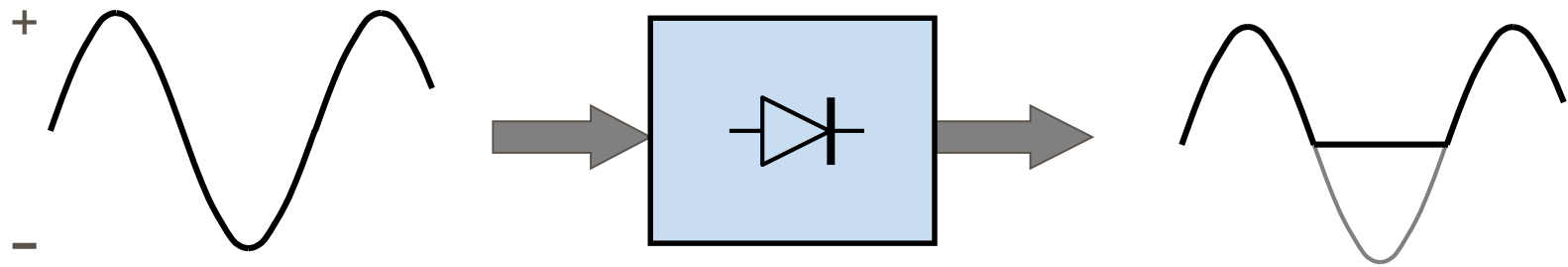



## ■ Comportamento do Díodo Ideal

### ■ Detector de Pico

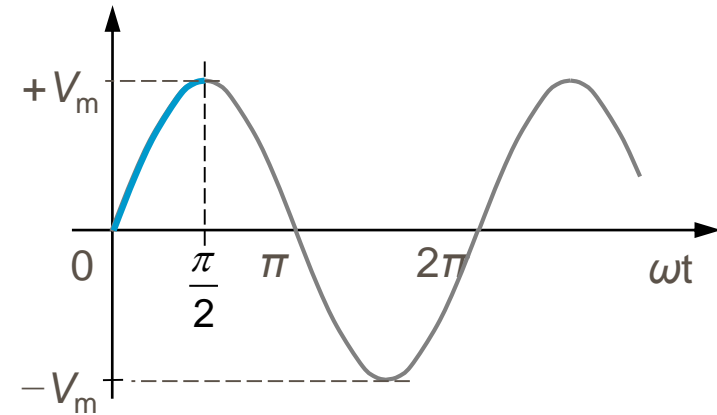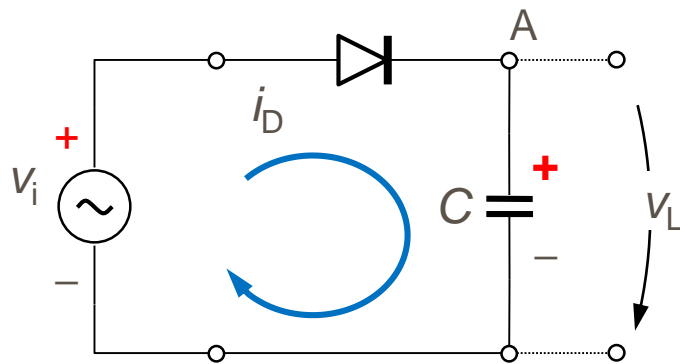



## ■ Comportamento do Díodo Ideal

### ■ Detector de Pico

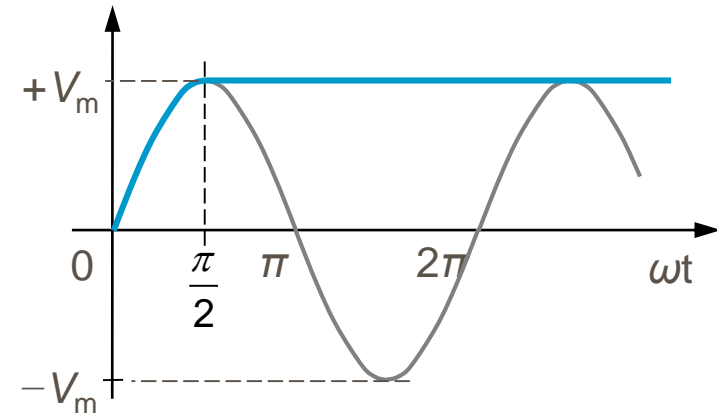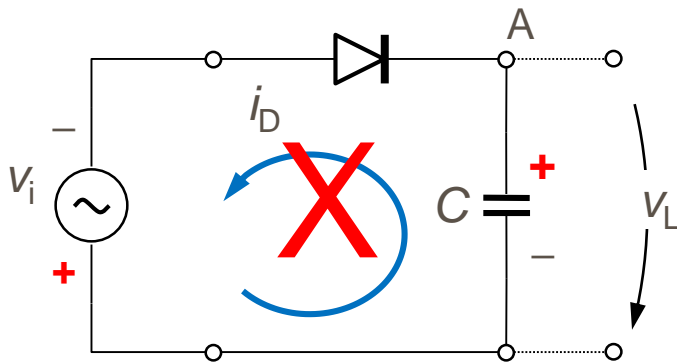


## ■ Comportamento do Díodo Ideal

### ■ Detector de Pico

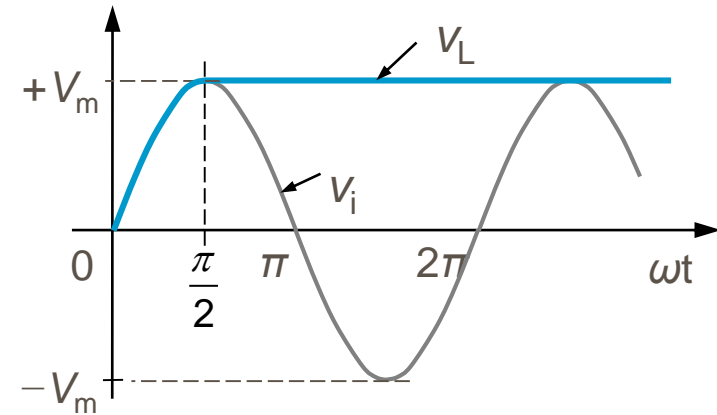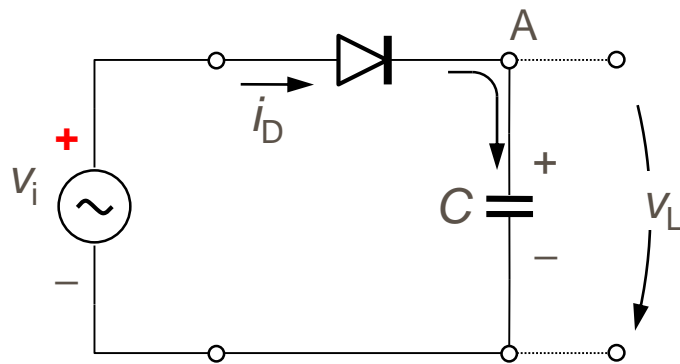


## ■ Comportamento do Díodo Ideal

### ■ Detector de Pico (com carga)

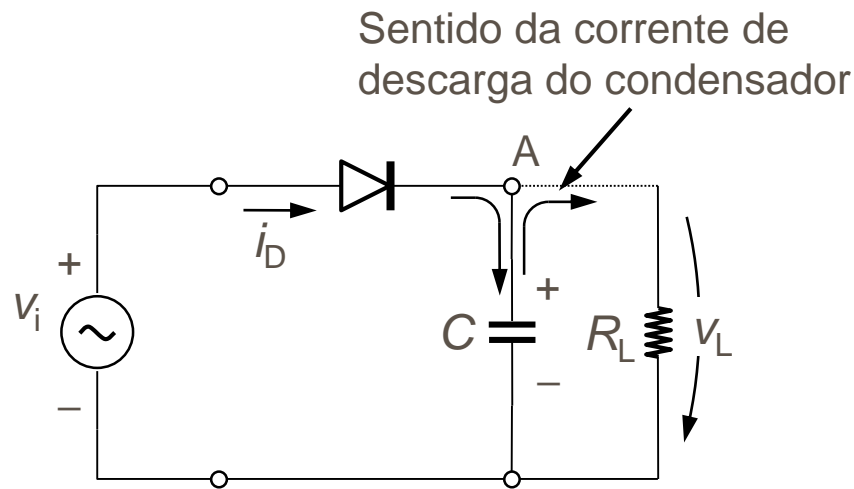

Admitindo que  $i_D \approx cte = \frac{V_m}{R_L}$
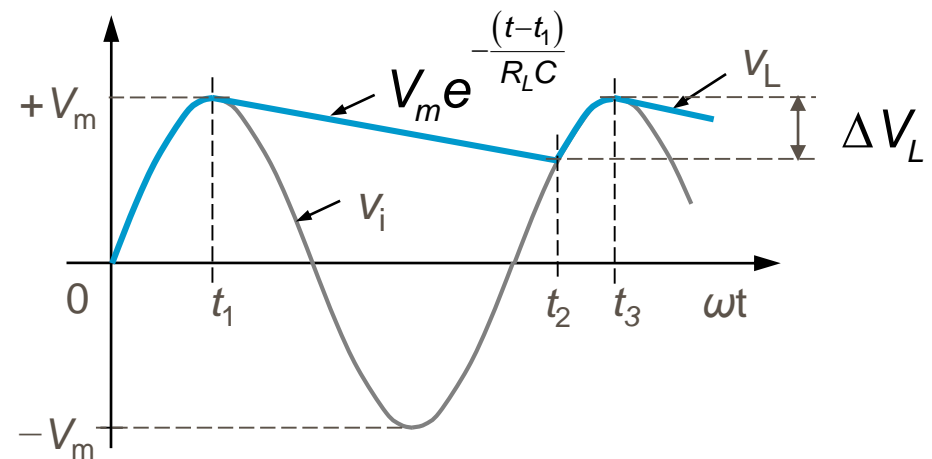
$$i_D \approx C \frac{\Delta V_L}{\Delta t} \rightarrow \Delta V_L = \frac{i_D}{C} \Delta t \approx \frac{V_m}{f \cdot R_L C}$$





O valor médio da tensão de saída é:

$$\rightarrow V_L \approx V_m - \frac{1}{2} \Delta V_L = V_m \left( 1 - \frac{1}{2f \cdot R_L C} \right)$$

# Díodos – Aplicações Básicas

## ■ Circuitos Limitadores

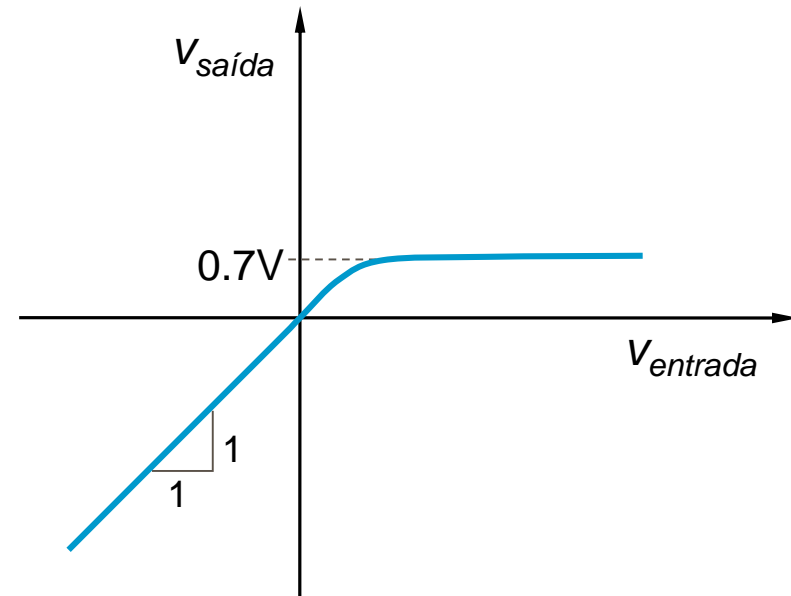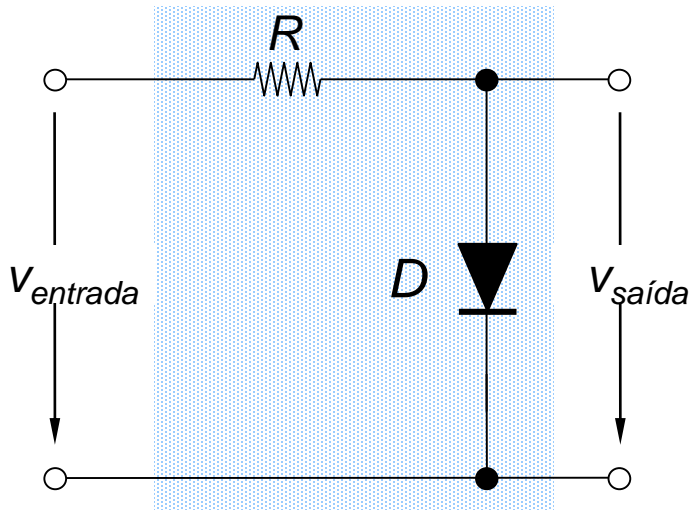

Característica de transferência

$$V_{entrada} < 0.7 \text{ V} \rightarrow$$

$$V_{saída} = V_{entrada}$$


$$V_{entrada} \geq 0.7 \text{ V} \rightarrow$$

$$V_{saída} = 0.7 \text{ V}$$




# Díodos – Aplicações Básicas

## ■ Circuitos Limitadores

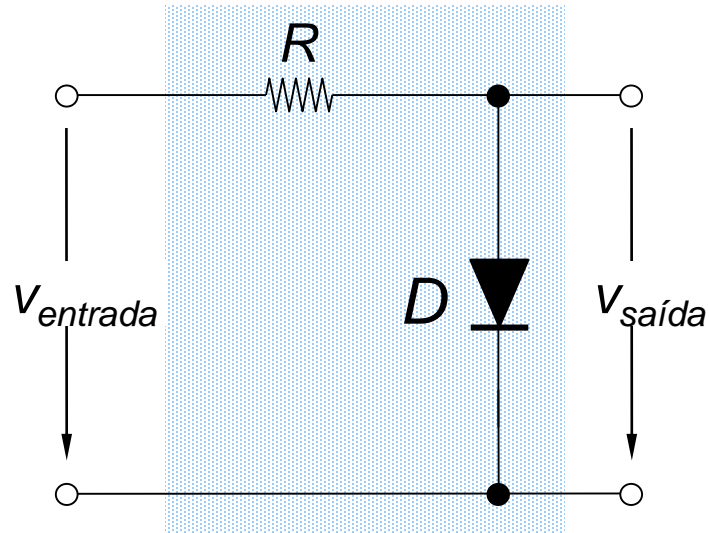

$$V_{\text{entrada}} < 0.7 \text{ V} \rightarrow V_{\text{saída}} = V_{\text{entrada}}$$

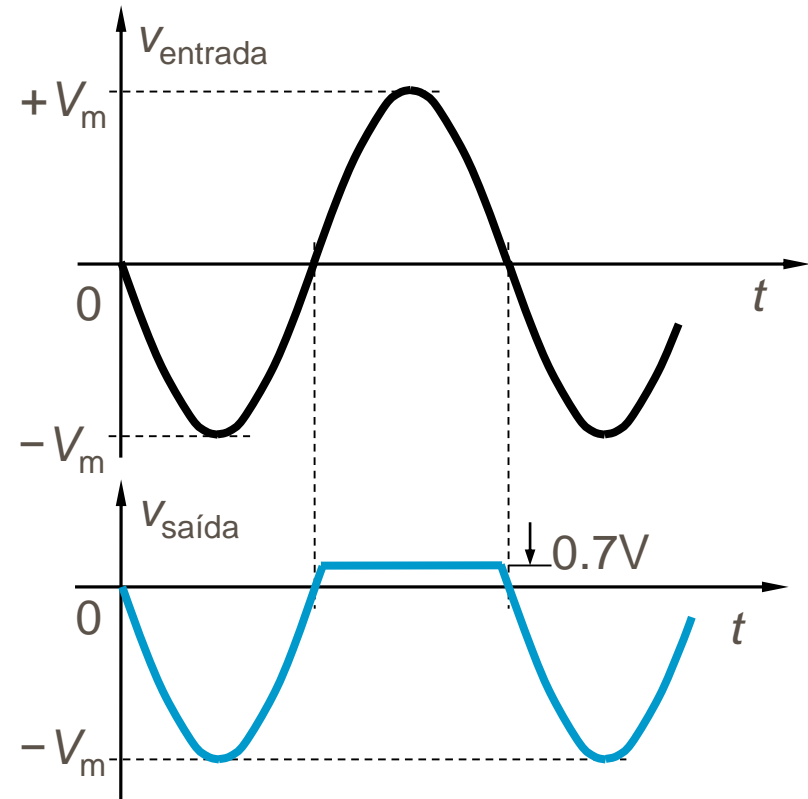
$$V_{\text{entrada}} \geq 0.7 \text{ V} \rightarrow V_{\text{saída}} = 0.7 \text{ V}$$



# Díodos – Aplicações Básicas

## ■ Limitadores Polarizados

Característica de transferência


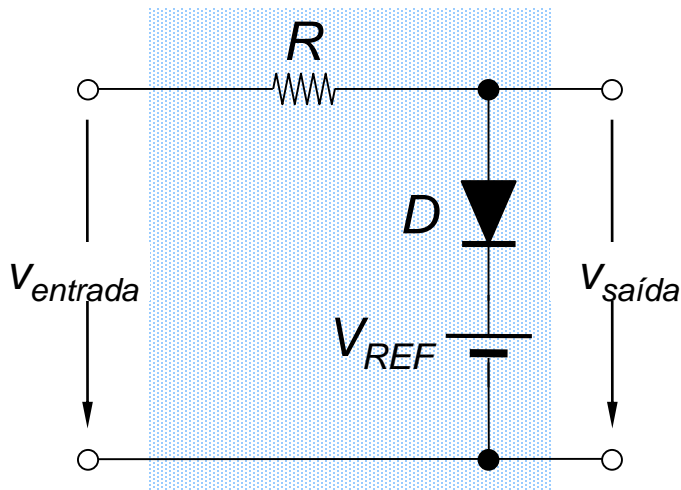


$$V_{\text{entrada}} < V_{\text{REF}} + 0.7 \text{ V} \rightarrow$$

$$V_{\text{entrada}} \geq V_{\text{REF}} + 0.7 \text{ V} \rightarrow$$


$$V_{\text{saída}} = V_{\text{entrada}}$$
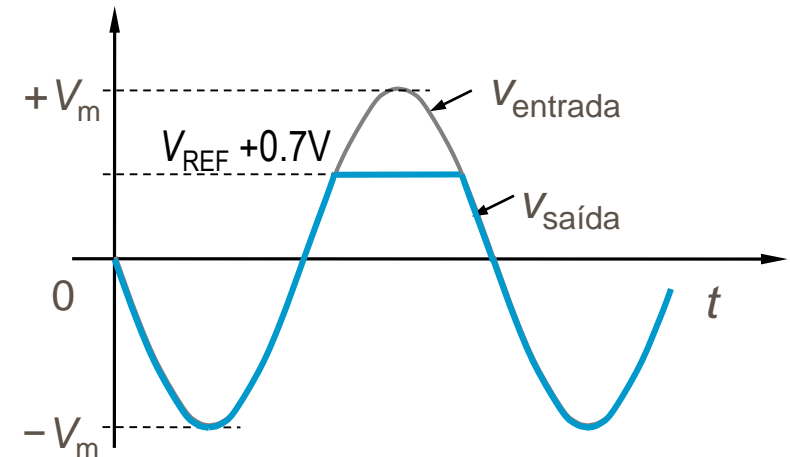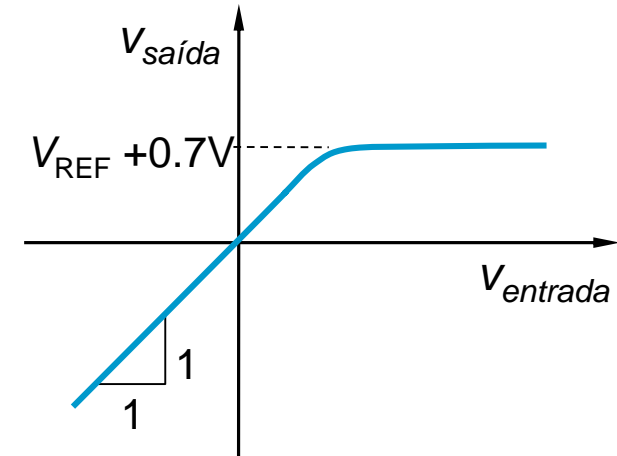
$$V_{\text{saída}} = V_{\text{REF}} + 0.7 \text{ V}$$





# Díodos – Aplicações Básicas

## ■ Limitação a 2 níveis

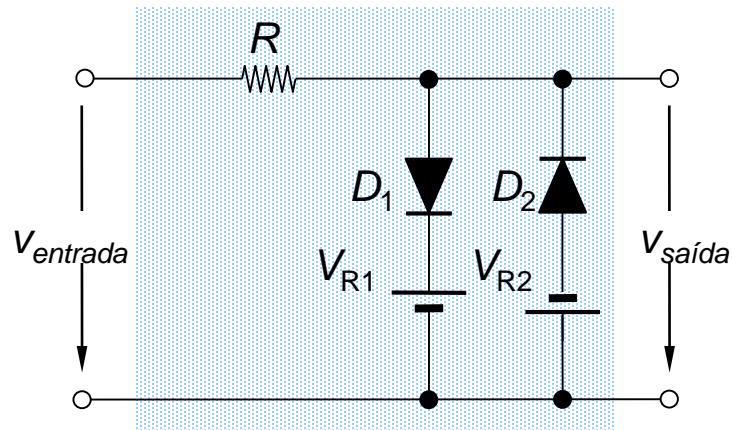


## Característica de transferência

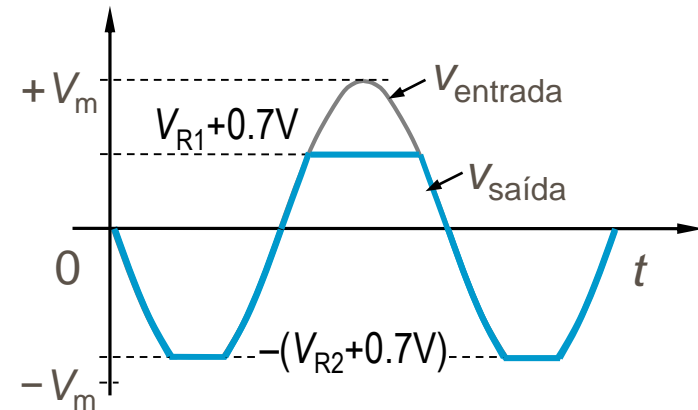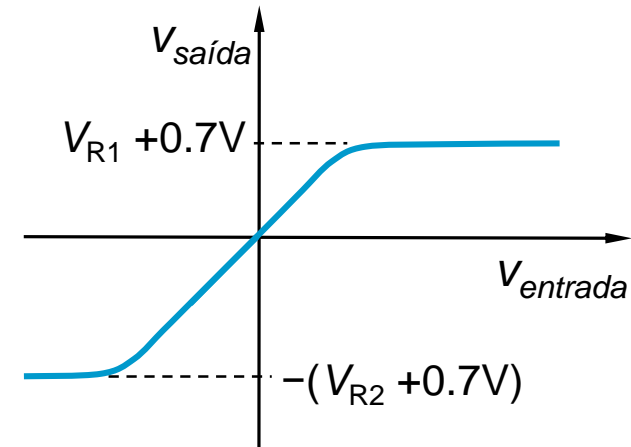




# Exemplo

- Considere o seguinte circuito:


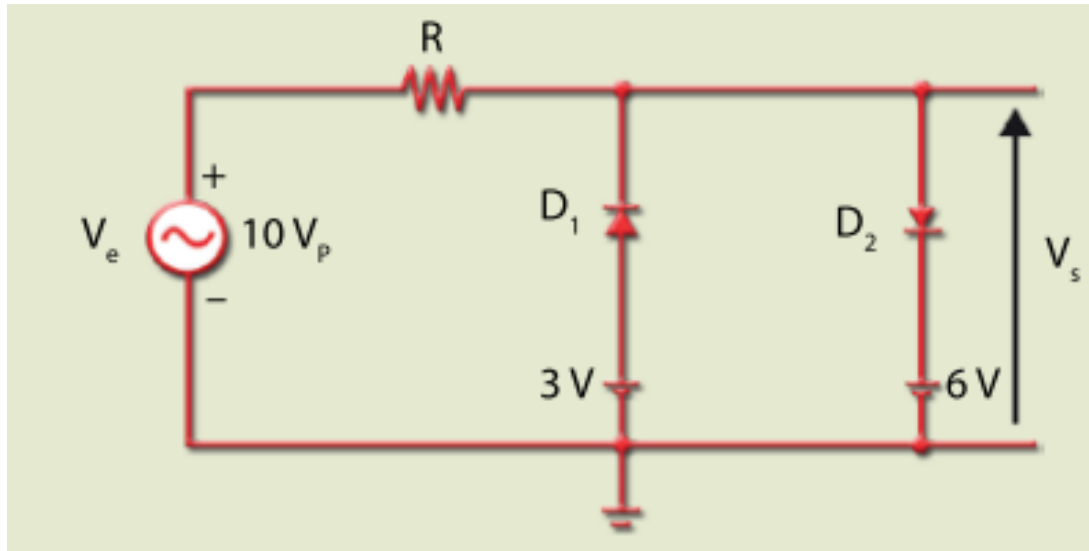






- Desenhe a curva característica ( $V_s$  x  $V_e$ )
- Desenhe a tensão de saída, considerando uma entrada sinusoidal, com  $10V_p$ .

# Solução

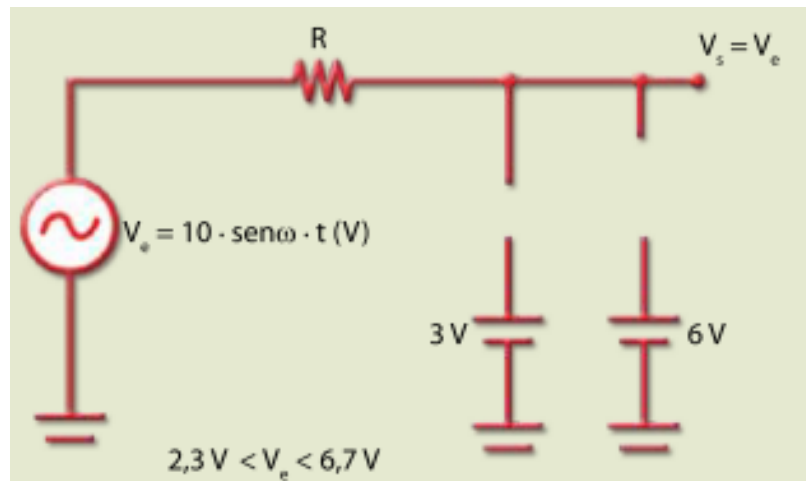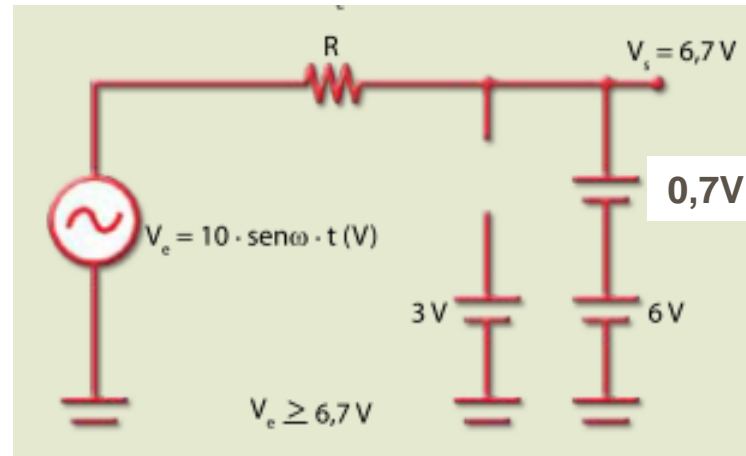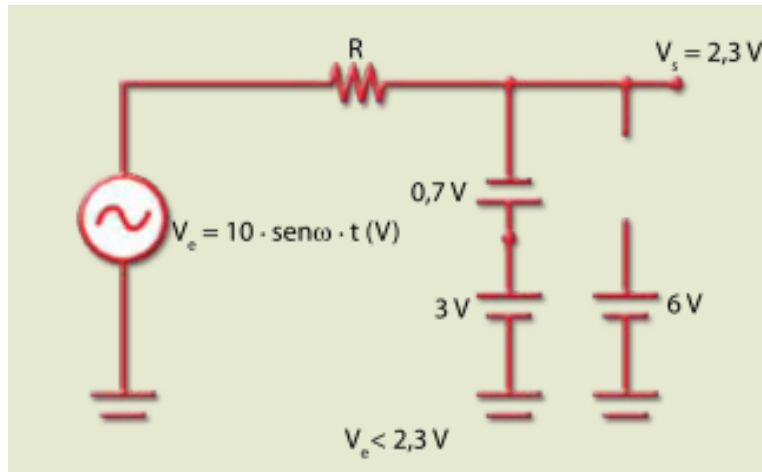



# Solução

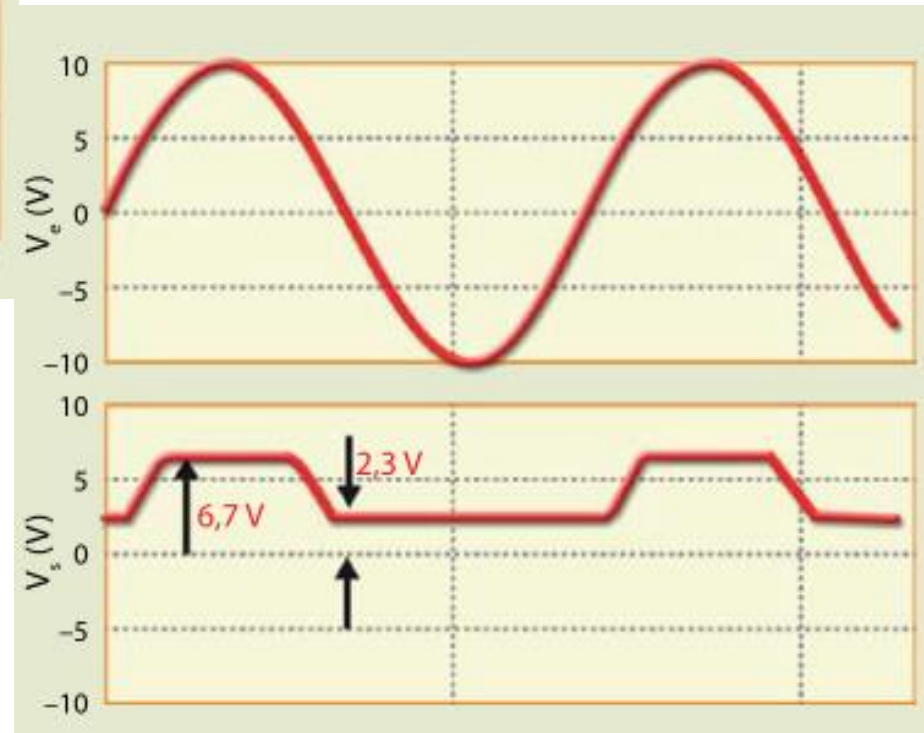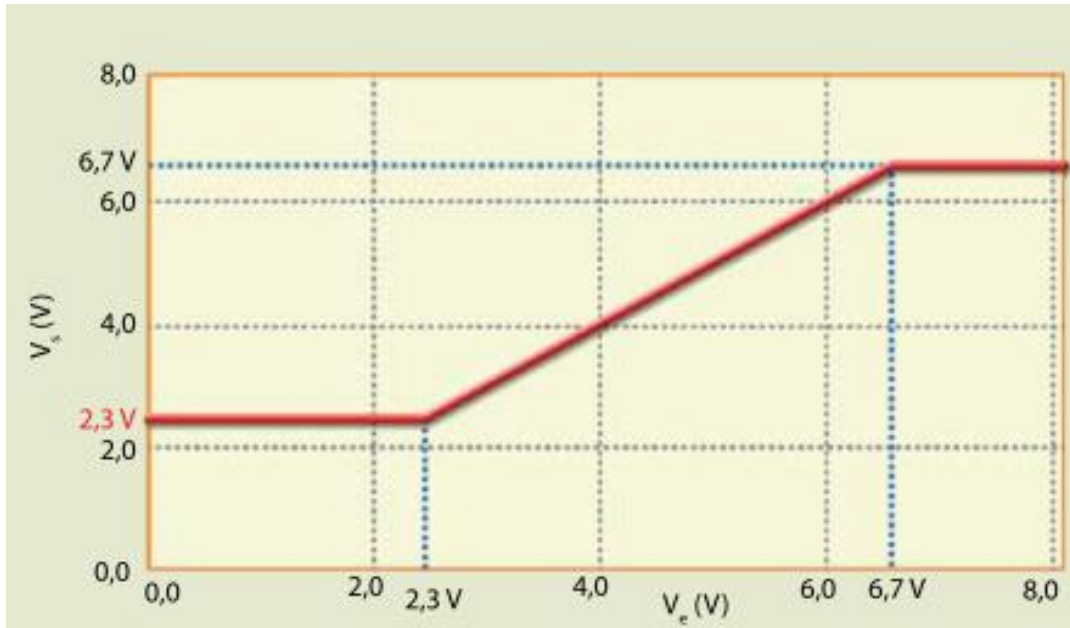

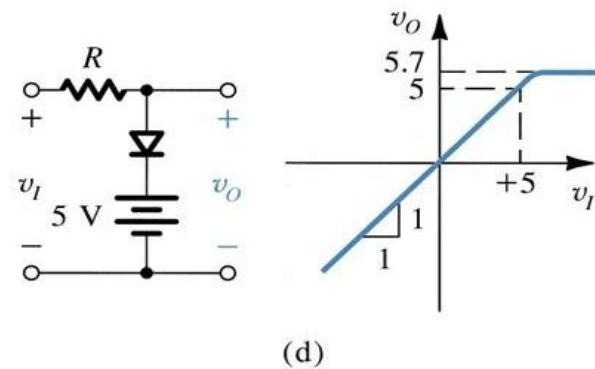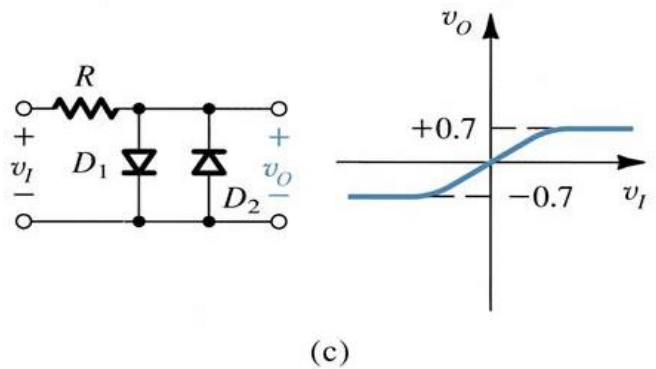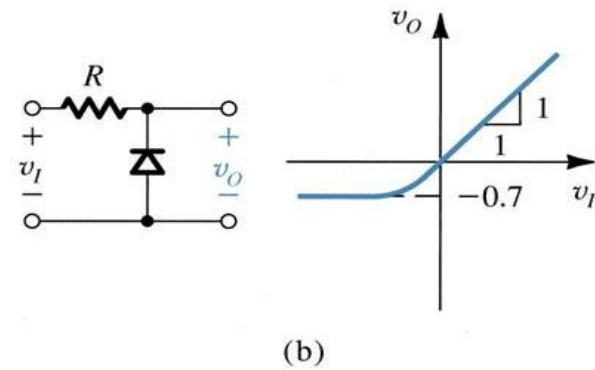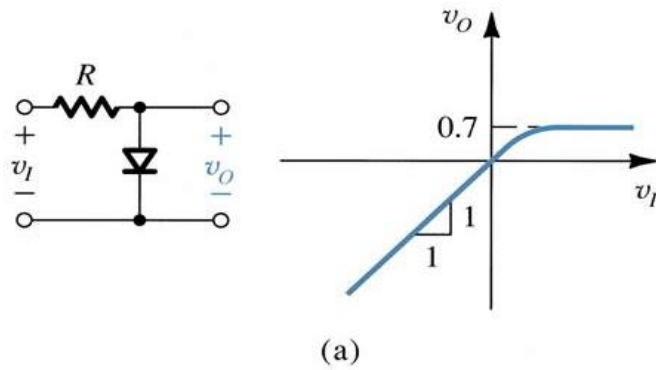


# Díodos – Aplicações Básicas


## ■ Circuitos Fixadores (ou *Clamping*)

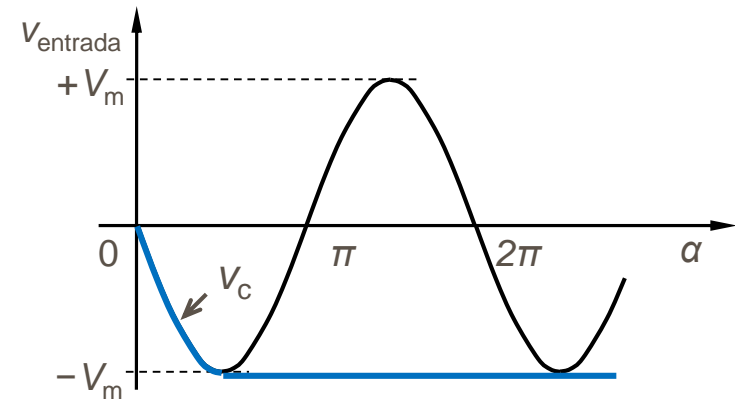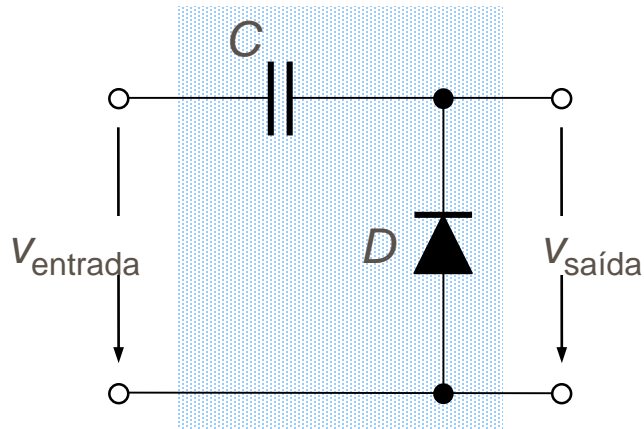
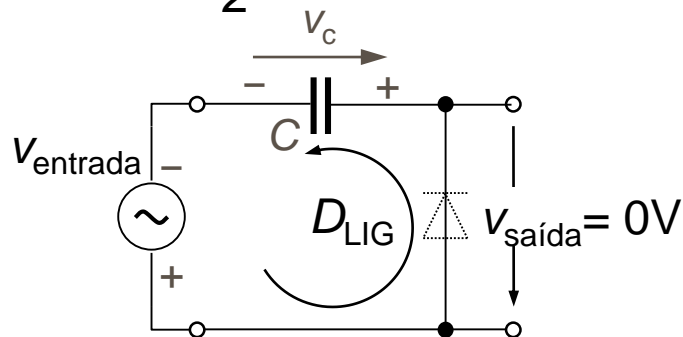
$$V_{\text{entrada}} \leq \frac{\pi}{2} \quad (\text{diodo conduz})$$



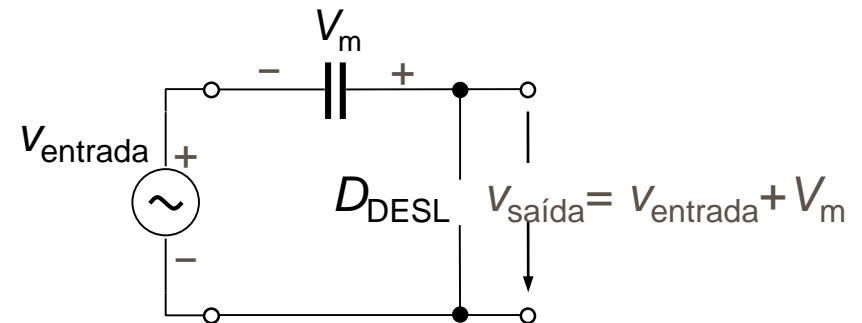
$$V_{\text{entrada}} > \frac{\pi}{2} \quad (\text{diodo não conduz})$$






## ■ Circuitos Fixadores

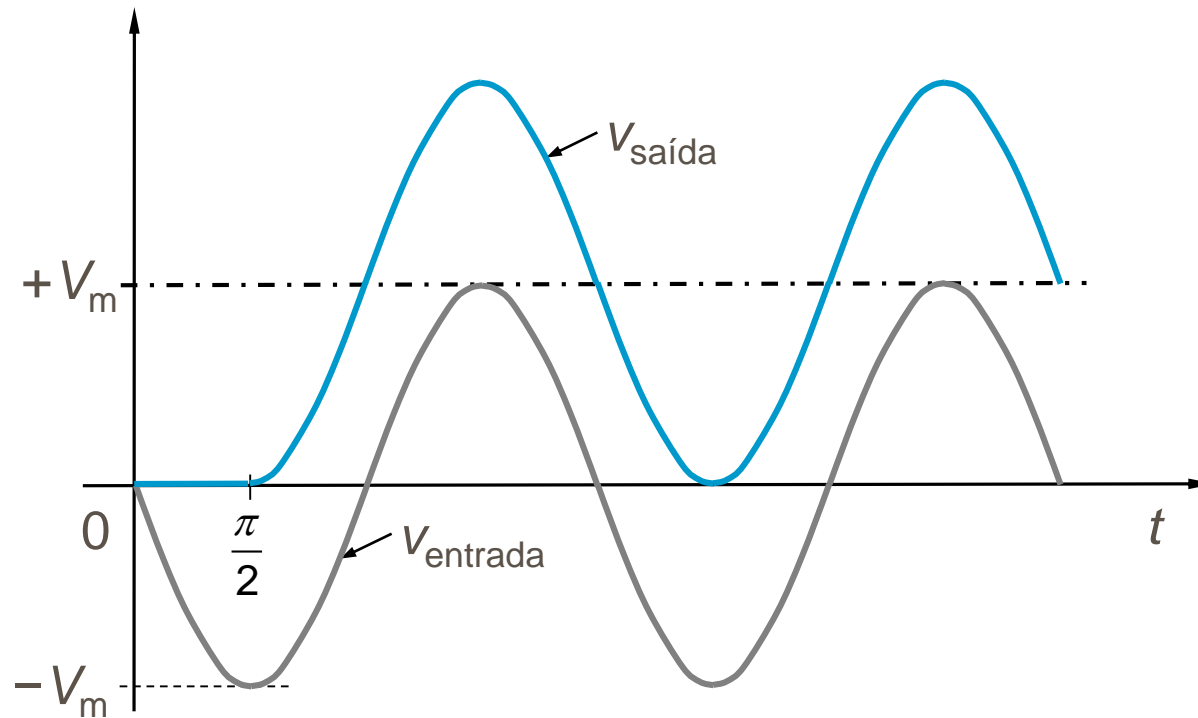

Fixador – formas de onda admitindo diodo ideal


## ■ Circuitos Fixadores

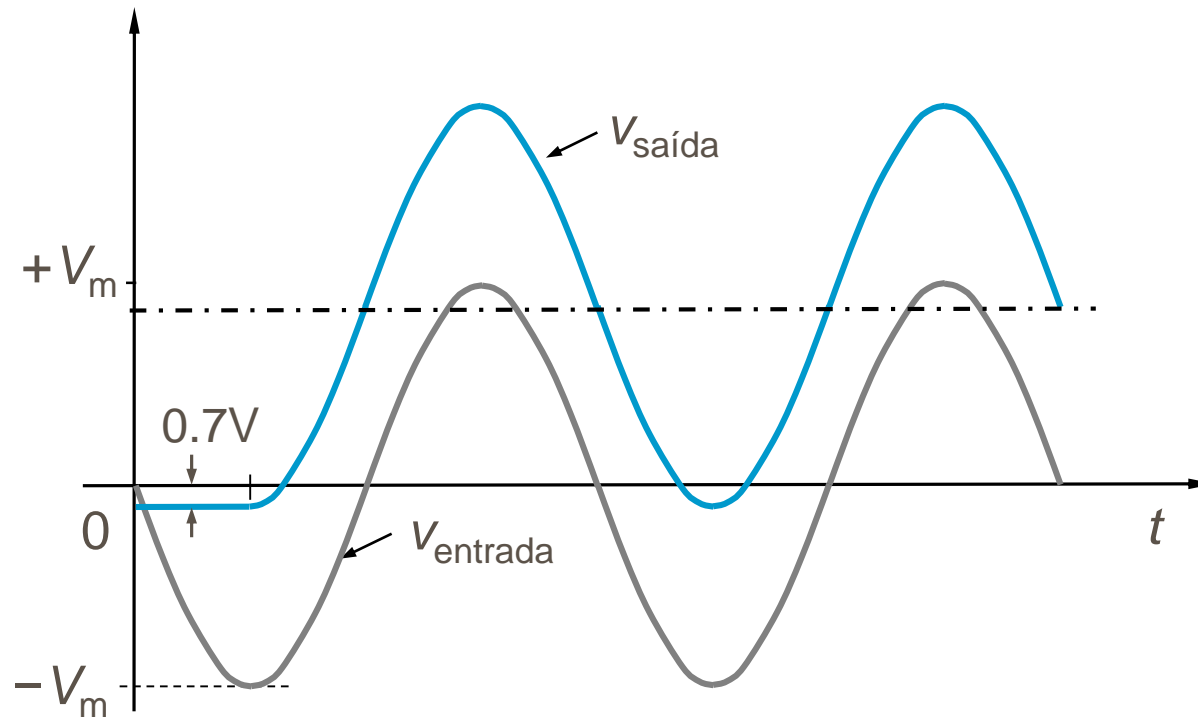



Fixador – formas de onda no caso do díodo real

# Díodos – Aplicações Básicas


## ■ Circuitos Fixadores (caso geral)

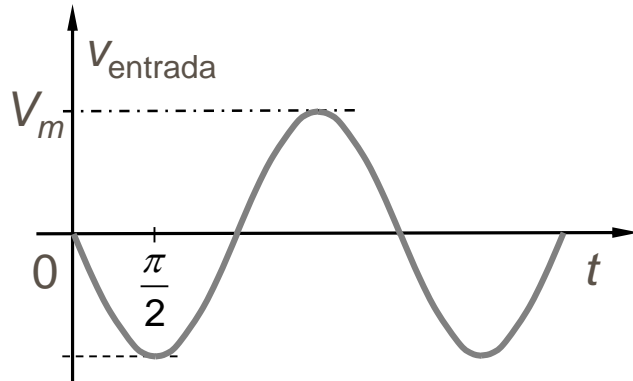

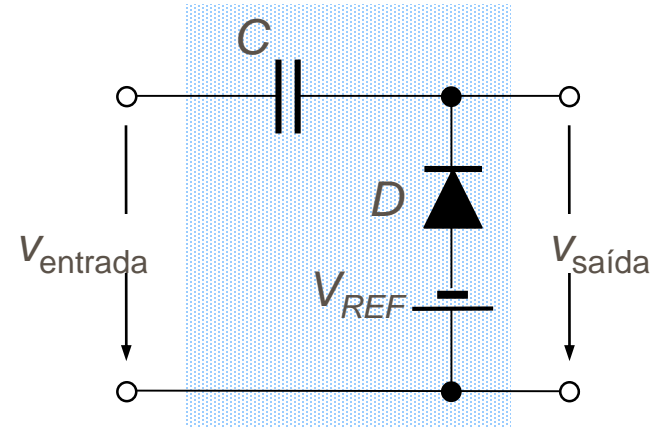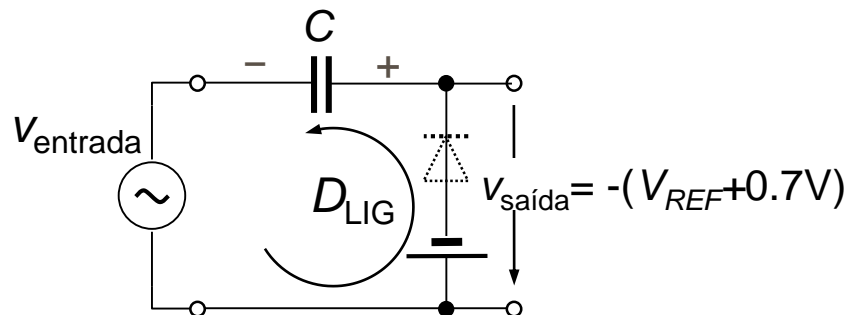
$$V_{entrada} \leq \frac{\pi}{2} \quad (\text{diodo conduz})$$


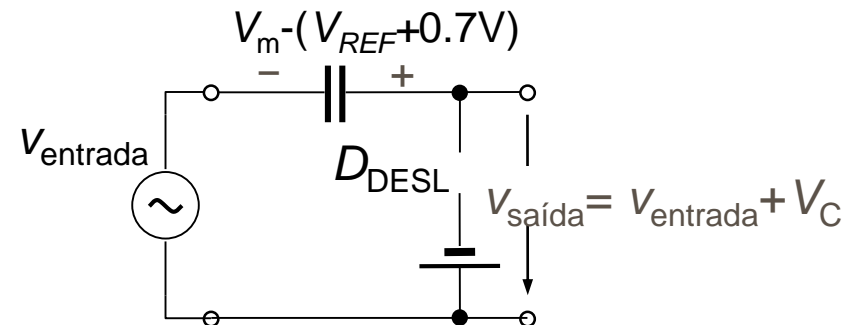
$$V_{entrada} > \frac{\pi}{2} \quad (\text{diodo não conduz})$$




## ■ Circuitos Fixadores (caso geral)

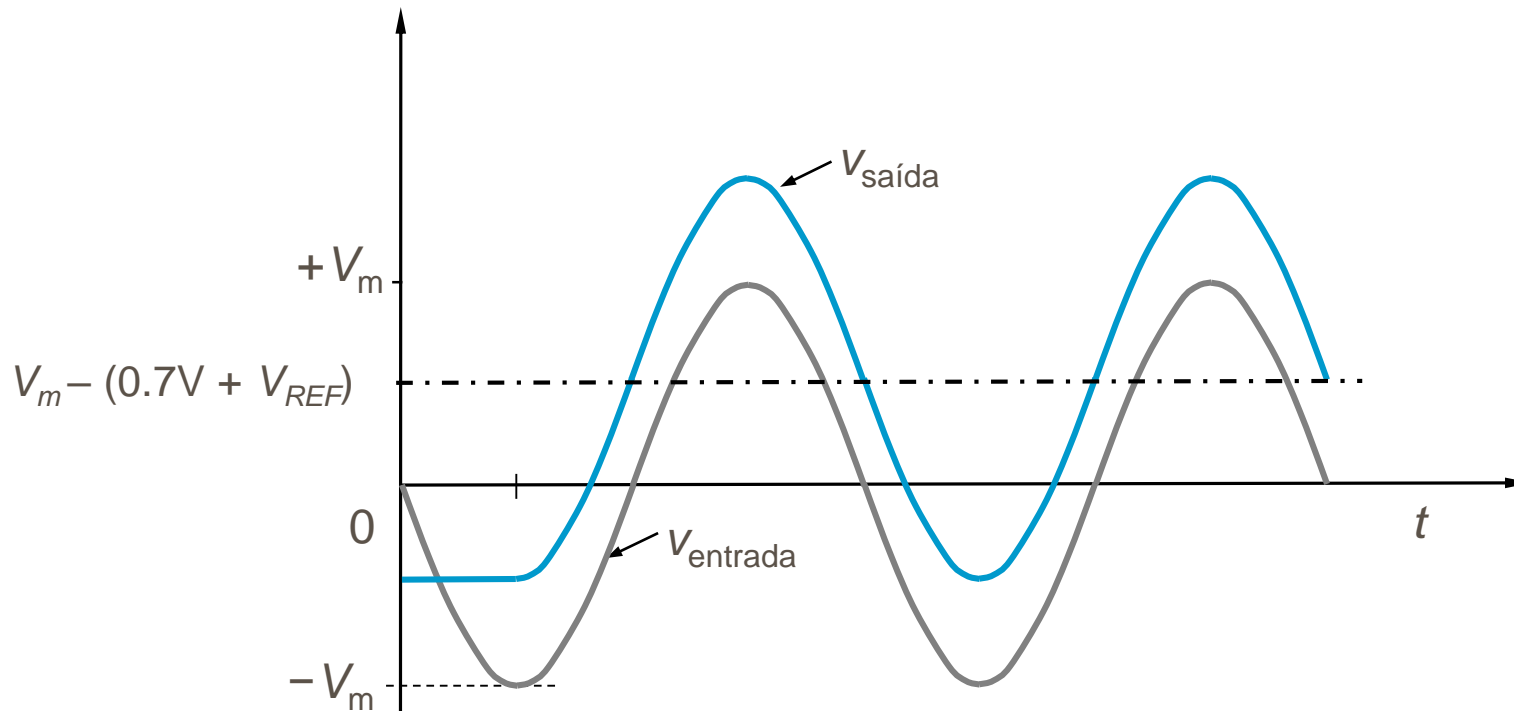


Fixador – formas de onda no caso do díodo real

# Díodos – Aplicações Básicas
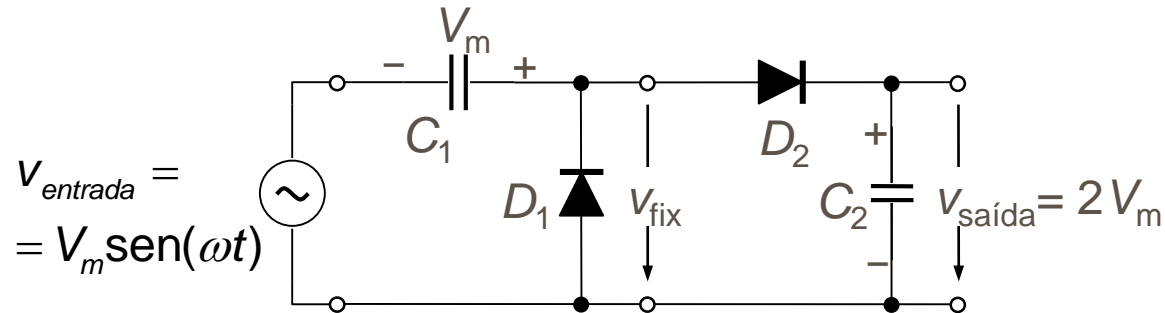
## ■ Detector Pico-a-Pico (ou duplicador de tensão)



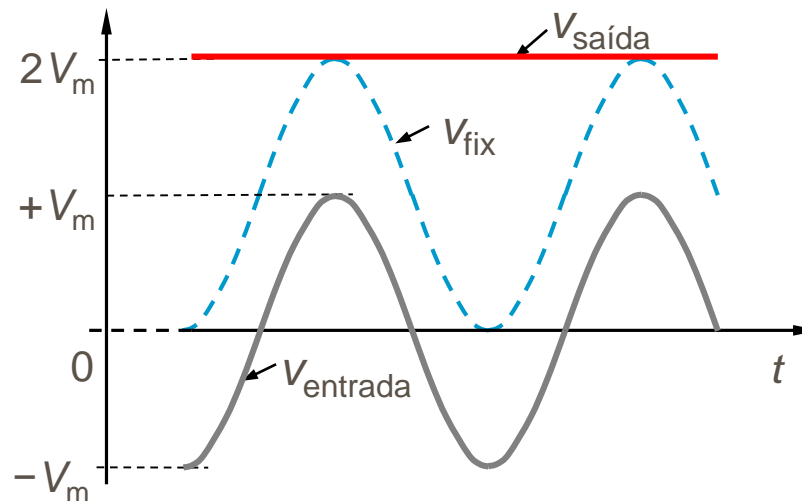Duplicador – formas de onda admitindo díodo ideal (reg. permanente)



# Díodos – Aplicações Básicas

## ■ Multiplicador de tensão

