

- 19 Considere o circuito da Figura 13. A tensão de alimentação dos AmpOp's é $\pm 12\text{ V}$ e a sua tensão de saturação é $\pm 10\text{ V}$. Esboce, no mesmo sistema de eixos, a forma de ondas nos pontos B , C , e D , quando à entrada do circuito (ponto A) se aplica uma tensão constante e igual a 1 V . (Indique de forma clara as escalas de tensão e de tempo utilizadas.)





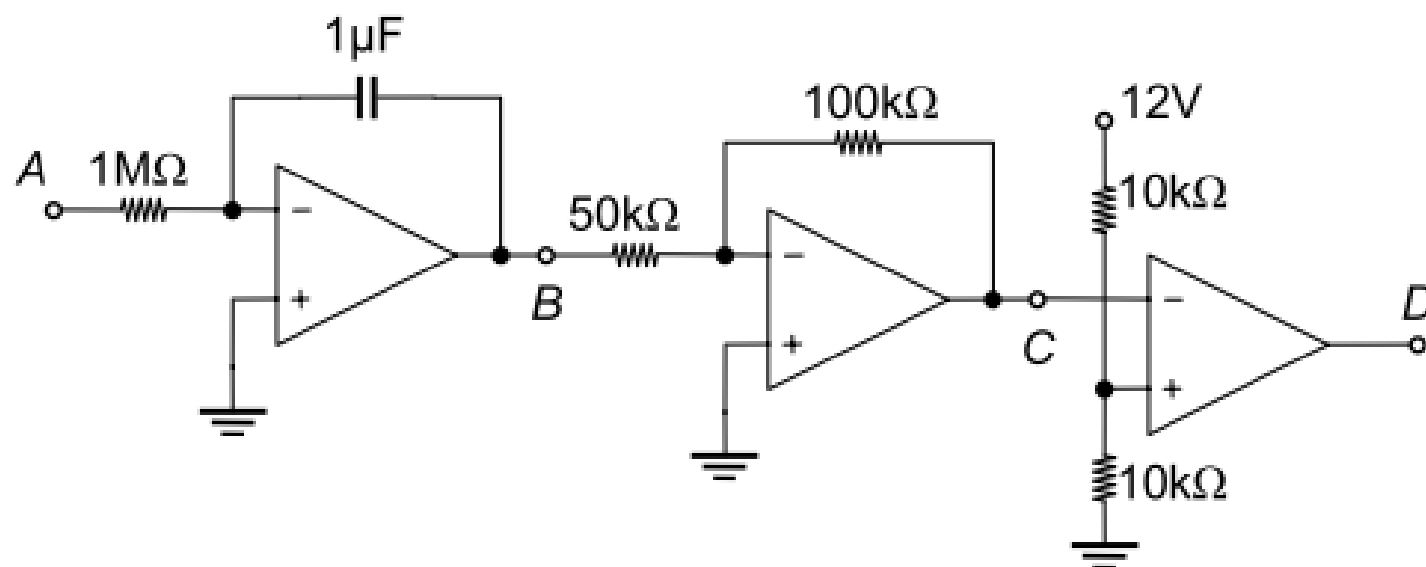
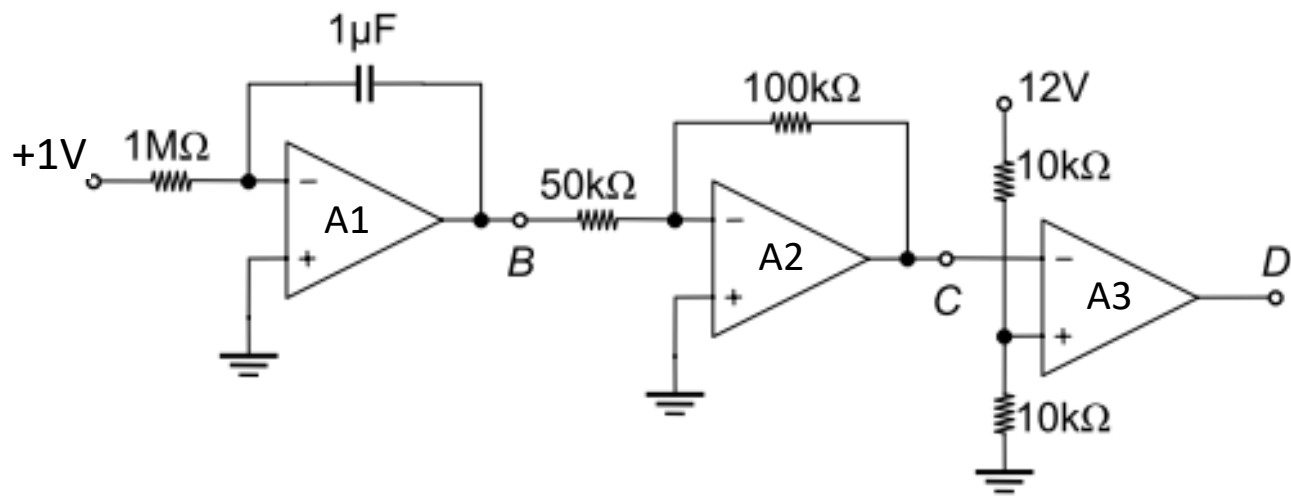
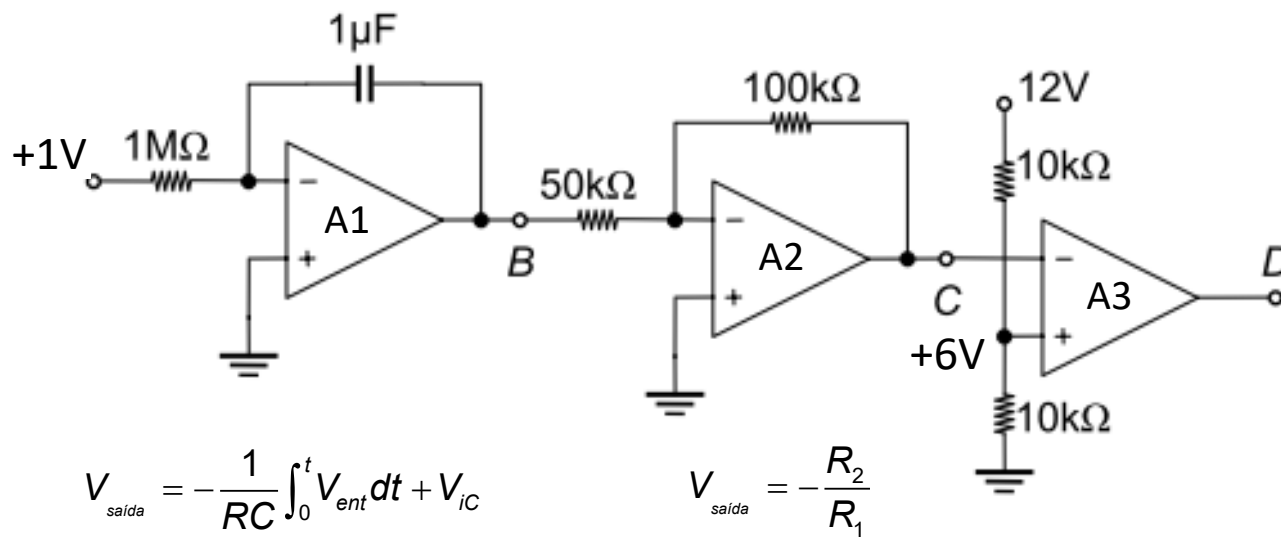




Figura 13


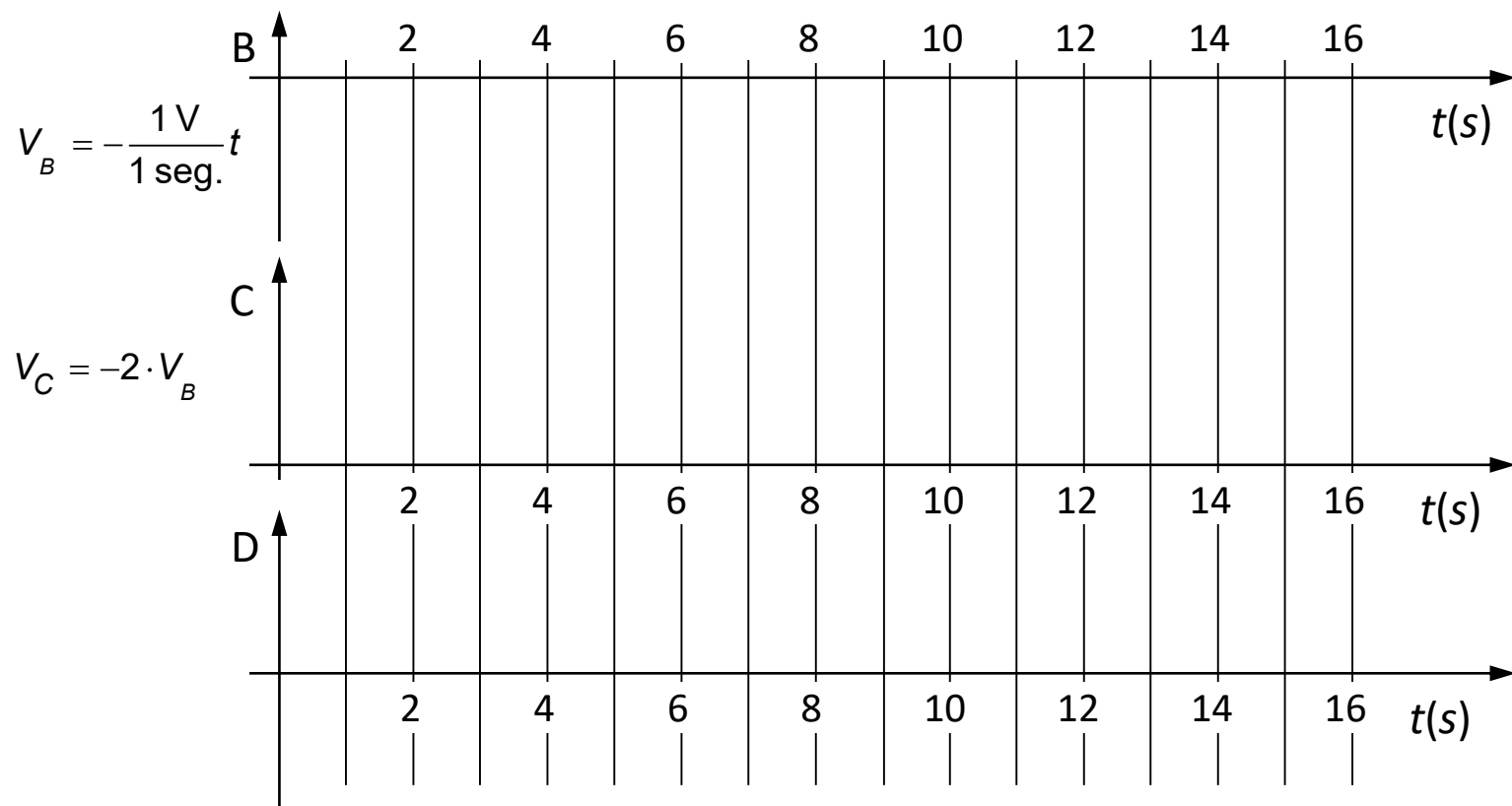


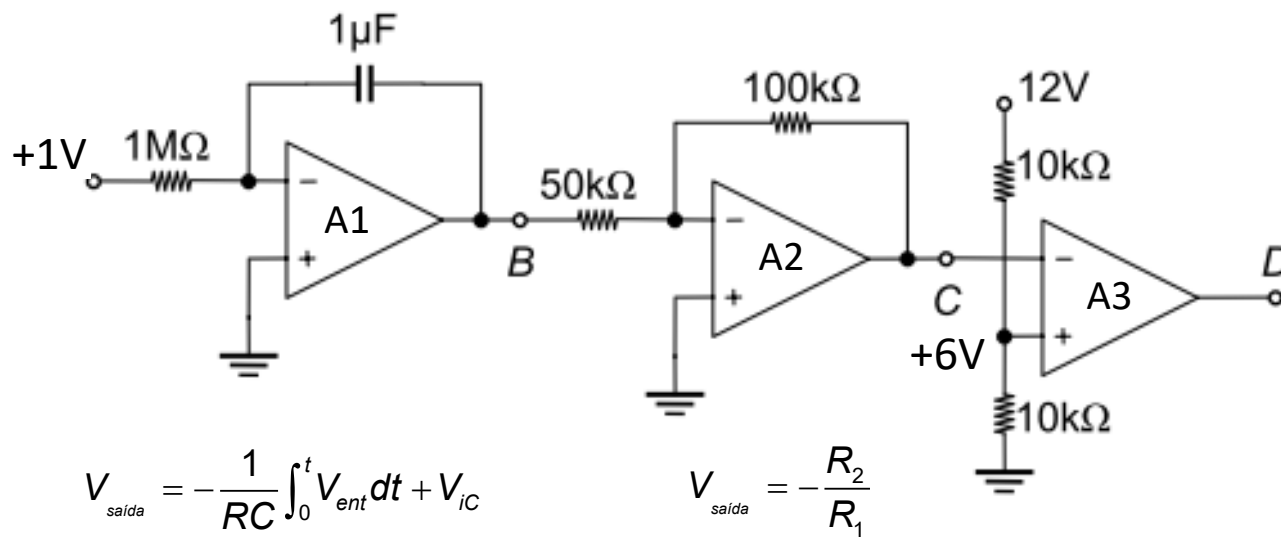

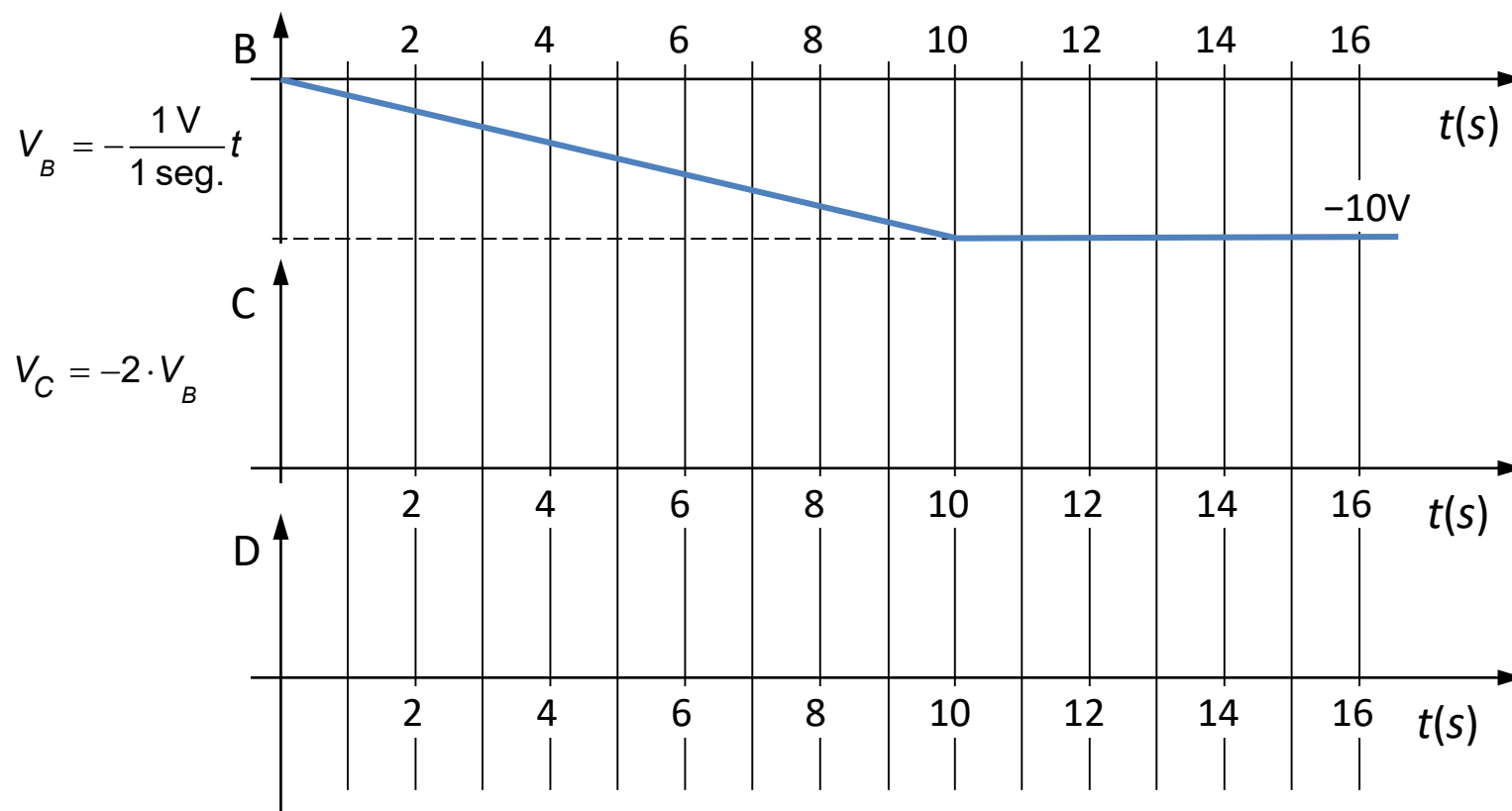

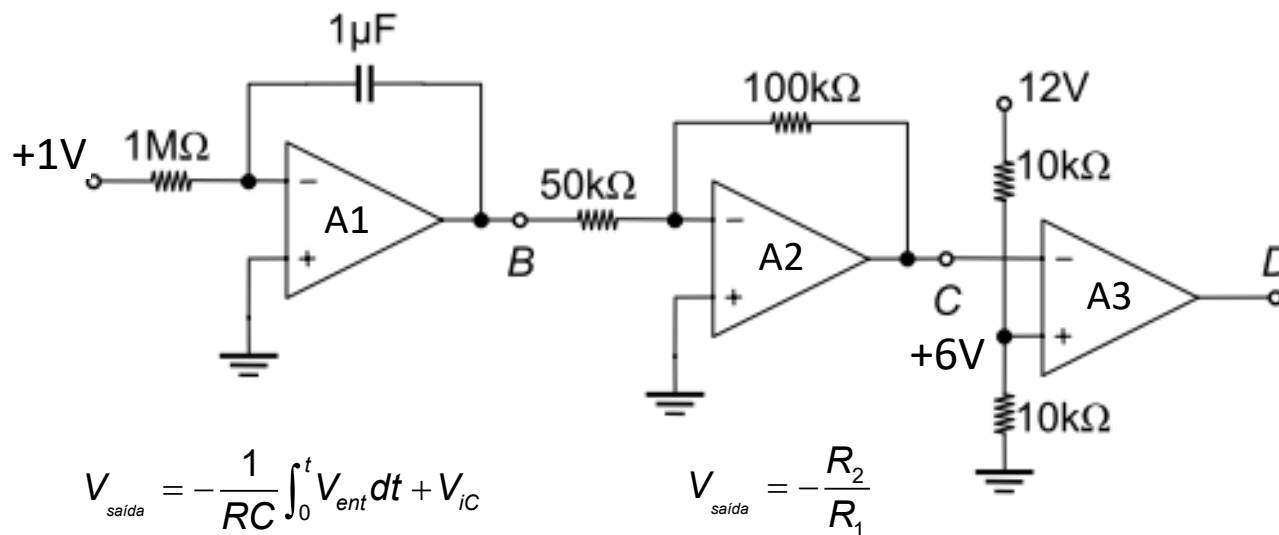

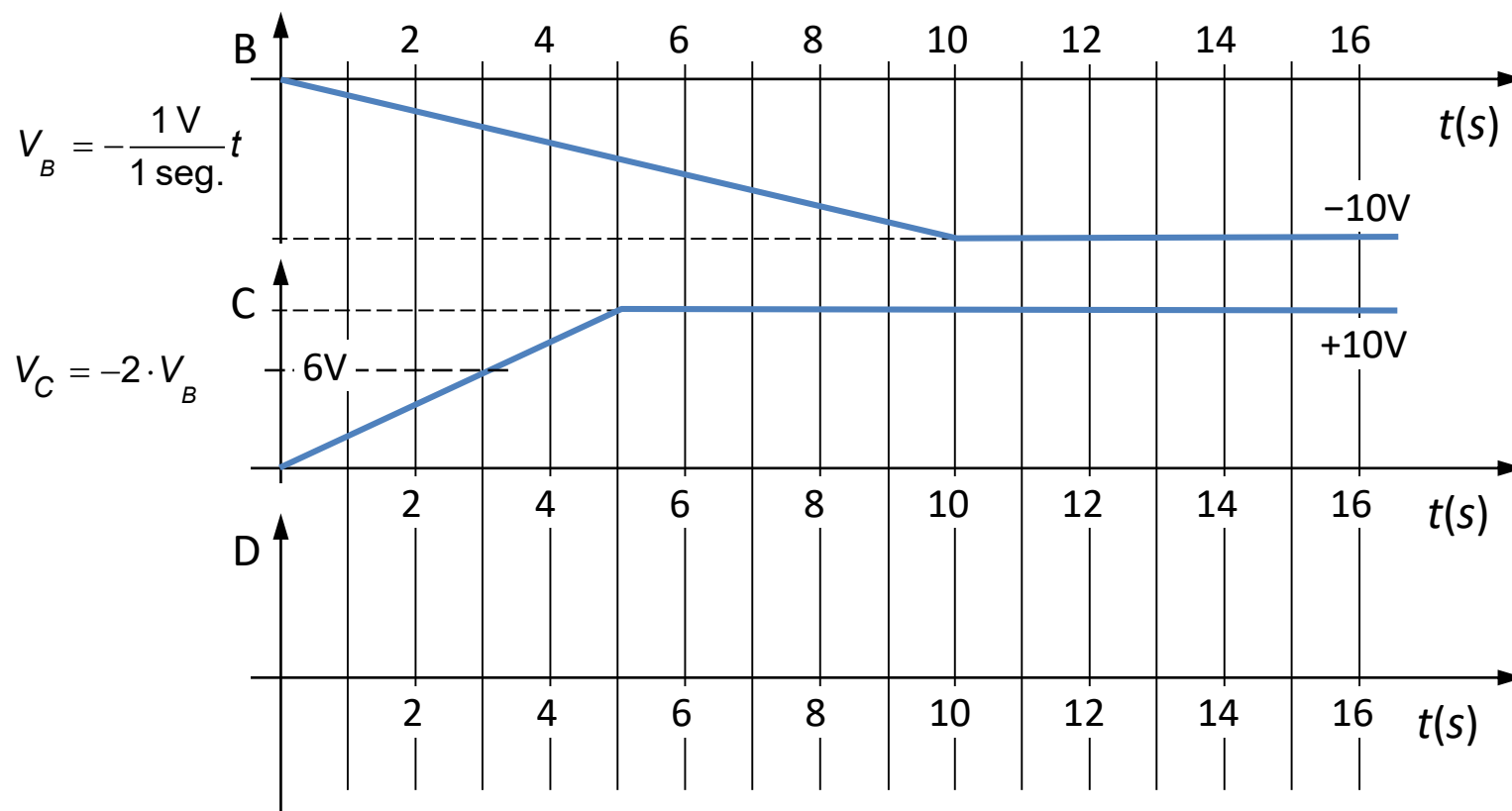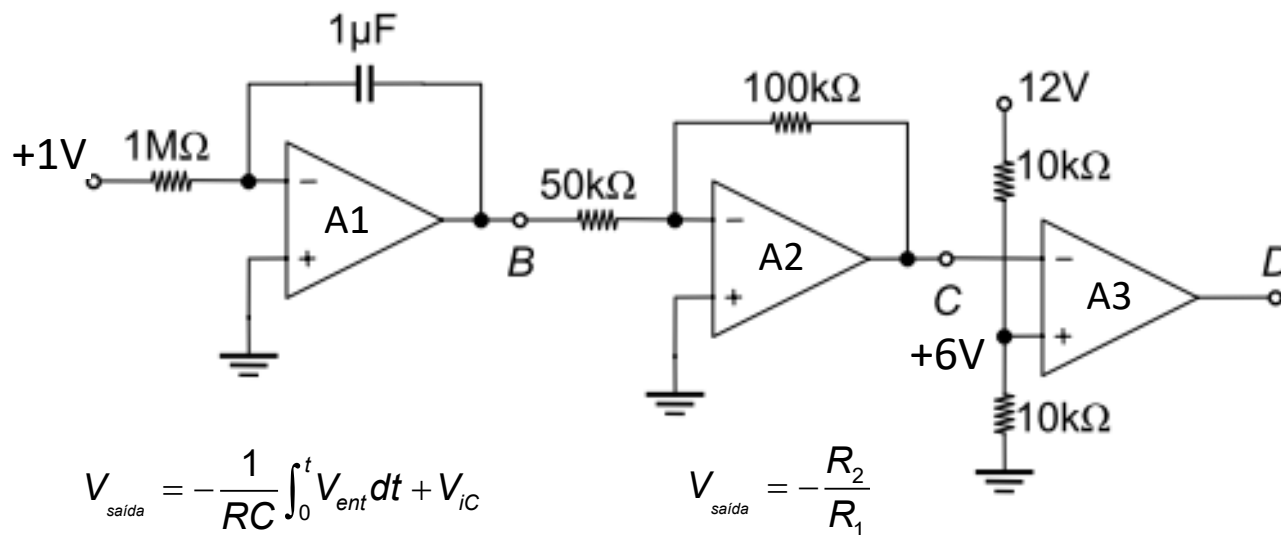

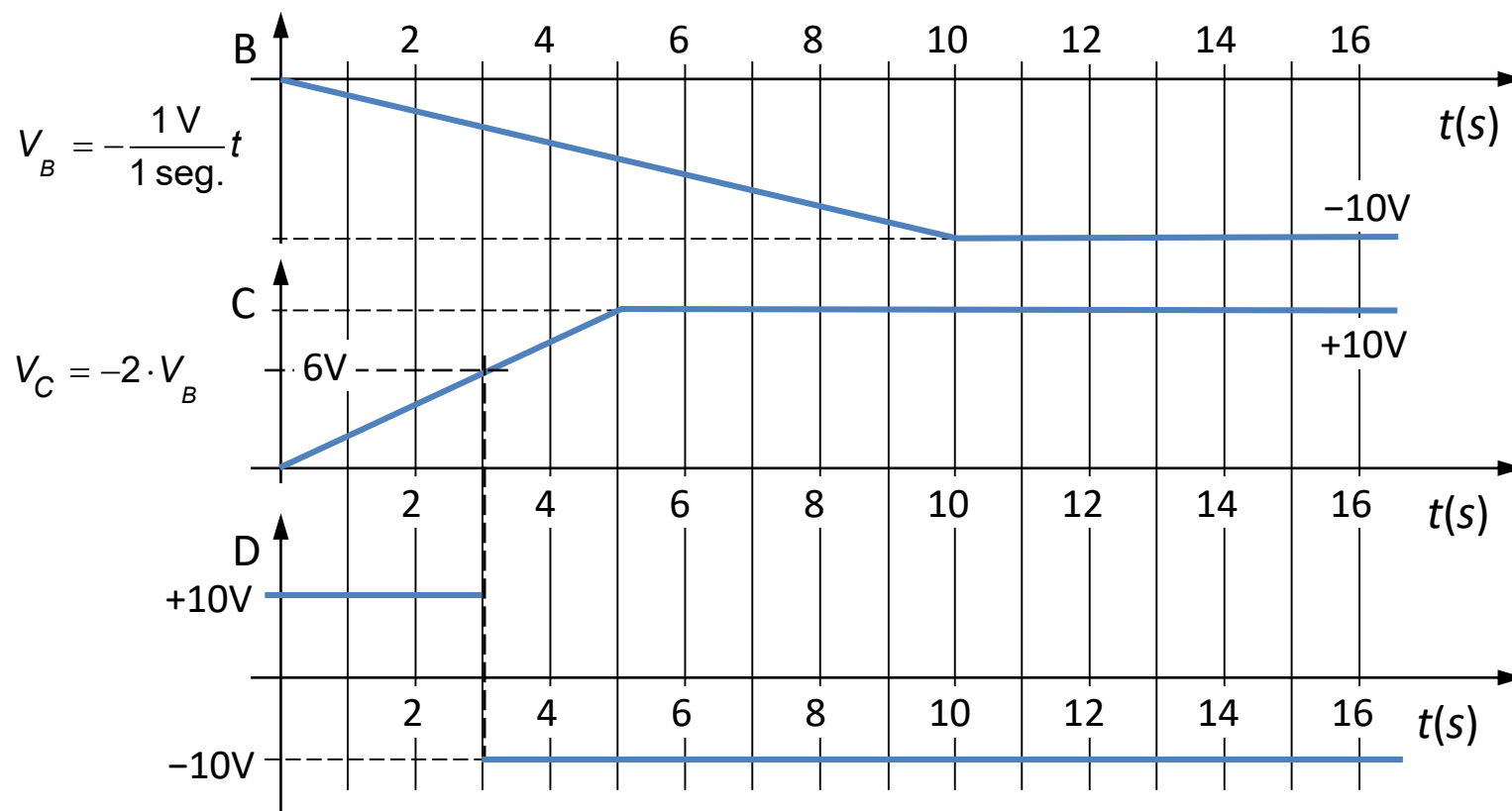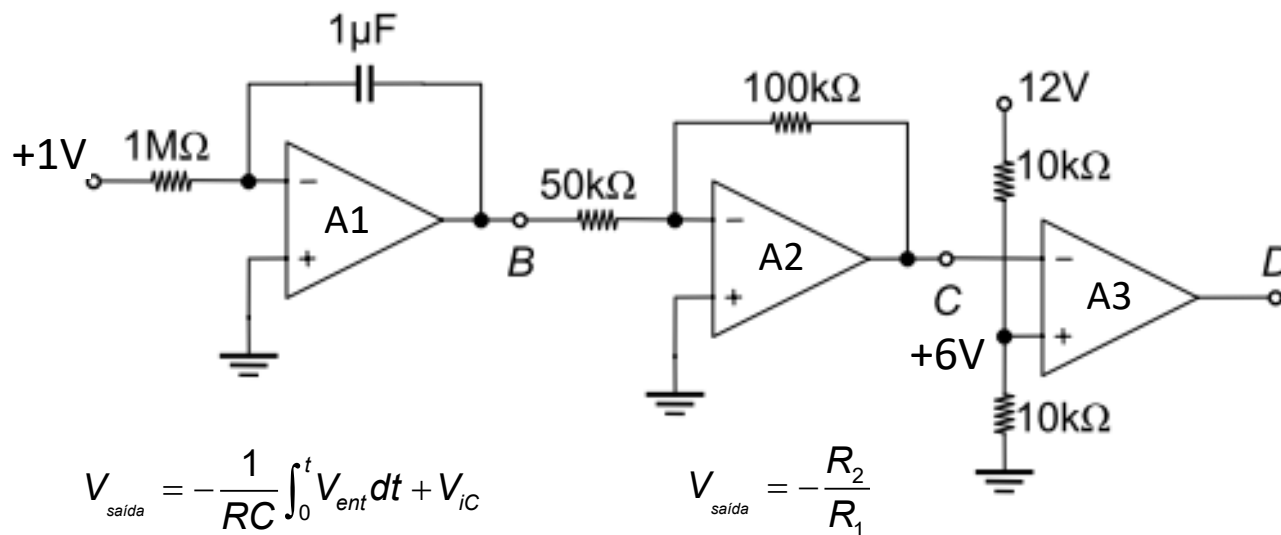

- 21 A tensão de saturação do AmpOp da Figura 15 é $V_{sat} = \pm 10V$. Admitindo que o sinal aplicado à sua entrada (v_{ent}) é que se apresenta na figura ao lado, esboce o sinal obtido na saída ($v_{saída}$).


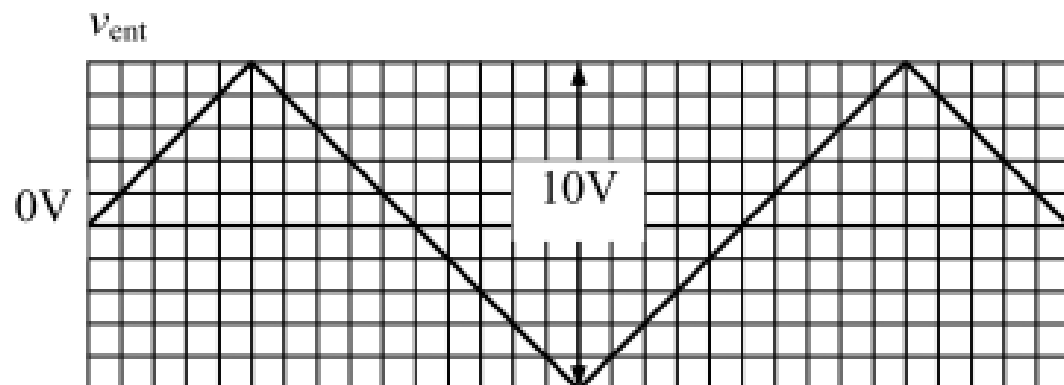


Figura 15

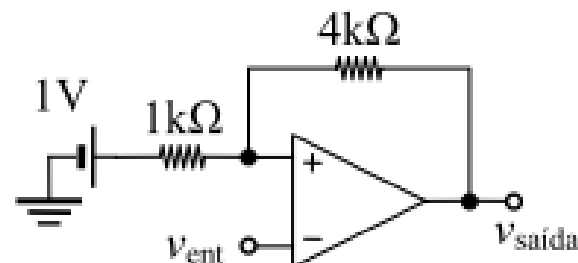

- 22 Esboce, para o circuito da Figura 16, a forma de onda de saída quando à entrada se aplica uma entrada sinusoidal. Obtenha ainda a sua característica de transferência (o gráfico da relação $V_{saída} = f(V_{ent})$)



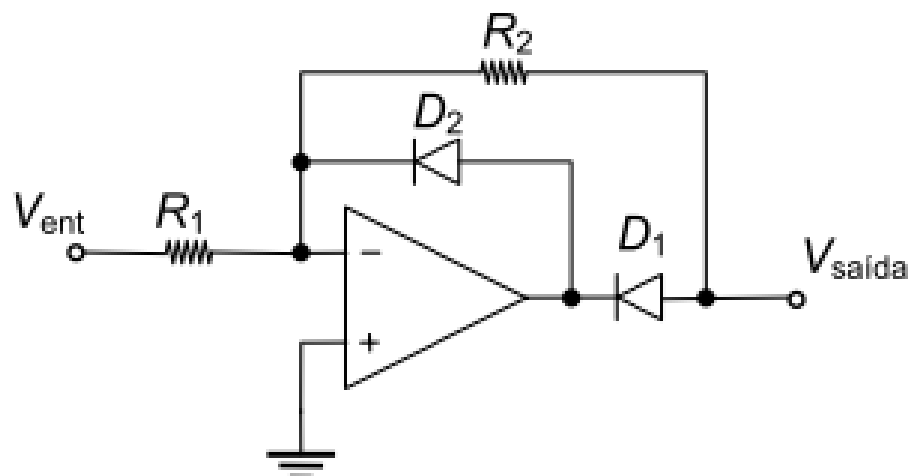
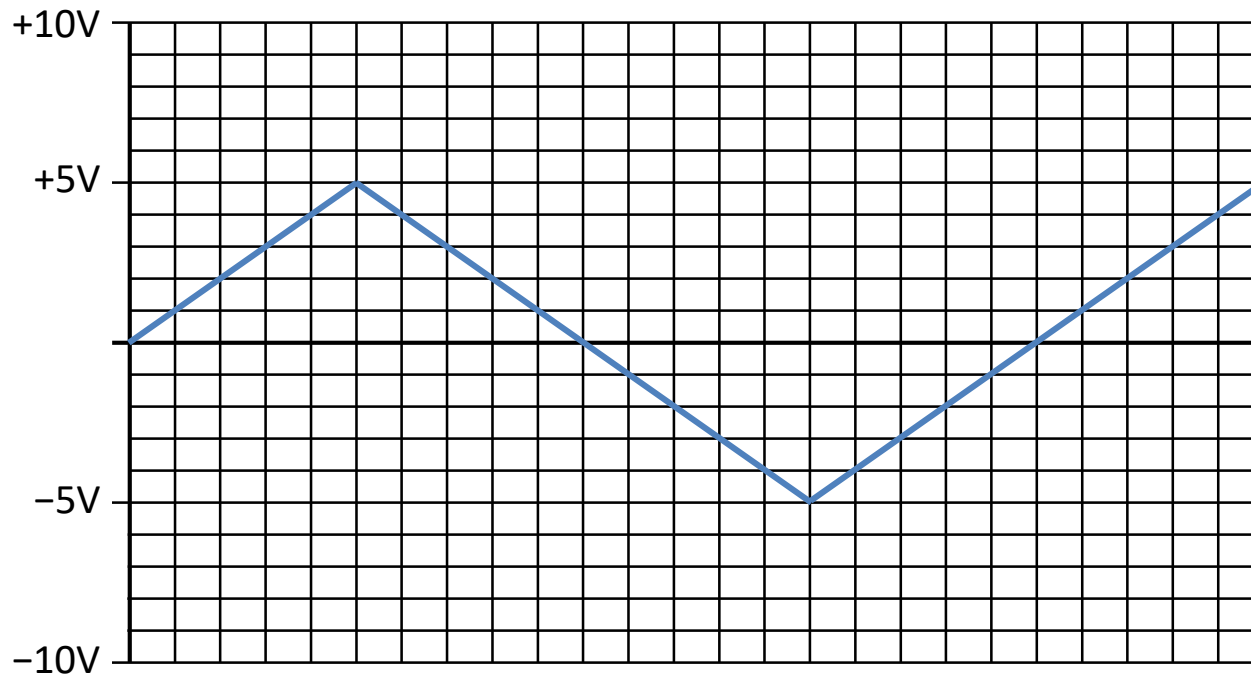



Figura 16


Exerc. 21

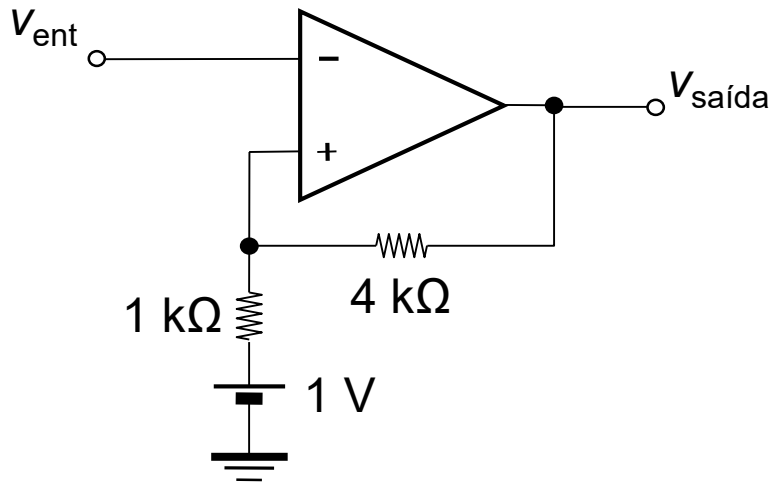

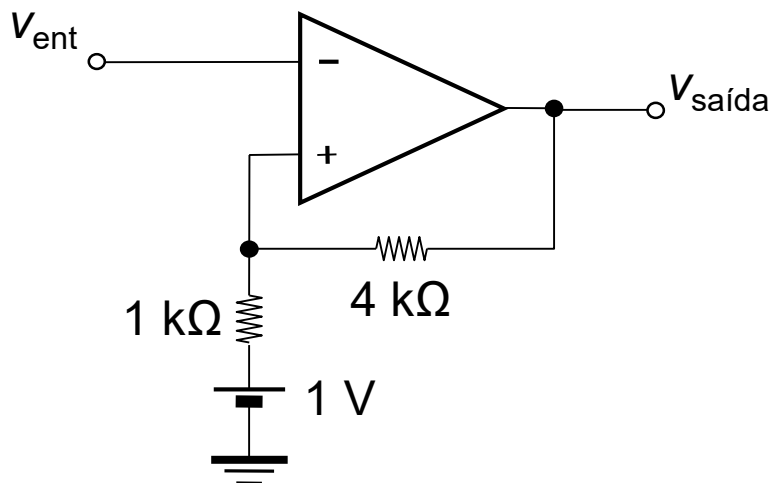
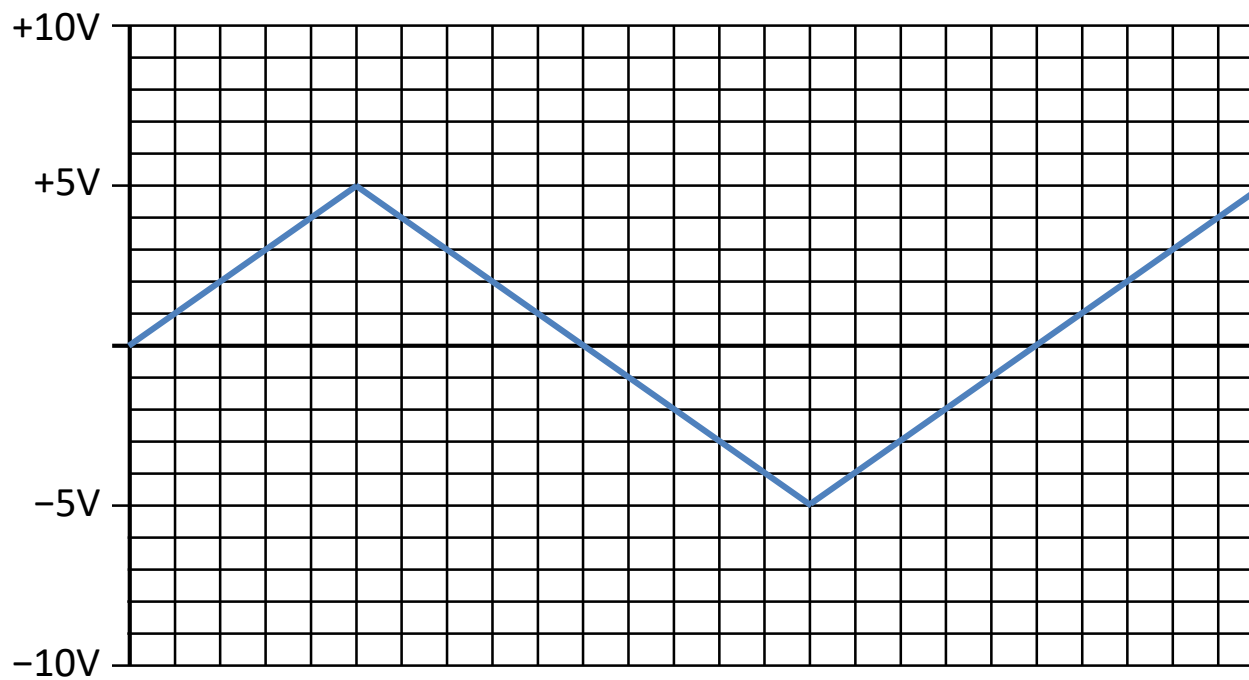
$$V_{CEN} = V_{REF} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 1\text{V} \frac{4\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega + 4\text{k}\Omega} = 0,8\text{V}$$



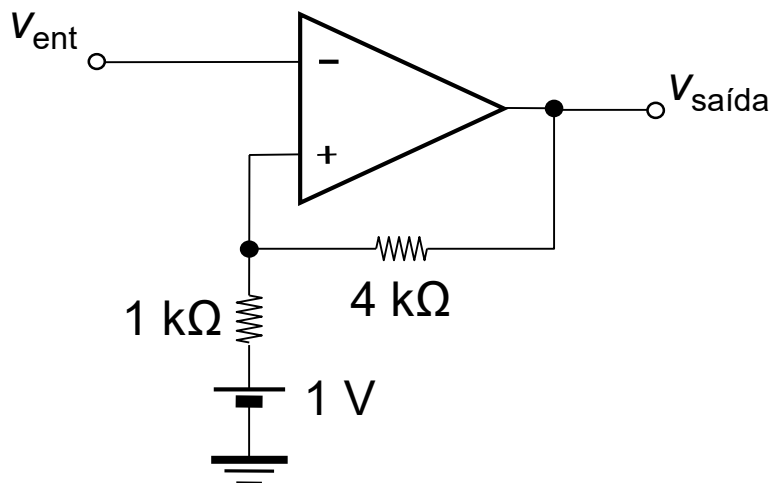



$$V_{CEN} = V_{REF} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 1V \frac{4k\Omega}{1k\Omega + 4k\Omega} = 0,8V$$

$$\Delta h = 2V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 20V \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 4k\Omega} = 4V$$

$$V_{CS} = V_{CEN} + \frac{\Delta h}{2} = 0,8V + 2V = \boxed{+2,8V}$$
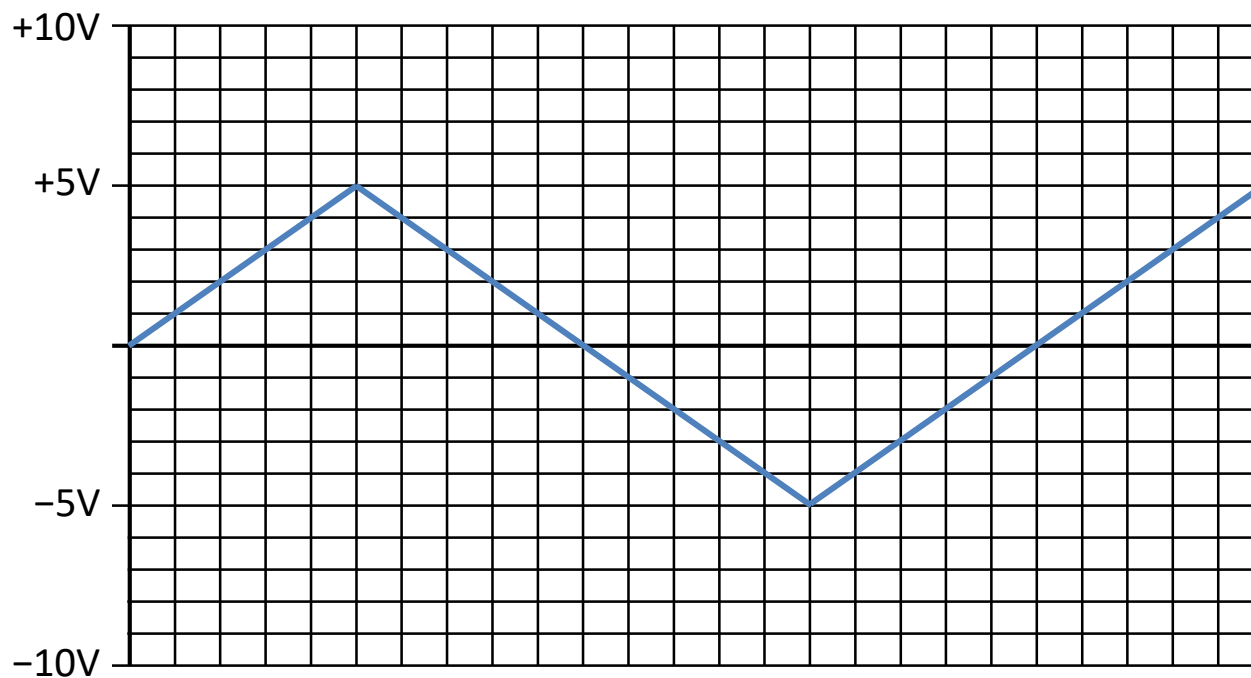
$$V_{CI} = V_{CEN} - \frac{\Delta h}{2} = 0,8V - 2V = \boxed{-1,2V}$$



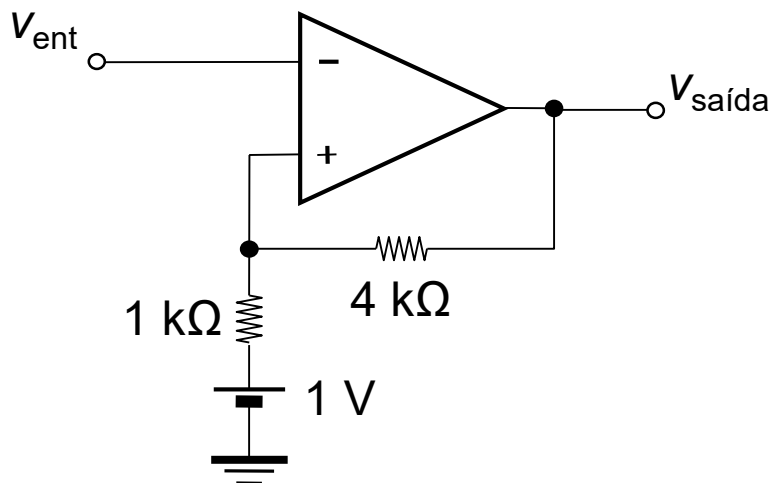



$$V_{CEN} = V_{REF} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 1V \frac{4k\Omega}{1k\Omega + 4k\Omega} = 0,8V$$

$$\Delta h = 2V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 20V \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 4k\Omega} = 4V$$

$$V_{CS} = V_{CEN} + \frac{\Delta h}{2} = 0,8V + 2V = \boxed{+2,8V}$$
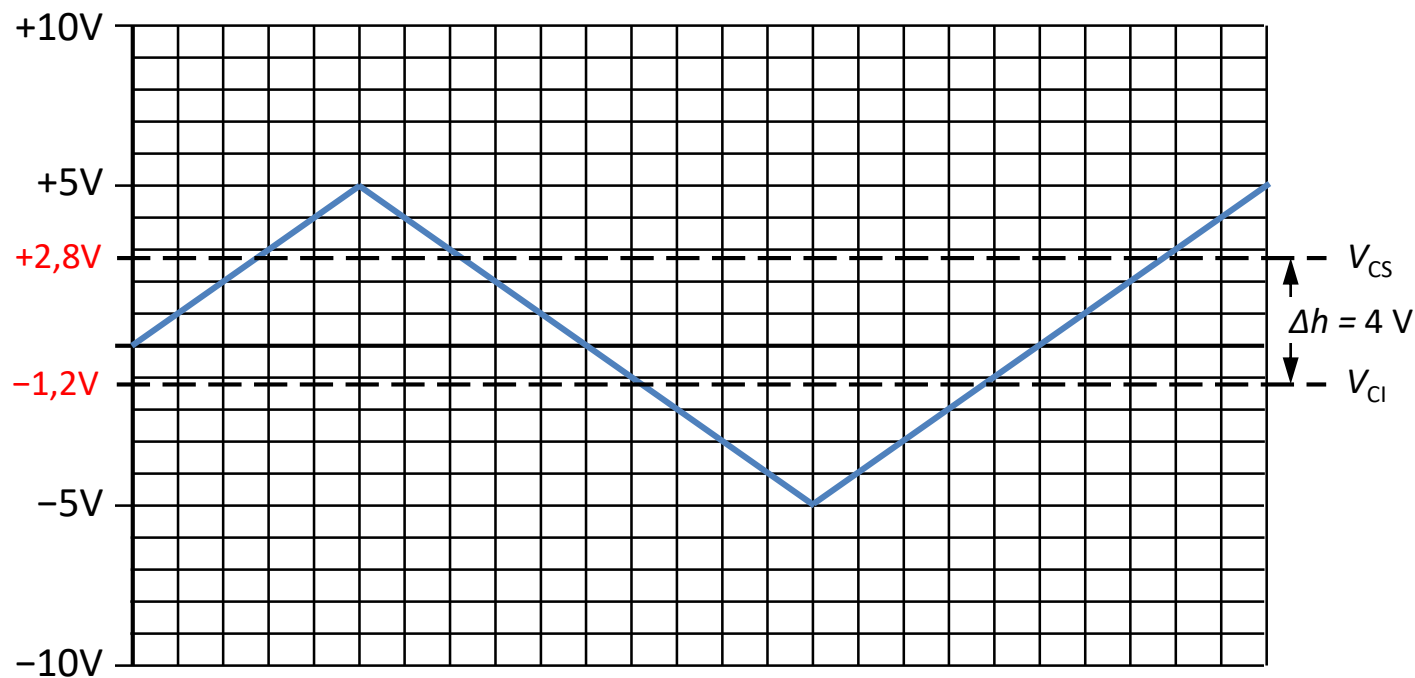
$$V_{CI} = V_{CEN} - \frac{\Delta h}{2} = 0,8V - 2V = \boxed{-1,2V}$$



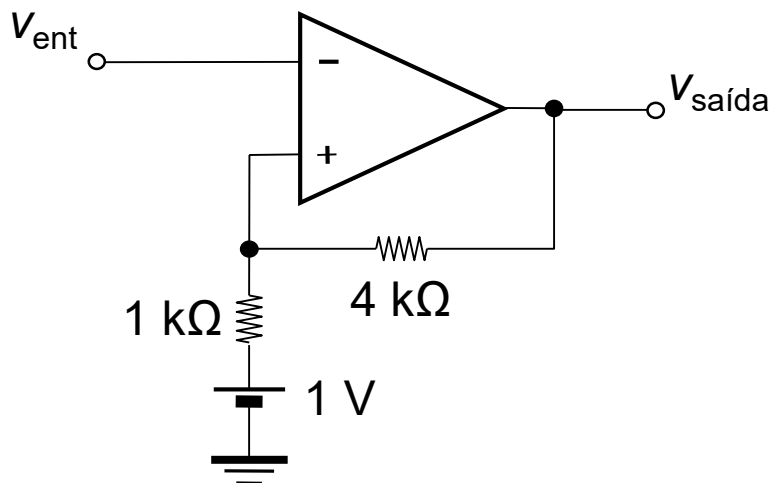



$$V_{CEN} = V_{REF} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 1V \frac{4k\Omega}{1k\Omega + 4k\Omega} = 0,8V$$

$$\Delta h = 2V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 20V \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 4k\Omega} = 4V$$

$$V_{CS} = V_{CEN} + \frac{\Delta h}{2} = 0,8V + 2V = \boxed{+2,8V}$$
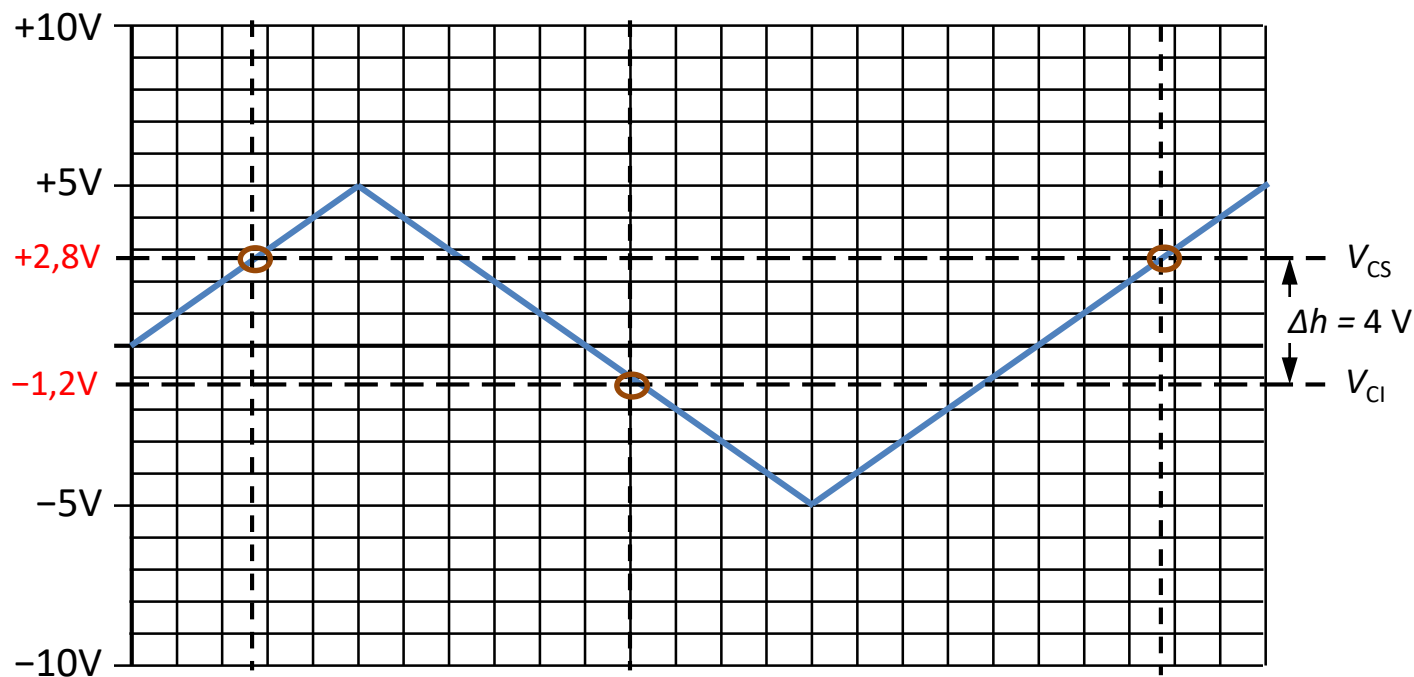
$$V_{CI} = V_{CEN} - \frac{\Delta h}{2} = 0,8V - 2V = \boxed{-1,2V}$$



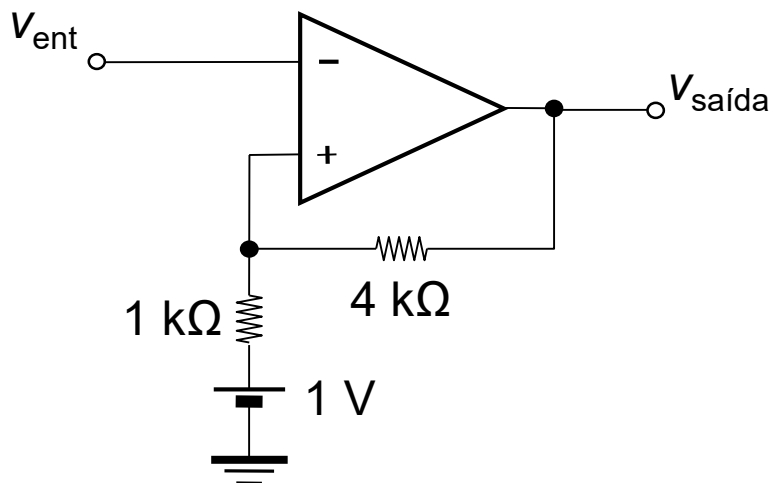

$$V_{CEN} = V_{REF} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 1V \frac{4k\Omega}{1k\Omega + 4k\Omega} = 0,8V$$

$$\Delta h = 2V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 20V \frac{1k\Omega}{1k\Omega + 4k\Omega} = 4V$$

$$V_{CS} = V_{CEN} + \frac{\Delta h}{2} = 0,8V + 2V = \boxed{+2,8V}$$

$$V_{CI} = V_{CEN} - \frac{\Delta h}{2} = 0,8V - 2V = \boxed{-1,2V}$$

V_{ent}

V_{saída}

