



ELETRÓNICA

CIRCUITOS COM DÍODOS
REGISTO DE RESULTADOS

GRUPO_____

NOME _____

NOME _____


NOME _____

1.1

VM1 (V)	VD	VR	I
0,4			
0,6			
0,8			
1			
2			
4			
6			

VM2 (V)	VD	VR	I
0,4			
0,6			
0,8			
1			
2			
4			
6			

1.2

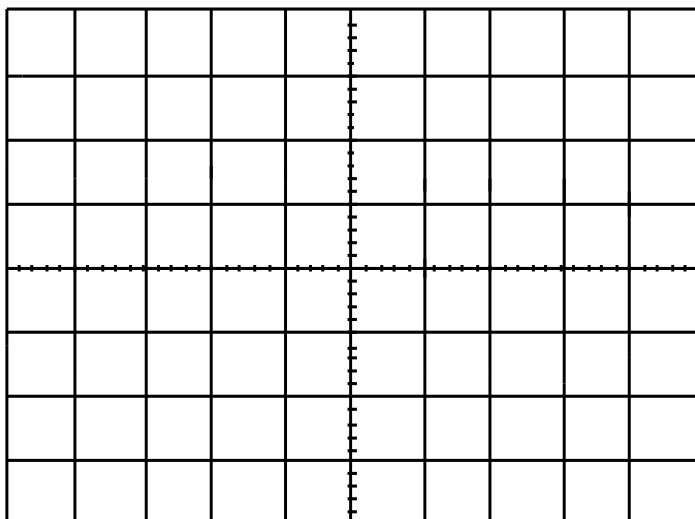

1.3



1.4




2.1

CANAL 1 = _____/div

CANAL 2 = _____/div

B. TEMPO = _____/div

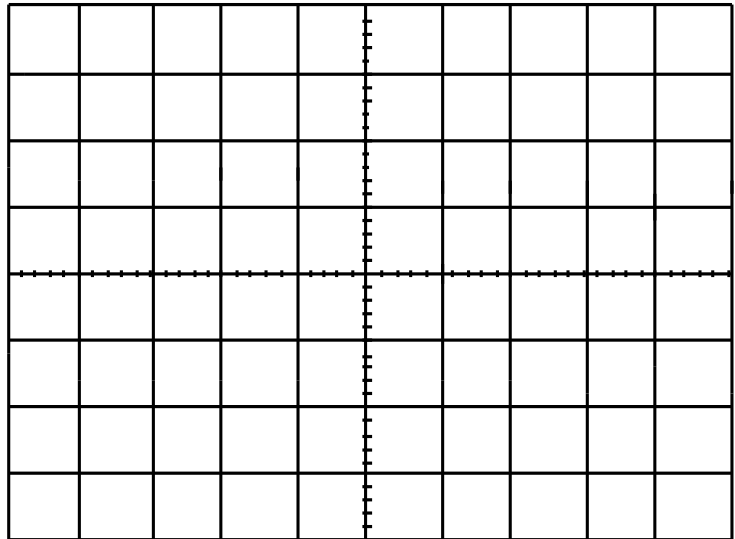

2.2

2.3




3.1

CANAL 1 = _____/div

CANAL 2 = _____/div

B. TEMPO = _____/div

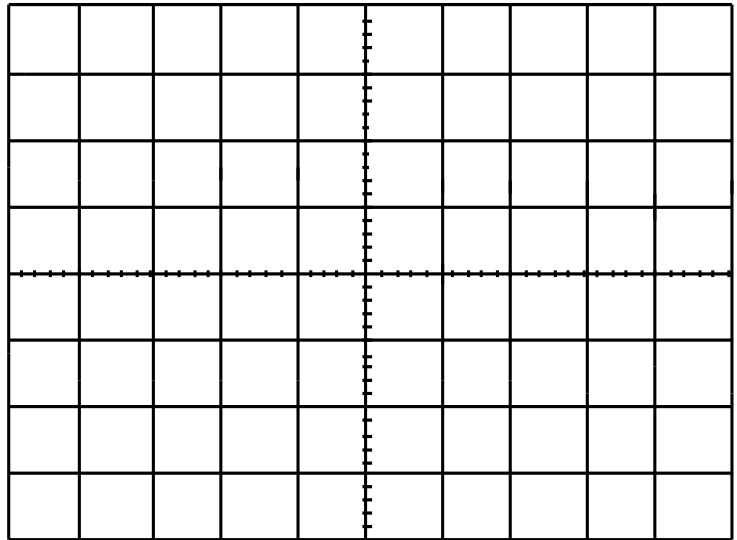

3.2

3.3




4.1

CANAL 1 = _____/div

CANAL 2 = _____/div

B. TEMPO = _____/div

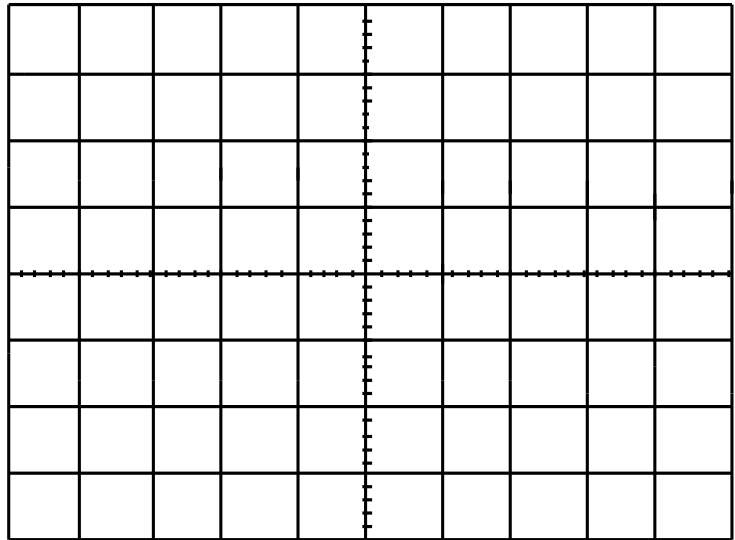

4.2


4.3



5.1

V_1 (V)	V_{Z1} (V)	A (Amp)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

5.2

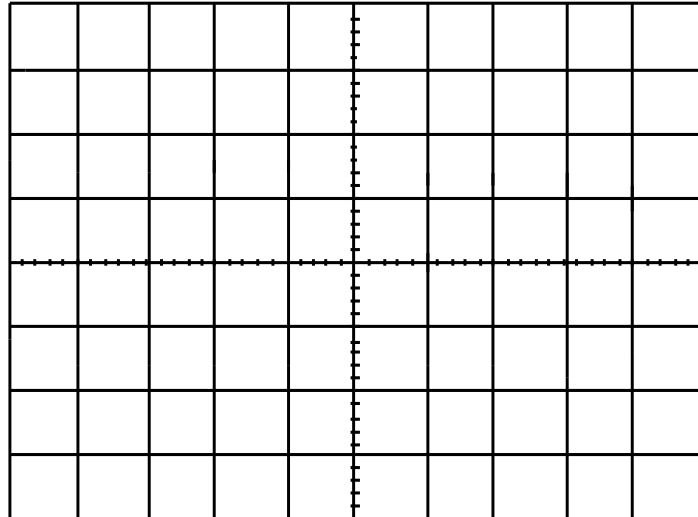

5.3
