

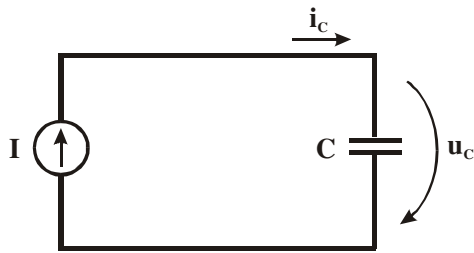

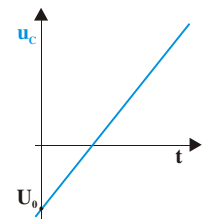
### Condensador Percorrido por uma Corrente Constante



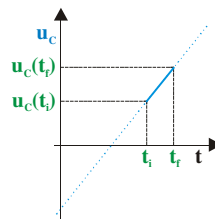
$$i_C(t) = I \Rightarrow \frac{d[u_C(t)]}{dt} = \frac{I}{C} \quad (\text{V/s})$$



$$u_C(t_f) = \frac{I}{C} \cdot (t_f - t_i) + u_C(t_i)$$

$$u_C(t) = \frac{I}{C} \cdot t + U_0$$


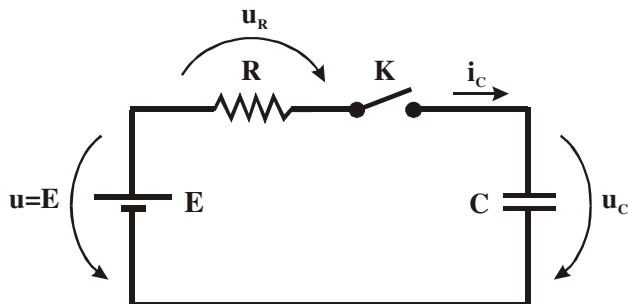
### Resposta Forçada do Circuito RC de 1ª Ordem




$$\begin{cases} u_C(t) = 0 \text{ em } t = t_0 \\ \text{K é fechado em } t = t_0 \end{cases}$$

$$t \geq t_0 \Rightarrow \begin{cases} u_C(t) = E - E \cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)} \\ i_C(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)} \end{cases}$$

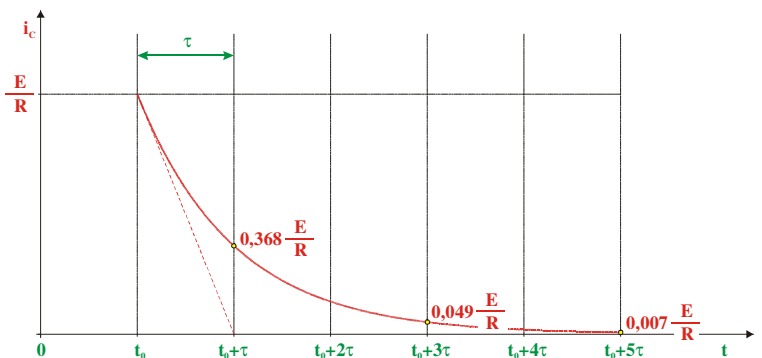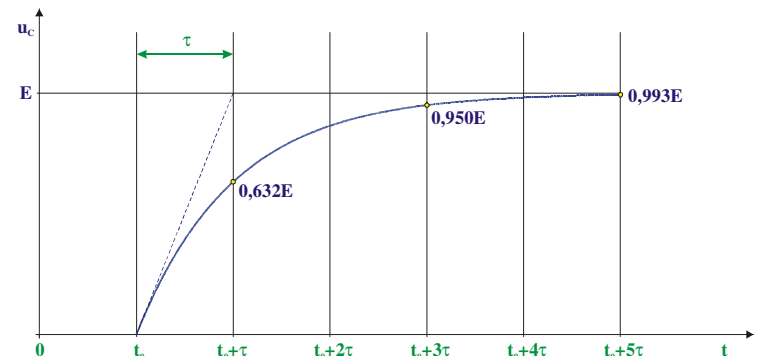Constante de tempo do circuito:  $\tau = RC$  (s)




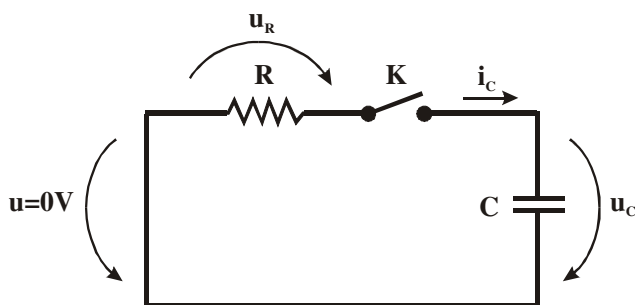
### Resposta Natural do Circuito RC de 1ª Ordem



$$\begin{cases} u_C(t) = U_0 \text{ em } t = t_0 \\ \text{K é fechado em } t = t_0 \end{cases}$$




$$t \geq t_0 \Rightarrow \begin{cases} u_C(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)} \\ i_C(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)} \end{cases}$$

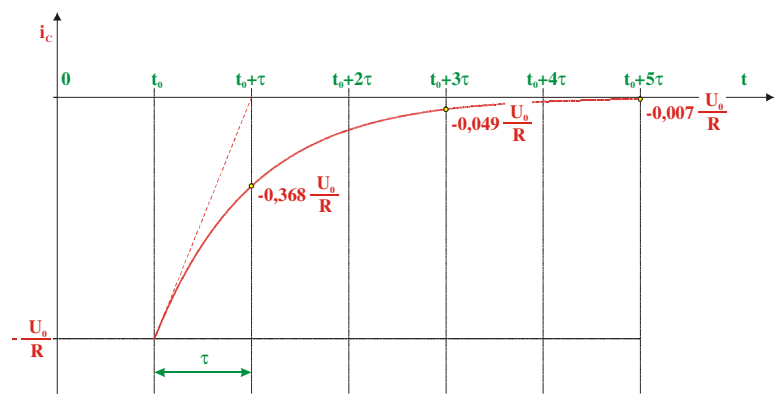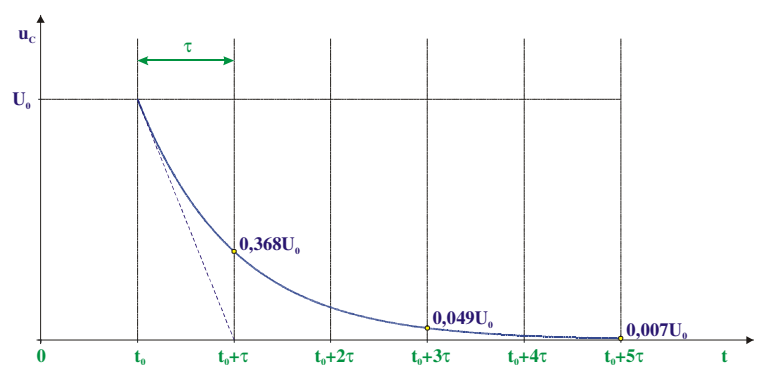Constante de tempo do circuito:  $\tau = RC$  (s)


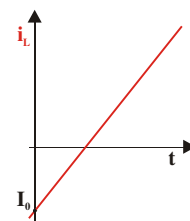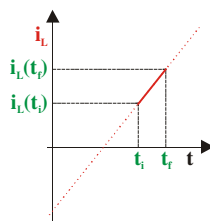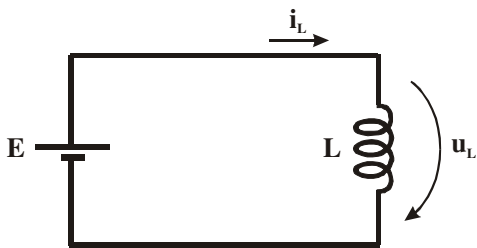
### Bobina Submetida a uma Tensão Constante


$$u_L(t) = E \Rightarrow \frac{d[i_L(t)]}{dt} = \frac{E}{L} \text{ (A/s)}$$



$$i_L(t_f) = \frac{E}{L} \cdot (t_f - t_i) + i_L(t_i)$$

$$i_L(t) = \frac{E}{L} \cdot t + I_0$$


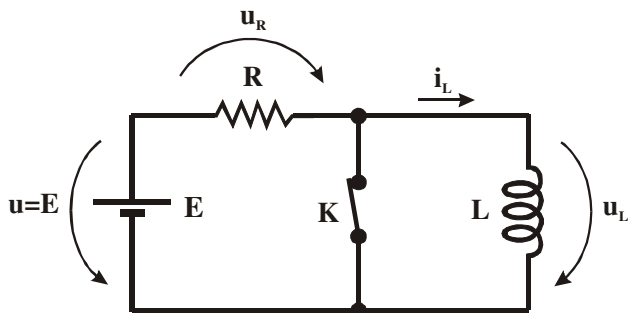
### Resposta Forçada do Circuito RL de 1ª Ordem




$$\begin{cases} i_L(t) = 0 \text{ em } t = t_0 \\ K \text{ é aberto em } t = t_0 \end{cases}$$

$$t \geq t_0 \Rightarrow \begin{cases} i_L(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{R}{L}(t-t_0)} \\ u_L(t) = E \cdot e^{-\frac{R}{L}(t-t_0)} \end{cases}$$
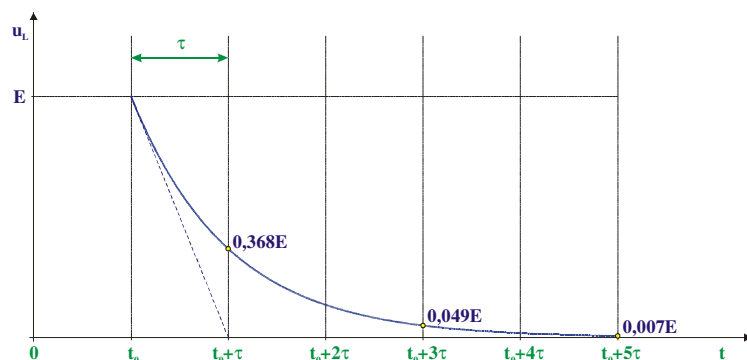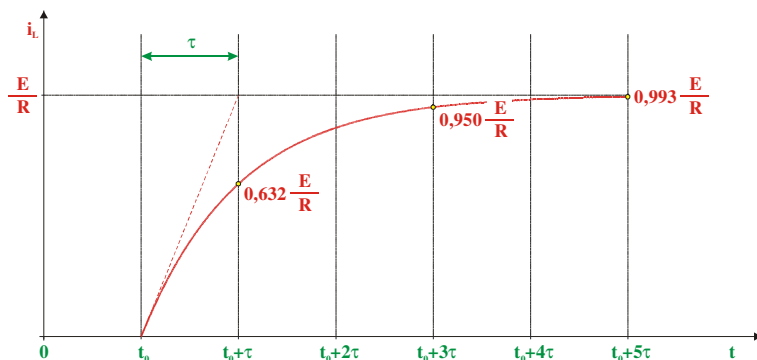
$$\text{Constante de tempo do circuito: } \tau = \frac{L}{R} \text{ (s)}$$


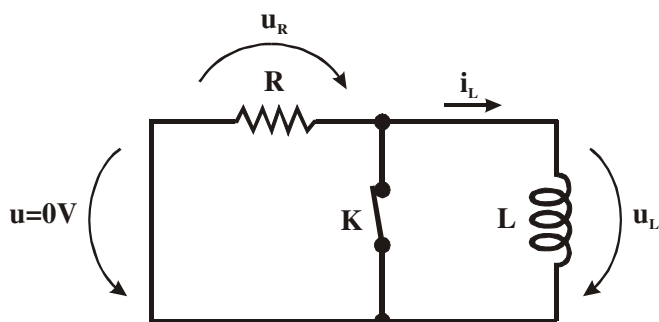
### Resposta Natural do Circuito RL de 1ª Ordem



$$\begin{cases} i_L(t) = I_0 \text{ em } t = t_0 \\ K \text{ é aberto em } t = t_0 \end{cases}$$

$$t \geq t_0 \Rightarrow \begin{cases} i_L(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}(t-t_0)} \\ u_L(t) = -R \cdot I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}(t-t_0)} \end{cases}$$

$$\text{Constante de tempo do circuito: } \tau = \frac{L}{R} \text{ (s)}$$

