66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.



- 66.1 Diga qual deveria ser, no mínimo o número de bits do conversor A/D do sistema de aquisição de dados.
- 66.2 Qual deveria ser, no máximo o tempo de conversão do A/D?
- 66.3 Suponha que se utilizava um multiplexer analógico para ler o sinal proveniente de 8 sensores de força idênticos. Quantas entradas de controlo teria o multiplexer? Qual deveria ser, neste caso, a frequência de amostragem permitida pelo A/D?

- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.1 Diga qual deveria ser, no mínimo o número de bits do conversor A/D do sistema de aquisição de dados.

- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.1 Diga qual deveria ser, no mínimo o número de bits do conversor A/D do sistema de aquisição de dados.

$$resolução = 10 \text{ mN} = \frac{10 \text{ N}}{2^{nbits} - 1}$$

- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.1 Diga qual deveria ser, no mínimo o número de bits do conversor A/D do sistema de aquisição de dados.

resolução = 10 mN =
$$\frac{10 \text{ N}}{2^{nbits} - 1}$$

 $2^{nbits} = 1001 \rightarrow nbits = int(log_2 1001) = 10 \text{ bits}$
 $\left(log_2(1001) = \frac{log(1001)}{log(2)} = 9,9672....\right)$

- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.1 Diga qual deveria ser, no mínimo o número de bits do conversor A/D do sistema de aquisição de dados.

resolução =
$$10 \text{ mN} = \frac{10 \text{ N}}{2^{nbits} - 1}$$


 $2^{nbits} = 1001 \rightarrow nbits = int(log_2 1001) = 10 \text{ bits}$

$$\log_2(1001) = \frac{\log(1001)}{\log(2)} = 9,9672....$$


$$\frac{10 \text{ N}}{10 \text{ mN}} = 1000 \text{ (unidades)} \rightarrow 2^{10} - 1 = 1023$$

66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.

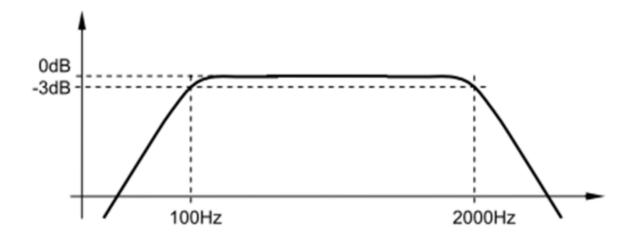66.2 Qual deveria ser, no máximo o tempo de conversão do A/D?




- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.2 Qual deveria ser, no máximo o tempo de conversão do A/D?

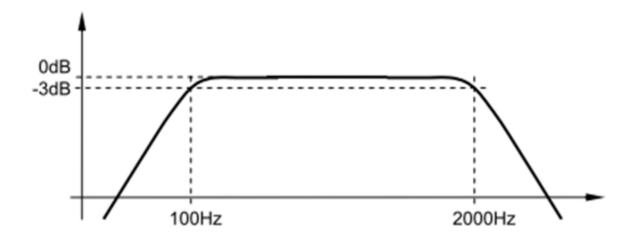

$$f_s > 2 \times 2000 \, \text{Hz}$$
 (teorema da amostragem)
 $\rightarrow f_s = 5 \, \text{kHz}$ (p.ex.)


- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.2 Qual deveria ser, no máximo o tempo de conversão do A/D?

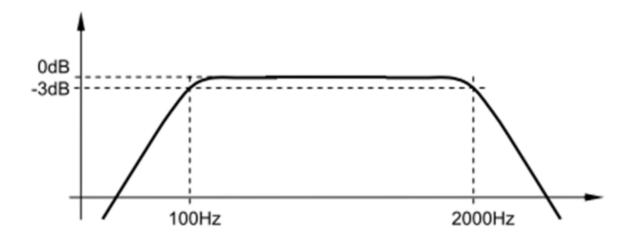


$$f_s > 2 \times 2000 \, \text{Hz}$$
 (teorema da amostragem)
 $\rightarrow f_s = 5 \, \text{kHz}$ (p.ex.)

$$t_{\rm C} < \frac{1}{f_{\rm S}} = \frac{1}{5 \text{ kHz}} \rightarrow t_{\rm C} < 0.2 \text{ ms}$$


- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.3 Suponha que se utilizava um multiplexer analógico para ler o sinal proveniente de 8 sensores de força idênticos. Quantas entradas de controlo teria o multiplexer? Qual deveria ser, neste caso, a frequência de amostragem permitida pelo A/D?

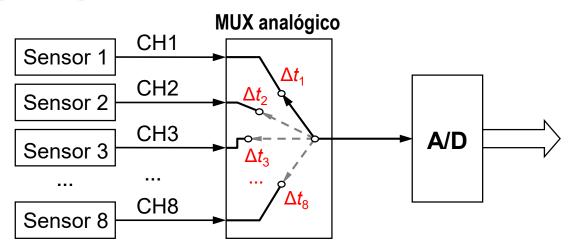


- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.3 Suponha que se utilizava um multiplexer analógico para ler o sinal proveniente de 8 sensores de força idênticos. Quantas entradas de controlo teria o multiplexer? Qual deveria ser, neste caso, a frequência de amostragem permitida pelo A/D?

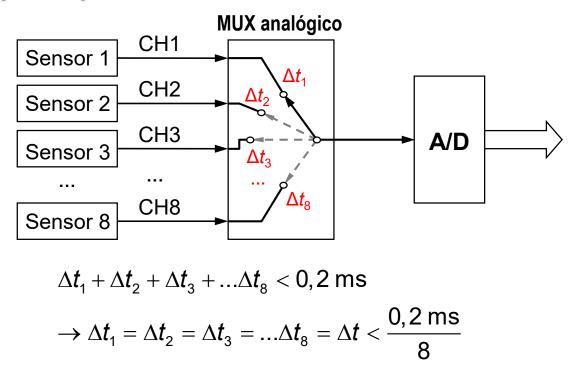


- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.3 Suponha que se utilizava um multiplexer analógico para ler o sinal proveniente de 8 sensores de força idênticos. Quantas entradas de controlo teria o multiplexer? Qual deveria ser, neste caso, a frequência de amostragem permitida pelo A/D?

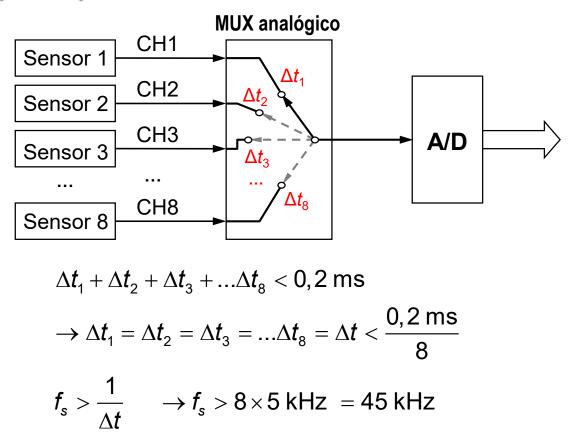

- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.4 Sabendo que a tensão de referência do conversor A/D (V_{REF}) é +15V, qual deveria ser o ganho do amplificador ?

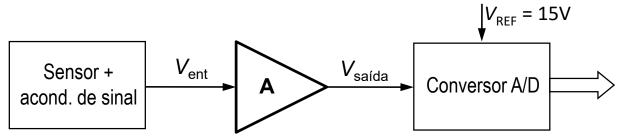


- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.4 Sabendo que a tensão de referência do conversor A/D (V_{REF}) é +15V, qual deveria ser o ganho do amplificador ?

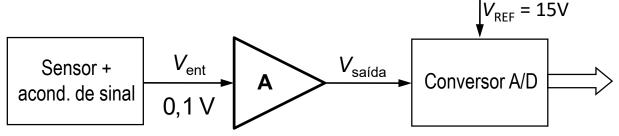

$$V_{ent_{max}} = (10 \text{ mv} / \text{Nm}) \times 10 \text{ Nm} = 0.1 \text{ V}$$


- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.4 Sabendo que a tensão de referência do conversor A/D (V_{REF}) é +15V, qual deveria ser o ganho do amplificador ?

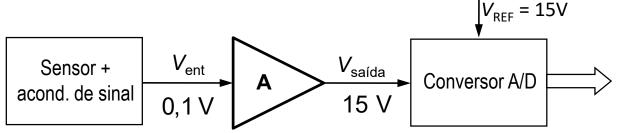

$$V_{ent_{max}} = (10 \text{ mv} / \text{Nm}) \times 10 \text{ Nm} = 0.1 \text{ V}$$

$$V_{\text{saida}_{\text{max}}}$$
 (deve ser) = V_{REF} = 15 V

- 66 Um conjunto sensor de força + sistema de acondicionamento de sinal possui uma sensibilidade de 10 mV/N e a resposta em frequência da Figura 32. Pretende-se utilizar um sistema de aquisição de dados para ler e processar num PC a informação relativa à força. O valor máximo da força a medir são 10 N, sendo necessária uma resolução de 10 mN.
- 66.4 Sabendo que a tensão de referência do conversor A/D (V_{REF}) é +15V, qual deveria ser o ganho do amplificador ?

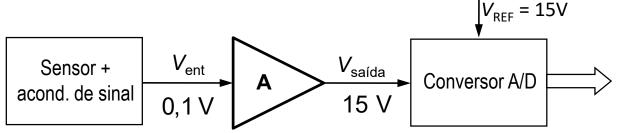

$$V_{ent_{max}} = (10 \text{ mv} / \text{Nm}) \times 10 \text{ Nm} = 0.1 \text{ V}$$

$$V_{\text{saida}_{\text{max}}}$$
 (deve ser) = V_{REF} = 15 V

$$\rightarrow A = \frac{15 \text{ V}}{0.1 \text{ V}} = 150$$